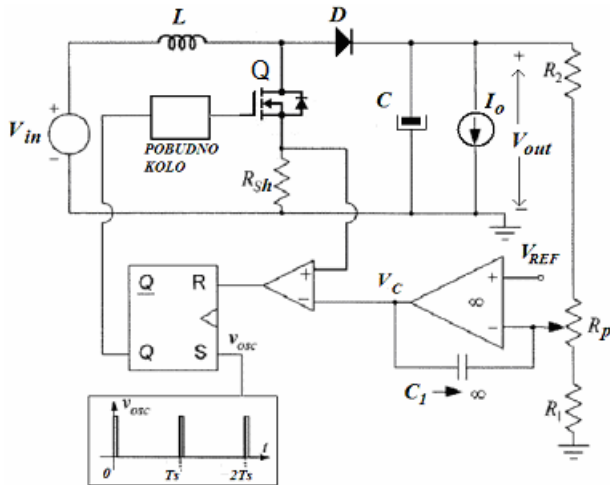


REŠENJA ZADATAKA - UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA II KOLOKVIJUM 03.06.2016.


1.Zadatak (4 poena)

Upravljačkim kolom DC/DC pretvarača sa slike se obezbeđuje približno konstantna vrednost izlaznog napona ($C \rightarrow \infty$) od $220V$ na opterećenju snage $1.1kW$, kada se ulazni napon menja u granicama $90V \leq V_{in} \leq 120V$. Perioda vrlo uskih kratkotrajnih impulsa oscilatora iznosi $T_s = 40\mu s$. Prekidački tranzistor je idealnih karakteristika. Poznate vrednosti u kolu su: $V_D = 0.6V$, $R_{sh} = 0.12\Omega$, $L = 300\mu H$. Naponska referenca iznosi $V_{ref} = 2.5V$.



- Ispitati u kom režimu radi pretvarač obzirom na struju prigušnice za ceo opseg ulaznog napona
- Proračunati razdelnik R_1 - R_p - R_2 u povratnoj sprezi po naponu
- Za minimalnu vrednost ulaznog napona nacrtati vremenske talasne oblike, struja: prigušnice L , prekidačkog tranzistora Q , diode D i napona: na izlazu flip-flopa, na otpornom šantu R_{sh} , kontrolnog napona V_c , u toku jedne periode u ustaljenom stanju
- U kom opsegu se menja talasnost struje prigušnice L

2.Zadatak (4 poena)

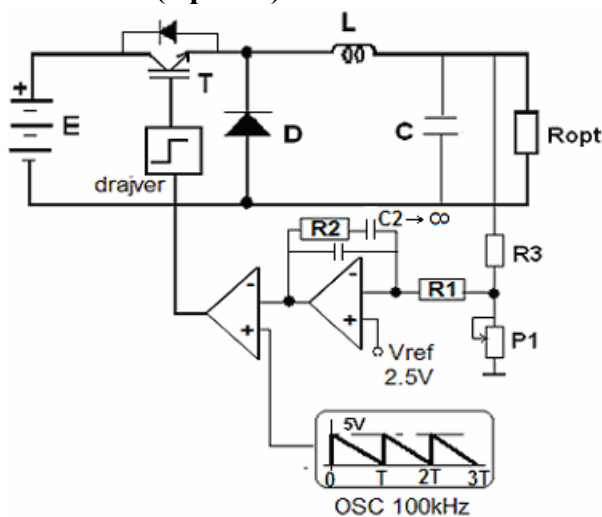

Za DC-DC pretvarač na slici su dati : $E = 220VDC$, $R_1 = 100k$, $R_2 = 220k$, $C_2 \rightarrow \infty$, $R_3 = 10k$, $R_{opt} = 50\Omega$, $L = 400\mu H$, $C \rightarrow \infty$. Dioda i prekidački transistor su idealni. Vrednost potencijometra P_1 iznosi 500Ω .


- Na koju vrednost treba postaviti potencijometar?
- Kolika je u tom slučaju srednja vrednost izlaznog napona i srednja vrednost struje prigušnice?
- Koliko iznose MIN i MAX vrednost struje prigušnice u ovom slučaju?
- Koliku snagu izvor E predaje kolu?

3.Zadatak (2 poena)

U kolu u zadatku 1 potrebno je LEM strujnim modulom meriti trenutnu vrednost struje tranzistora Q na osciloskopu. Na raspolaganju su LEM strujni senzori prenosnog odnosa $1:10000$, napona napajanja $\pm 15V$ DC, ali različitih propusnih opsega $1MHz$, $50MHz$ i $200MHz$ i opsega struja $10A$, $25A$, $50A$, $100A$. Povraćeno naelektrisanje diode kod isključenja je $Q_{rr} = 1\mu C$. Vreme oporavka diode je $150ns$. Odabrati potreban LEM senzor, nacrtati šemu merenja struje i dimenzionisati merni otpornik na izlazu LEM modula tako da se na njemu obezbedi naponski signal $0-5VDC$ koji se vodi na osciloskop radi merenja.

1 ZADATAK :

1

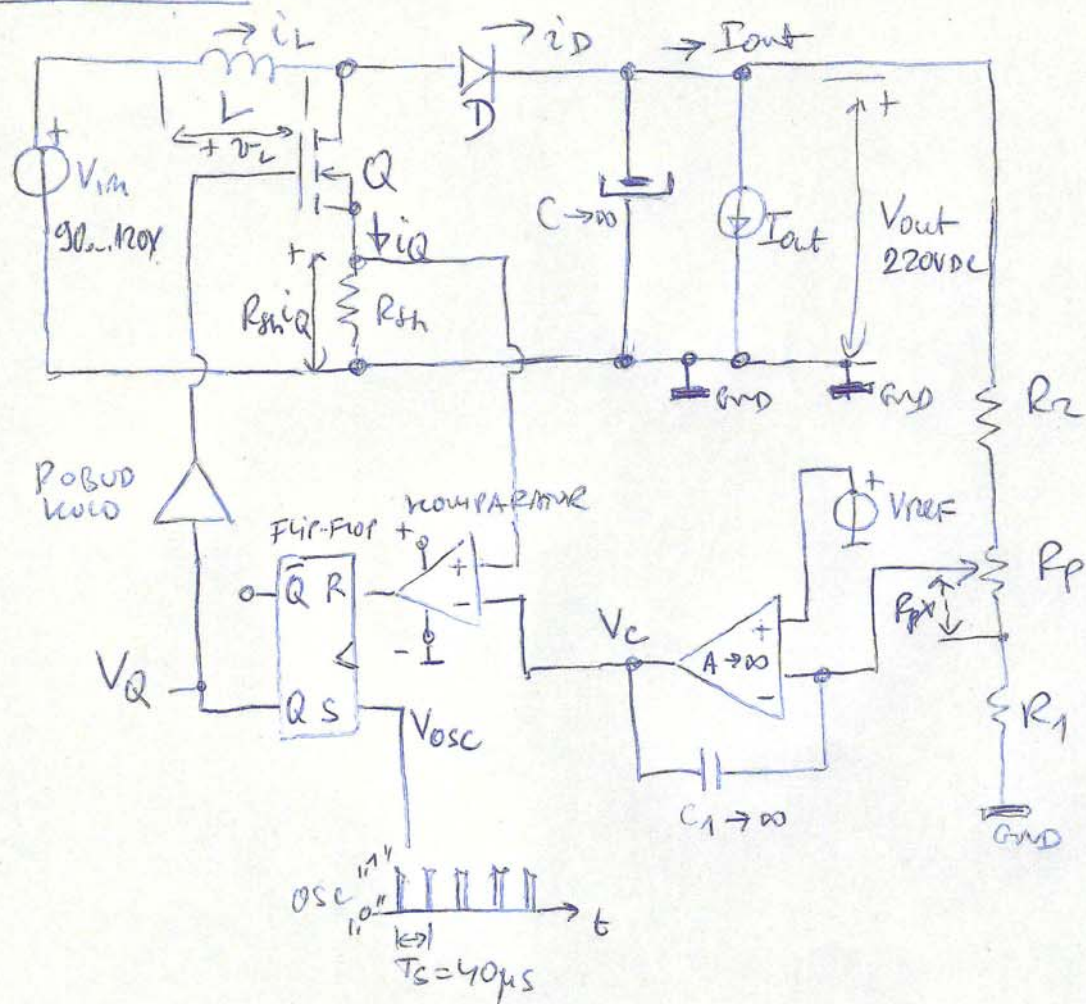

El. kolo prenametala i upr. kolo za analizu

vanjske struje:

i_L, i_Q, i_D, I_{out}

vanjske napone:

$v_L, R_{sh} \cdot i_Q, V_{osc}, V_{out}, V_Q, V_c$

②

$$90V < V_{in} < 120V, \quad V_{out} = 220V_{dc} = \text{const}, \quad P_{out} = 1100W$$

$$V_{out} = 220V_{dc}$$

$$I_{out} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{1100W}{220V}$$

$$I_{out} = 5A$$

$$I_{out} = 5A$$

$$I_{DSR} = I_{out} = 5A$$

$$P_D \approx V_D \cdot I_{DSR} \text{ (SMAGA DISIPACIJE)}$$

$$P_D = 0,6 \cdot 5 = 3W \ll P_{out}$$

SMATRAĆEMO DA JE $P_D \ll P_{out}$, ODNOŠNO $P_D \rightarrow 0$

OBZROM DA JE PREKIDAČKI TRANSISTOR IDEALAN VAŽI:

$$P_{in} \approx P_{out} = 1100W$$

$$P_{in1} = V_{in1} \cdot I_{in1}^{SR} \Rightarrow I_{in1}^{SR} = \frac{1100W}{90V} = 12,22A$$

$$P_{in2} = V_{in2} \cdot I_{in2}^{SR} \Rightarrow I_{in2}^{SR} = \frac{1100W}{120V} = 9,17A$$

USLOV KONTINUALNOSTI UL. STRUJE (STRUJA PRICUJNICEL):

$$I_{in}^{SR} > \frac{V_{in}}{2L \cdot f_s} \left(1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}\right)$$

$$I_{in1}^{SR} > \frac{V_{in1}}{2L \cdot f_s} \left(1 - \frac{V_{in1}}{V_{out}}\right)$$

$$12,22A > \frac{90V}{2 \cdot 300\mu \cdot 25 \cdot 10^3} \left(1 - \frac{90}{220}\right)$$

$$12,22A > 3,545A \xrightarrow{6} 0,59$$


"OK" IMA JE CCM (Continuous Conduction Mode)

$$I_{in2}^{SR} > \frac{V_{in2}}{2Lf_s} \left(1 - \frac{V_{in2}}{V_{out}}\right)$$

$$9,17A > \frac{120}{2 \cdot 300\mu \cdot 25 \cdot 10^3} \left(1 - \frac{120}{220}\right)$$

$$9,17A > 8(1 - 0,5454) = 8 \cdot 0,4545$$
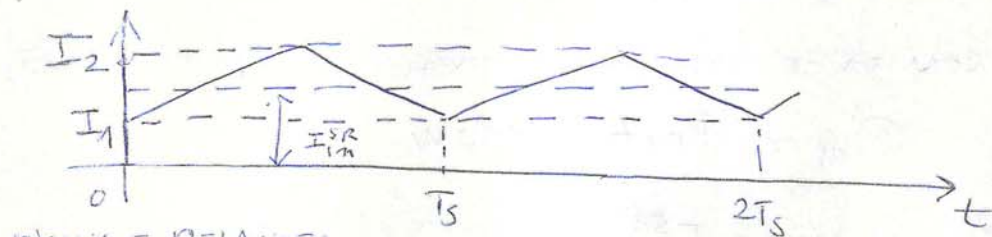
$$9,17A > 3,6364 \rightarrow \text{"OK"} \text{ ima se CCM (kontinuirni rezhim)}$$



OSNOVNE RELACIJE:

$$I_1 + I_2 = 2I_{in}^{SR}$$

$$I_2 - I_1 = \frac{V_{in}}{L} \cdot t_{on}$$

$$t_{on} = D \cdot T_s$$

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D}$$

$$1-D = \frac{V_{in}}{V_{out}}$$

$$D = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}$$

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 &= 2I_{in}^{SR} \\ -I_1 + I_2 &= \frac{V_{in}}{L} \cdot D \cdot T_s \end{aligned}$$

IZRAČUNAJEMO I_1 i I_2 ZA OBA SMERJA NL. NAPONA
90V_{DC} i 120V_{DC}

I sumari $V_{in1} = 90V$

(4)

$$I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = 2 I_{msr1}$$

$$I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = 2 \cdot 12,22 \Rightarrow I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = 24,44A$$

$$-I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = \frac{V_{in1}}{L} D_1 \cdot T_s$$

$$D_1 = 1 - \frac{V_{in1}}{V_{out}}$$

$$-I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = \frac{90}{300 \mu H} \cdot 0,59 \cdot 40 \mu s$$

$$D_1 = 1 - \frac{90}{220} = 0,59$$

$$T_s = \frac{1}{25 kHz} = \frac{1}{25 \cdot 10^3}$$

$$-I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = 7,08A$$

$$T_s = \frac{1}{25} \cdot 10^{-3} = 40 \mu s$$

$$\left. \begin{array}{l} I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = 24,44A \\ -I_1^{(1)} + I_2^{(1)} = 7,08 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2I_2^{(1)} = 24,44 + 7,08 \\ I_2^{(1)} = 15,76A \end{array}$$

$$I_1^{(1)} = 24,44 - 15,76 = 8,68A$$

$$\boxed{I_1^{(1)} = 8,68A \quad I_2^{(1)} = 15,76A}$$

$$\Delta i_1 = 15,76 - 8,68 = 7,08A$$

II sumari $V_{in2} = 120V$


$$I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = 2 I_{msr2}$$

$$I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = 2 \cdot 9,17A \Rightarrow I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = 18,34A$$

$$-I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = \frac{V_{in2}}{L} D_2 \cdot T_s$$

$$D_2 = 1 - \frac{V_{in2}}{V_{out}} = 1 - \frac{120}{220}$$

$$D_2 = 0,4545$$

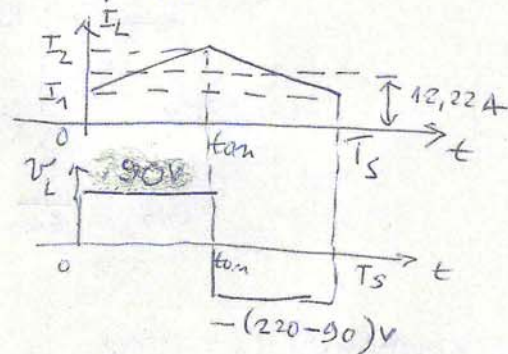

(5)

$$-I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = \frac{120}{300 \mu\text{F}} \cdot 0,4545 \cdot 40 \mu\text{s}$$

$$-I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = 7,27 \text{ A}$$


$$\begin{cases} I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = 18,34 \text{ A} \\ -I_1^{(2)} + I_2^{(2)} = 7,27 \text{ A} \end{cases} \quad \begin{cases} I_2^{(2)} = 12,8 \text{ A} \\ I_1^{(2)} = 5,53 \text{ A} \end{cases}$$

$$\Delta I_2 = 12,8 - 5,53 = 7,27 \text{ A}$$

$$7,27 \text{ A} \geq \Delta I \geq 7,08 \text{ A}$$

PROJEKTA DZIAŁOWOŚĆ
STRONY PRZECIWNIE L

PROJEKTOWANIE RZĘDOWOŚĆ :

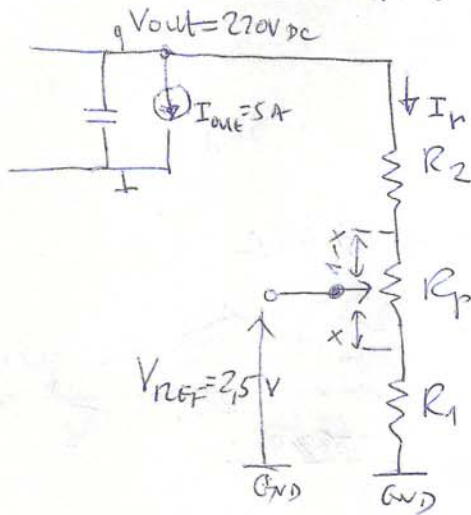

$$I_r = \frac{220 \text{ V}}{R_2 + R_p + R_1}$$

$$V_{REF} = (R_1 + R_p \cdot x) \cdot I_r$$

$$0 < x < 1$$

$$V_{REF} = \frac{R_1 + R_p \cdot x}{R_1 + R_2 + R_p} \cdot V_{out}$$

$$\frac{R_1 + R_p \cdot x}{R_1 + R_2 + R_p} = \frac{V_{REF}}{V_{out}} = \frac{2,5}{220} = 0,0113$$

$$\frac{1000 + 500x}{1000 + 100000 + 500} = 0,0113$$

$$1000 + 500x = 0,0113 \cdot 101500 = 1147$$

$$\begin{aligned} V_{simulacjo} \quad R_2 &= 100 \text{ k} \\ R_1 &= 1 \text{ k} \\ R_p &= 500 \Omega \end{aligned}$$

$$500X = 1147 - 1000$$


$$X = 0,294 \rightarrow 0,3$$

TRIMER POTENC. TREST PODSTANA $X = 0,3$

* TALASNI OBLICI ZA $V_{in1} = 90V$




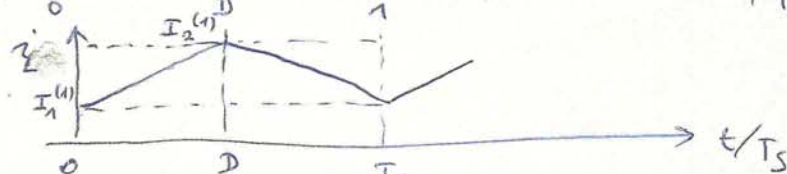"1" - w otwartej tranzystorze
"0" - w zamkniętej tranzystorze




$$I_2^{(1)} = 15,76A$$

$$I_1^{(1)} = 8,68A$$

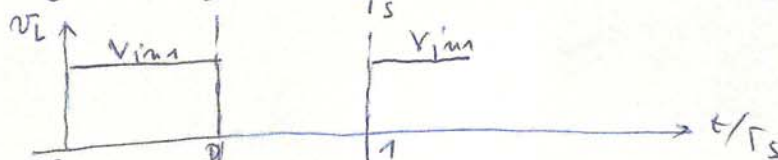



$$V_{in1} = 90V$$

$$V_{in1} - V_{out} = 90 - 220 = -130V$$

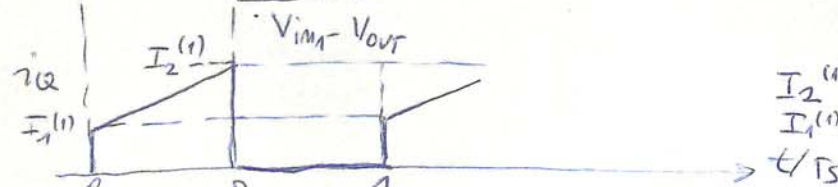

$$I_2^{(1)} = 15,76A$$



$$I_1^{(1)} = 8,68A$$

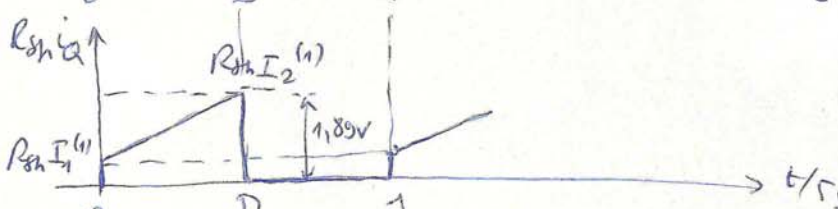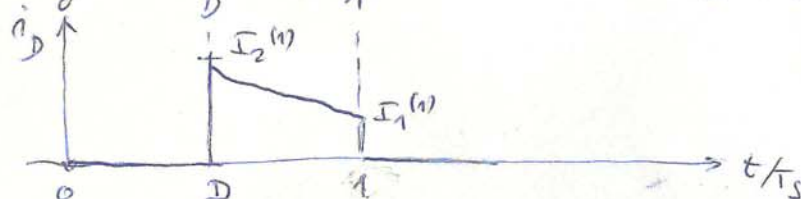

$$R_{sh} I_2^{(1)} = 9,12 \cdot 15,76$$



$$= 1,89V$$
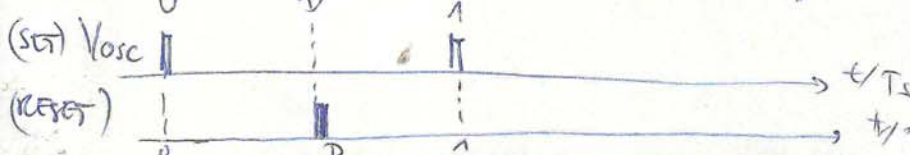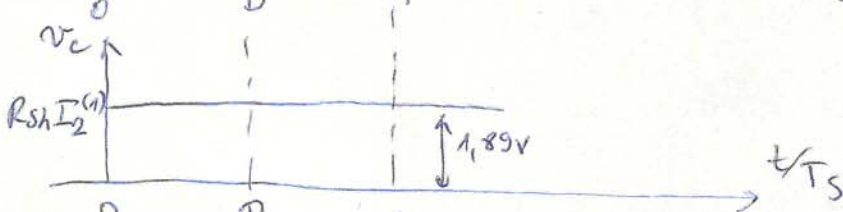
$$R_{sh} I_1^{(1)} = 9,12 \cdot 8,68 = 1,04V$$




2 ZADANIE:

(7)

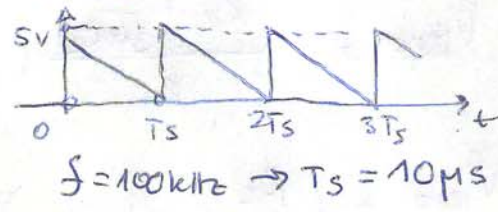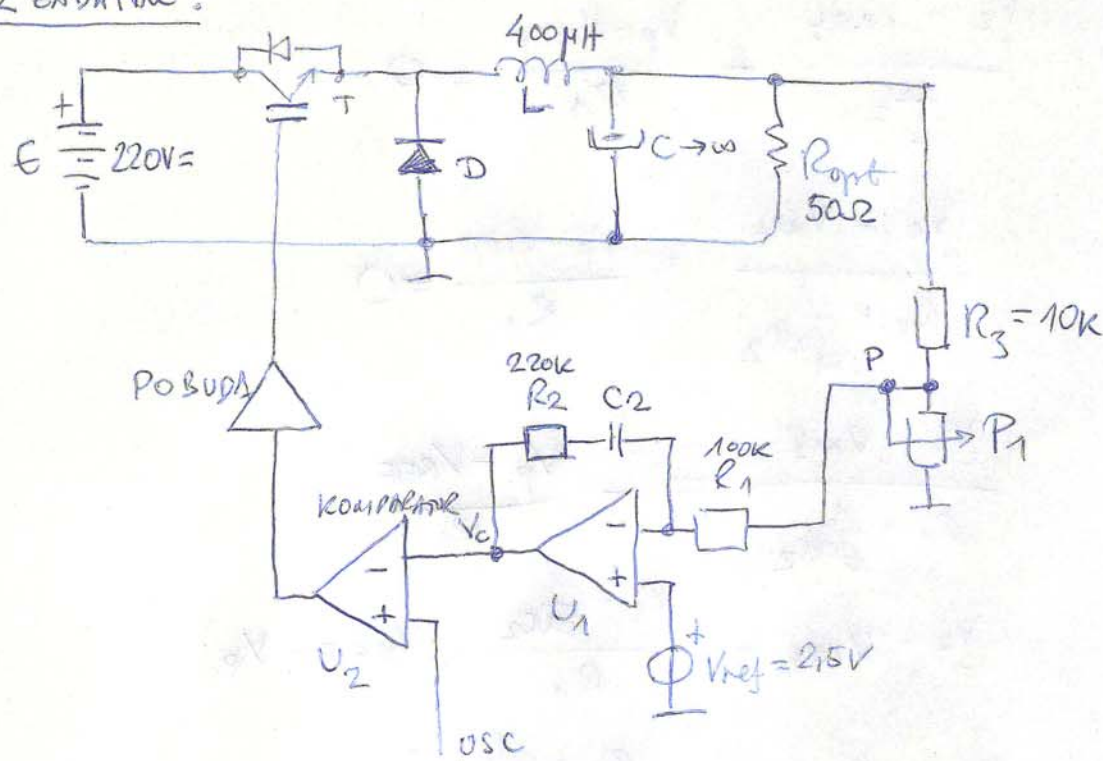

ANALIZA KONA POKAZATELA CRODUE:

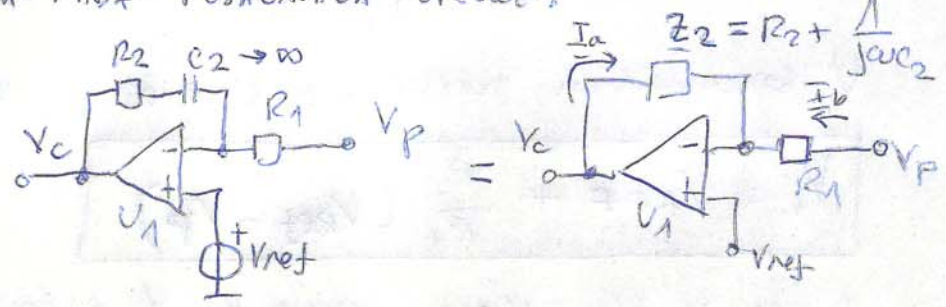

$$\frac{V_c - V_{REF}}{Z_2} = \underline{I_a}$$

$$\frac{V_p - V_{REF}}{R_1} = \underline{I_b}$$

$$\underline{I_a} + \underline{I_b} = 0 \quad (\text{Ano se op. poměnně } V_1 \text{ ideally})$$

(8)

$$\frac{V_c - V_{REF}}{Z_2} + \frac{V_p - V_{REF}}{R_1} = 0$$

$$\frac{V_c - V_{REF}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} + \frac{V_p - V_{REF}}{R_1} = 0$$

$$\frac{V_c - V_{REF}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = - \frac{V_p - V_{REF}}{R_1}$$

$$V_c - V_{REF} = \frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1} (V_{REF} - V_p)$$

$$V_c = V_{REF} + \frac{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1} (V_{REF} - V_p)$$

$$V_c = V_{REF} + \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{j\omega R_1 C_2} \right) (V_{REF} - V_p)$$

U stacionarnom režimu $\omega \rightarrow \infty$ ($1/\omega \rightarrow 0$)


$$V_c = V_{REF} + \frac{R_2}{R_1} (V_{REF} - V_p)$$

Kada je $V_p = V_{REF}$ tada je $V_c = V_{REF}$.

Tako da razdelnik treba projektovati za

$$V_p = V_{REF}$$

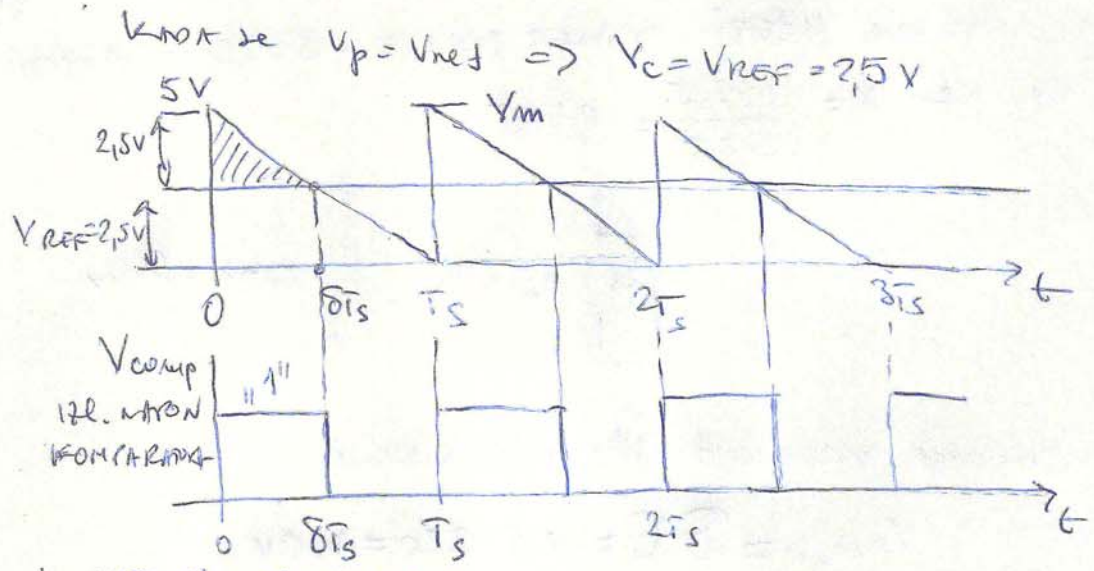Potrebno je prvo odrediti ne. mirovan pretnosti




Iz sučasnosti rekurivnosti:

$$\frac{\delta T_s}{V_m - V_{ref}} = \frac{T_s}{V_m} \Rightarrow \frac{\delta T_s}{2,5} = \frac{T_s}{5} \Rightarrow \delta = \frac{2,5}{5} = 0,5$$

$$\delta = 0,5 \quad V_{out} = \delta V_m = 0,5 \cdot 220V$$

$$V_{out} = 110V \text{ DC}$$

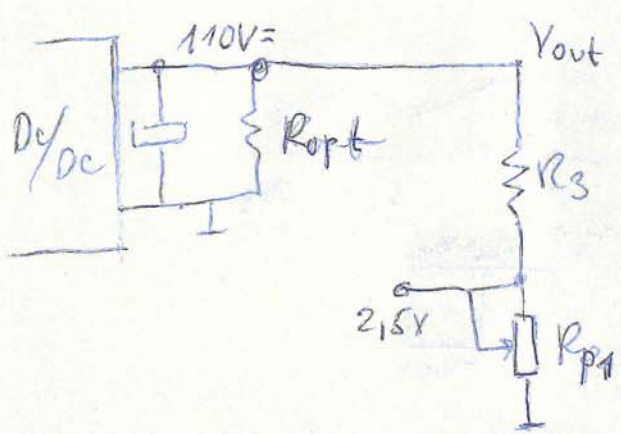Proračun ovom izlaznom naponu pomoću poznatog
kružnog naponu



$$\frac{V_{out}}{R_{p1} + R_3} \cdot R_{p1} = V_{ref}$$


$$\frac{110}{R_{p1} + 10K} \cdot R_{p1} = 2,5$$

$$\frac{110}{2,5} = 1 + \frac{10K}{R_{p1}}$$

$$\frac{110}{2,5} - 1 = \frac{10K}{R_{p1}} \Rightarrow R_{p1} = \frac{10000}{\frac{110}{2,5} - 1} = 23256\Omega$$

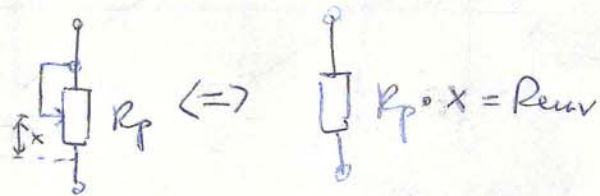(10)

TRIEBA MŤEŤI TRIKOR POTENCIOD 500Ω i potrební
 GA NA $x = \frac{232,5}{500} = 0,465$




* SREDNIA VREDNOST HLAVNOG NAPONA

$$V_{outSR} = \delta E = 0,5 \cdot 220 = 110V =$$

* SREDNIA VREDNOST STRUJE PRICHYMNICE

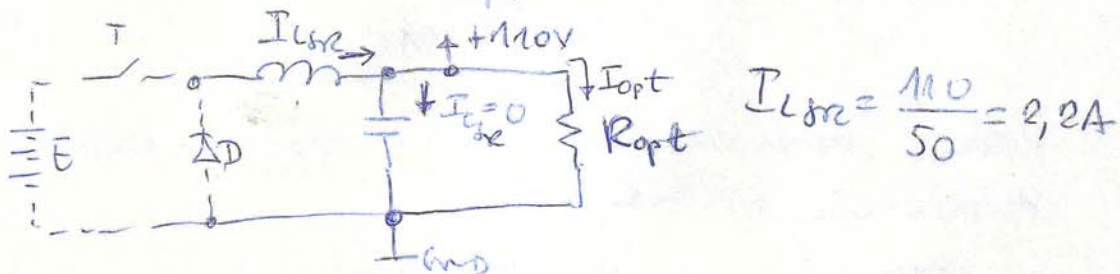
$$I_{LSR} = \frac{V_{out}}{R_{opt}} \quad (\text{postup je } I_{CSE} = 0)$$



$$* I_{LSR} = 2,2A$$

$$\frac{I_1 + I_2}{2} = I_{LSR}$$

$$I_1 + I_2 = 2I_{LSR} = 4,4A$$

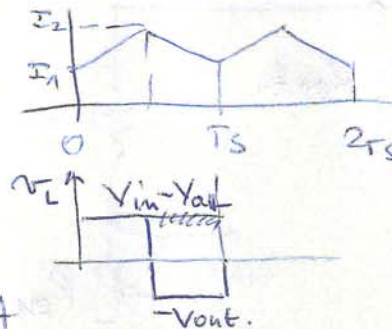

$$L(I_2 - I_1) = (V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on} = (V_{in} - V_{out}) \delta T$$

$$I_2 - I_1 = \frac{220 - 110}{400 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,5 \cdot 10^{-5} = 1,375A$$

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = 4,4A \\ - I_1 + I_2 = 1,335A \end{cases} \Rightarrow 2I_2 = 5,774A \Rightarrow I_2 = 2,88A$$

$$I_2 = 2,88A \quad I_1 = 4,4 - 2,88 = 1,52A$$

$$I_1 = 1,52A \quad (I_{inh})$$

$$I_2 = 2,88A \quad (I_{imp})$$

* Să calculăm curentul I produs de motor

$$P_E = E \cdot I_{TSR} \quad I_{TSR} = \delta I_{LGR}$$

$$I_{TSR} = 0,5 \cdot 2,2 = 1,1A$$

$$P_E = 220 \cdot 1,1 = 242W$$

P_E se poate transforma în putere mecanică;
observăm că în acest caz s-a calculat corect


$$P_{out} \approx P_{in} \quad P_{out} = 110V \cdot 2,2A = 242W$$

$$P_{out} = 242W \approx P_{in}$$


3 ZADATAK :

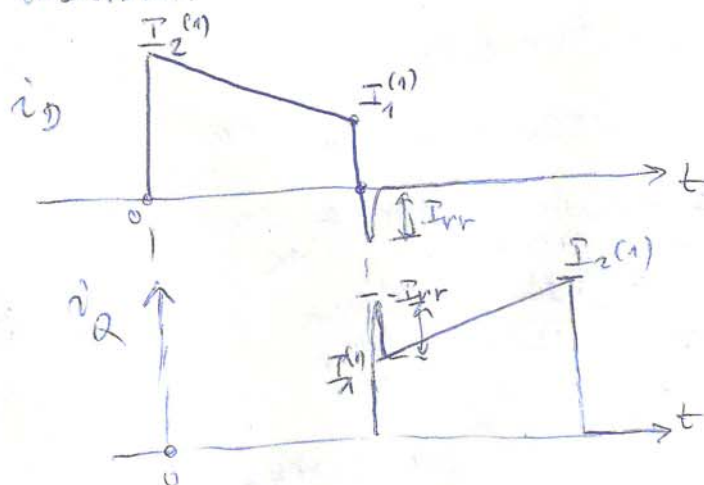(12)

Kritični slučaj je kada je $V_{in} = V_{ikritična} = 90V$, tada je struja veća, odnosno struje $I_1^{(1)}$ i $I_2^{(1)}$ (videti prvi zadatak).



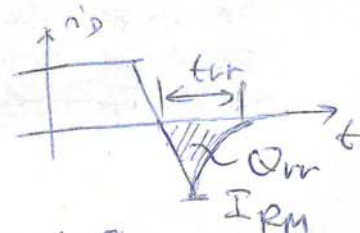(max. vrednost)
funkcija inverznog
oporavka diode
je označena sa I_{RM}



$$Q_{rr} \approx \frac{1}{2} I_{RM} \cdot t_{rr} \Rightarrow I_{RM} = \frac{2Q_{rr}}{t_{rr}}$$

$$I_{RM} \approx \frac{2 \cdot 1 \cdot 10^{-6} C}{150 \cdot 10^{-3} s} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{150} \cdot 10^3$$

$$I_{RM} \approx \frac{2 \cdot 10^{-3}}{150} = 13,33A$$

$$\boxed{I_{Tmax} = I_1^{(1)} + I_{RM}}$$

maksimalna grana tranzitora je:

$$I_{Tmax} = I_1^{(1)} + I_{RM} = 8,68A + 13,33A = 22A$$

$I_{Tmax} > I_2^{(1)}$ odnosno $I_{Tmax} = 22A$, $\rightarrow$ ukratko je

da je $I_{Tmax} \approx 22A$, odnosno mora izabrati

LEM MERNI model za 25(50A)

— vreme oporavka $t_{rr} = 150 \text{ ns}$

(13)

$$5t_{rr} \approx T_{sw}/2 \quad f_{sw} = 100 \text{ kHz} \Rightarrow T_{sw} = 10 \mu\text{s}$$

$$5t_{rr} < 5 \mu\text{s} \quad t_{rr} \leq 1 \mu\text{s}$$

$150 \text{ ns} \leq 1 \mu\text{s}$ OK


DA BITE POKAZUJE NA OSEILOSKOPU MOGLA SNIMATI
PROPUSNI OPAK SONDE MOGA BITI BAR :

$$f_{po} \approx (10 \div 15) \frac{1}{t_{rr}} = (10 \div 15) \cdot 1,33 \text{ MHz} = (13,33 \div 20) \text{ MHz}$$

$$\frac{1}{t_{rr}} = \frac{1}{150 \text{ ns}} = \frac{1}{150} \cdot 10^9 = 1,33 \text{ MHz}$$

TREBA ODABRATI SONDU (LEM MODUL) :

25A/50MHz

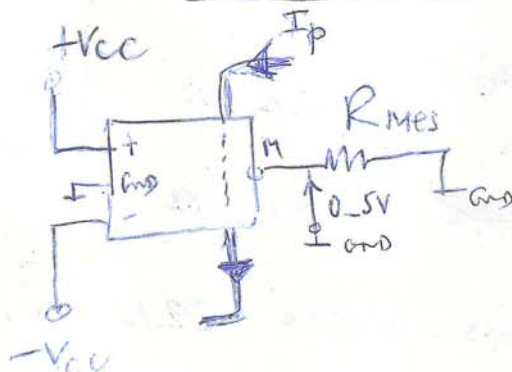

$$\frac{I_p}{10000} \cdot R_{mes} = 5 \text{ V}$$

$$\frac{25}{10000} \cdot R_{mes} = 5 \text{ V}$$

$$R_{MES} = \frac{5 \cdot 10000}{25} = \frac{10000}{5} = 2000 \Omega = 2 \text{ k}\Omega$$

SNAGA DISIPACIJE OPAK : $2000 \left(\frac{25}{10000} \right)^2 = 0,0125 \text{ W}$

$R_{MES} = 2 \text{ k}\Omega / \frac{1}{4} \text{ W}$ (STANDARDNI OPAK)