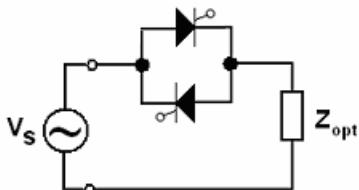


VISER- SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2018, Predmet: Električni Pretvarači Snage (EPS)
REŠENJA ZADATAKA

1.ZADATAK

Monofazni AC/AC podešavač na slici 1 je opterećen impedansom $Z=10+j17.3\Omega$. Efektivna vrednost mrežnog napona je $V_s=380V$. U zadatku smatrati da su svi poluprovodnički elementi idealni.




Slika 1

- A) Za koje vrednosti ugla paljenja tiristora α (rad) je ovaj podešavač upravlјiv?
- B) Za koju vrednost ugla upravljanja α (rad) se dobija najveća efektivna vrednost struje opterećenja? Nacrtati talasni oblik trenutne struje dioda i opterećenja za taj slučaj.
- C) Za podatke date u zadatku izračunati prividnu, aktivnu i reaktivnu snagu koja se uzima iz mreže.
- D) Koliko u ovom slučaju iznosi maksimalna vrednost struje koja se uzima mreže?

2. ZADATAK

Za ispravljač koji se napaja iz mreže 230V, 50Hz (slika 2) ugao upravljanja tiristora je 45° . Ispravljač napaja opterećenje koje se može predstaviti strujnim ponorom I_0 . Svaki od tiristora ima u stanju vođenja idealnu volt-ampersku karakteristiku. Struja opterećenja pri ovim uslovima iznosi $I_0 = 100A$. Nacrtati karakteristične talasne oblike i :

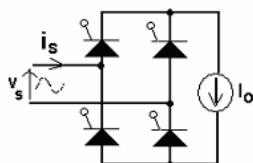

Slika2

- A) Izračunati srednju vrednost napona na opterećenju
- B) Izračunati srednju vrednost struje tiristora
- C) Izračunati efektivnu vrednost struje tiristora
- D) Izračunati srednju i efektivnu vrednost struje koju ispravljač uzima iz mreže


3. ZADATAK: Neizolovani DC/DC pretvarač (naponski podizač) snage 500W radi na konstantnoj učestanosti 100kHz. Ulagi napon iznosi 48V dok je izlazni napon 110V. Smatrati da je kapacitivnost izlaznog kondenzatora dovoljno velika i zanemariti talasnost izlaznog napona. Pretvarač radi u kontinualnom režimu. Prekidačke elemente u pretvaraču smatrati idealnim. (A) nacrtati električnu šemu pretvarača i karakteristične talasne oblike (B) odrediti srednju vrednost ulazne struje i srednju vrednost struje izlaznog kondenzatora, (C) dimenzionisati prigušnicu L ako se zahteva da talasnost struje kroz nju bude manja od 10%, (D) odrediti talasnost struje prigušnice.

4. ZADATAK: Neizolovani DC/DC pretvarač (naponski spuštač) radi na konstantnoj učestanosti 100kHz. Vreme provođenja tranzistora iznosi $5\mu s$. Ulagi napon iznosi 96V. Otpornost opterećenja iznosi 6Ω . Smatrati da je kapacitivnost izlaznog kondenzatora dovoljno velika i zanemariti talasnost izlaznog napona. Pretvarač radi u kontinualnom režimu. Prekidačke elemente u pretvaraču smatrati idealnim. (A) Nacrtati električnu šemu pretvarača i karakteristične talasne oblike, (B) i odrediti srednju vrednost ulazne struje pretvarača, (C) dimenzionisati prigušnicu L ako se zahteva da talasnost struje kroz nju bude manja od 10%, (D) odrediti talasnost struje prigušnice.

NAPOMENA: Sva četiri zadatka rade studenti koji polažu ceo ispit, 1. i 2. zadatak rade oni studenti koji polažu I kolokvijum, 3. i 4. zadatak oni studenti koji polažu II kolokvijum.

Predmetni profesor: Dr Željko Despotović, dipl.el.inž

1 ZADATAK:

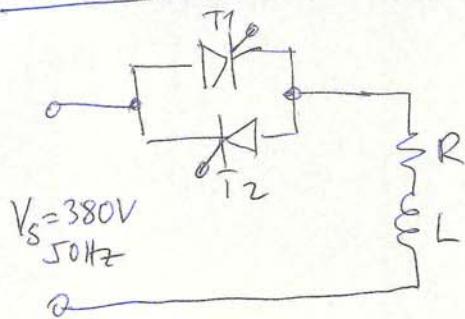

$$\underline{Z} = R + jX = (10 + j17,3)\Omega$$

$$R = 10\Omega$$

$$X = 17,3\Omega$$

$$\text{by } \varphi = \frac{X}{R} \left\{ \begin{array}{l} \text{Fazni} \\ \text{MAGAO} \\ \text{IMPEDANCIJE} \end{array} \right. \rightarrow \varphi = \arctg \frac{X}{R}$$

$$\varphi = \arctg \frac{17,3}{10} = \arctg 1,73 \\ = \arctg \sqrt{3} = 60^\circ$$


A) MGAO M PRATJENJA $60^\circ < \alpha \leq 180^\circ$ (kreonetski)

$60^\circ \leq \alpha \leq 175^\circ$ (prakaciono)

B) $\Rightarrow \alpha = \varphi = 60^\circ$

stvarne vrijednosti za antisinus su prikazane na
sljedećim osicima

transistor obican
i (kreonetski)

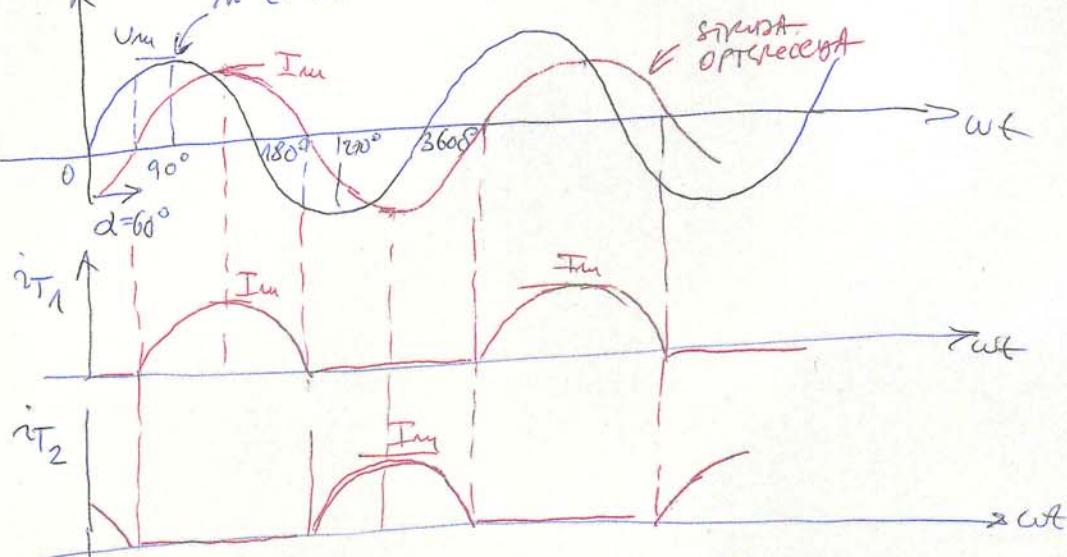

$$c) \underline{S} = \underline{U}^* \underline{I}^* = \underline{U}_{L0} \cdot \underline{I}_{L0}^* e^{j\varphi} = U^* \left(\frac{U}{Z} \right)^* = \frac{U^2}{Z^*} \quad \underline{Z}^* = R - jX$$

$$\underline{S} = \frac{U^2}{R - jX} \cdot \frac{R + jX}{R + jX} = \frac{U^2}{R^2 + X^2} \quad (R + jX) = \frac{U^2}{Z^2} (R + jX) \quad \underline{U} \cdot \underline{U}^* = U^2$$

$$\underline{S} = \frac{U^2}{Z^2} R + j \frac{U^2}{Z^2} X \quad \frac{R}{Z} = \cos \varphi \quad \frac{X}{Z} = \sin \varphi \quad (2)$$

$$\underline{S} = \frac{U^2}{Z} \cos \varphi + j \frac{U^2}{Z} \sin \varphi \quad Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{10^2 + 17,3^2} = 19,98$$

$$= P + jQ \Rightarrow P = \frac{U^2}{Z} \cos \varphi \quad Q = \frac{U^2}{Z} \sin \varphi$$


$$P = \frac{380^2}{19,98} \cdot \cos 60^\circ = \frac{380^2}{19,98} \cdot \frac{1}{2} = 3,61 \text{ kW}$$

$$Q = \frac{380^2}{19,98} \cdot \sin 60^\circ = \frac{380^2}{19,98} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6,26 \text{ kVAr}$$

D) $I_{Sm} = \frac{U_{Sm}}{Z} = \frac{\sqrt{2} U_{eff}}{Z} = \frac{\sqrt{2} \cdot 380}{19,98} = 26,816 \text{ A}$

(3)


2 ZIADATK :

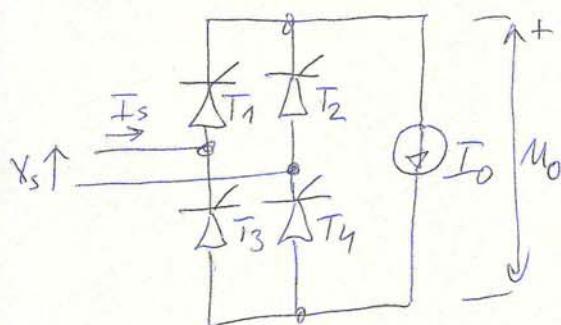

$$V_S = 230 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$$

$$\alpha = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

$$I_0 = 100 \text{ A}$$

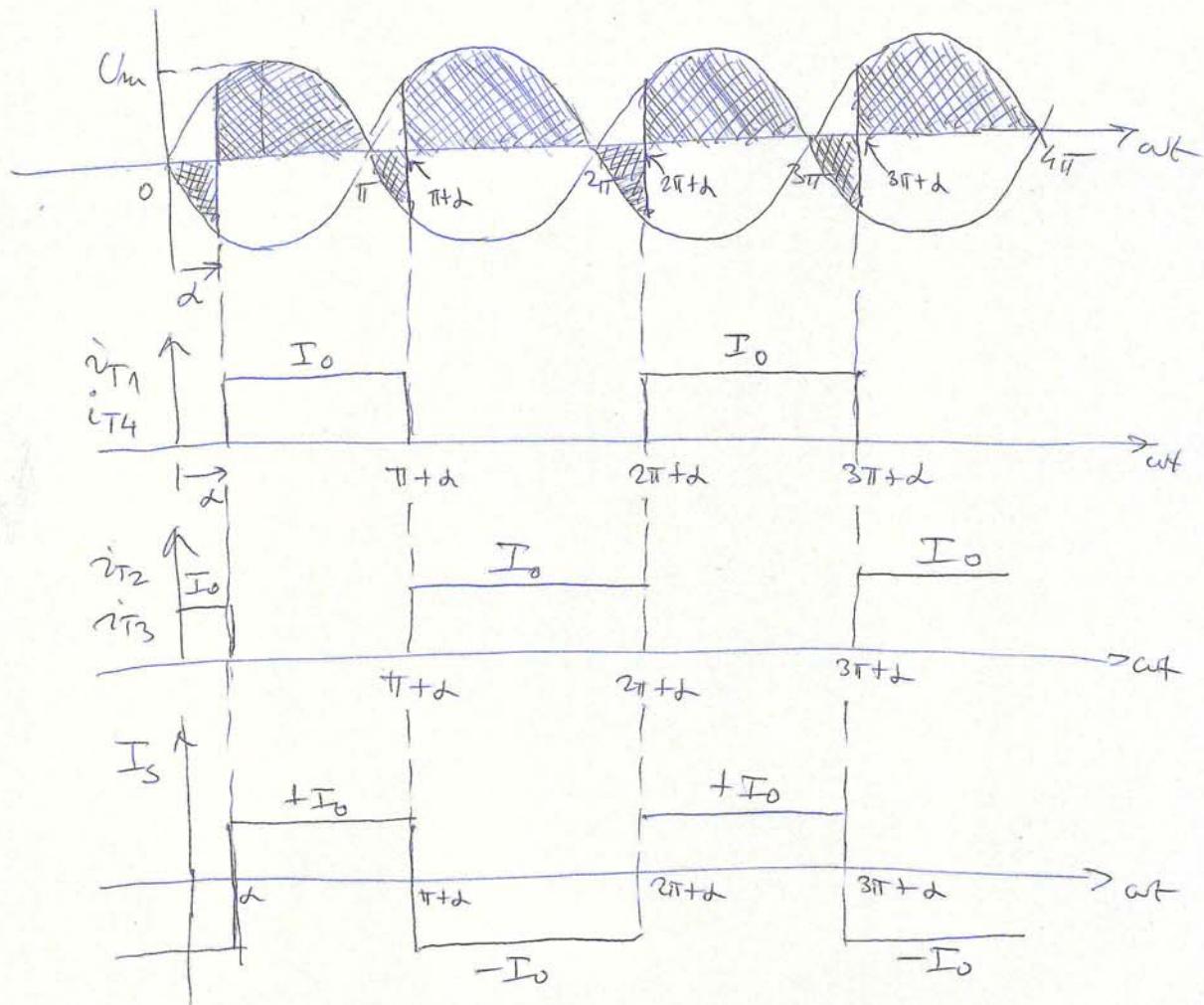

(4)

$$A) U_{SRort} = \frac{2U_m}{\pi} \cdot \cos \omega t \quad U_m = 230 \cdot \sqrt{2}$$

$$U_m = 324,3 V$$

$$\omega = \frac{\pi}{4}$$

$$U_{SRort} = \frac{2 \cdot 324,3}{3,14} \cdot \cos \frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 324,3}{3,14} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$U_{SRort} = 146 V$$

$$B) I_{TSR} = I_0 \cdot \frac{\pi}{2\pi} = \frac{I_0}{2} = \frac{100 A}{2} = 50 A$$

$$I_{TSR_1} = I_{TSR_2} = I_{TSR} = 50 A$$

$$C) I_{Teff} = \sqrt{I_0^2 \cdot \frac{\pi}{2\pi}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{100 A}{\sqrt{2}} = 70,92 A$$

$$D) I_{SSR} = 0$$

$$I_{SSR} = \sqrt{\frac{I_0^2 \cdot \pi + I_0^2 \cdot \pi}{2\pi}} = \sqrt{\frac{2I_0^2 \pi}{2\pi}} = \sqrt{I_0^2} = I_0$$

$$I_{SSR} = 100 A$$

(4)

$$A) U_{SRort} = \frac{2U_m}{\pi} \cdot \cos \omega t \quad U_m = 230 \cdot \sqrt{2}$$

$$U_m = 324,3 V$$

$$\omega = \frac{\pi}{4}$$

$$U_{SRort} = \frac{2 \cdot 324,3}{3,14} \cdot \cos \frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 324,3}{3,14} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$U_{SRort} = 146 V$$

$$B) I_{TSR} = I_0 \cdot \frac{\pi}{2\pi} = \frac{I_0}{2} = \frac{100 A}{2} = 50 A$$


$$I_{TSR_1} = I_{TSR_2} = I_{TSR} = 50 A$$

$$C) I_{Teff} = \sqrt{I_0^2 \cdot \frac{\pi}{2\pi}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{100 A}{\sqrt{2}} = 70,92 A$$

$$D) I_{SSR} = 0$$

$$I_{SSR} = \sqrt{\frac{I_0^2 \cdot \pi + I_0^2 \cdot \pi}{2\pi}} = \sqrt{\frac{2I_0^2 \pi}{2\pi}} = \sqrt{I_0^2} = I_0$$

$$I_{SSR} = 100 A$$

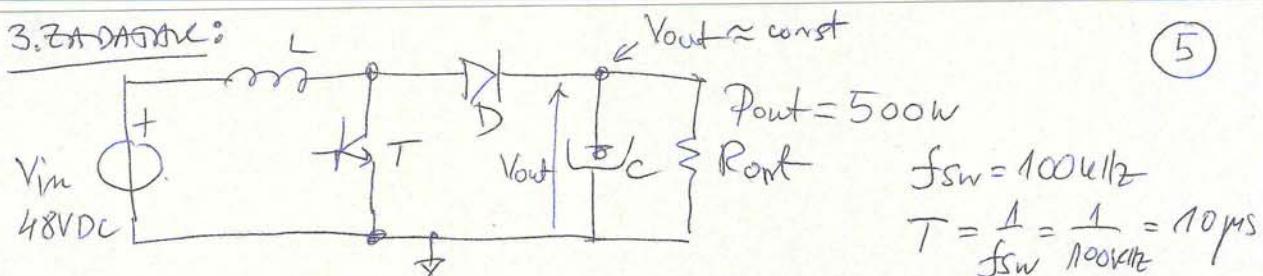

$$V_{in} = 48\text{V} \quad V_{out} = 110\text{V}$$

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1-\delta}$$

$$1-\delta = \frac{V_{in}}{V_{out}}$$


$$\delta = 1 - \frac{V_{in}}{V_{out}}$$

$$\delta = \frac{t_{on}}{T} = \frac{V_{out}-V_{in}}{V_{out}}$$

$$\delta = \frac{110-48}{110} = 0,564$$

$$\frac{t_{on}}{T} = 0,564 \rightarrow t_{on} = 5,64\mu\text{s}$$

$$T = 10\mu\text{s}$$

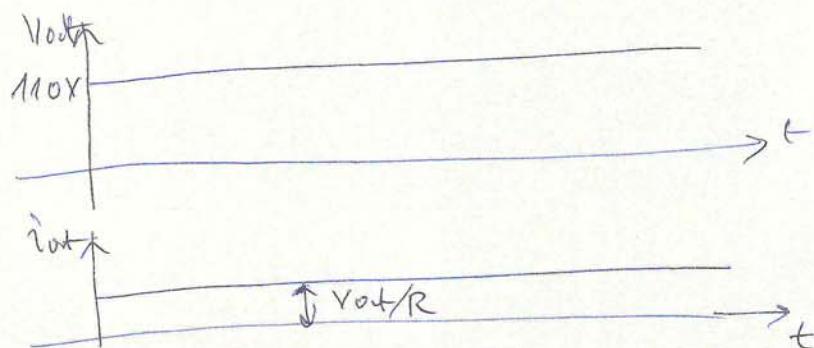

B) $V_{in} \cdot I_{in,dc} \approx V_{out} \cdot I_{out,dc} = 500\text{W}$

$$I_{in,dc} = \frac{500\text{W}}{48\text{V}} = 10,416\text{A}$$

$I_{csrc} = \emptyset$ (wzgl. se z DC źródła prądu TJ. oTVI reza)

$$V_{im} \cdot t_{on} = L \cdot \Delta i \quad (6)$$

$$\Delta i \leq 0,1 \cdot I_{im} = 1,0416A$$

$$\Delta i = \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{L} \leq 1,0416A$$

$$L \geq \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{\Delta i} = \frac{48 \cdot 5,64ms}{1,0416A} = 259,9 \mu H$$

možno je $L^* = 260 \mu H$

za $L^* = 260 \mu H$ dobita se rezultat

$$d) \quad \Delta i^* = \frac{V_{im} \cdot t_{on}}{L^*} = \frac{48 \cdot 5,64 \mu s}{260 \mu H} = 1,041A$$

$$I_{max} + I_{min} = 2I_{max} = 20,832A$$

$$I_{max} - I_{min} = \Delta i^* = 1,041$$

$$2I_{max} = 20,832 + 1,041 = 21,873 \Rightarrow I_{max} = 10,936A$$


$$I_{min} = 20,832 - 10,936 = 9,894$$

rezultat:

$$I_{max} = 10,936A$$

$$I_{min} = 9,894$$

$$\Delta i^* = 1,041A$$

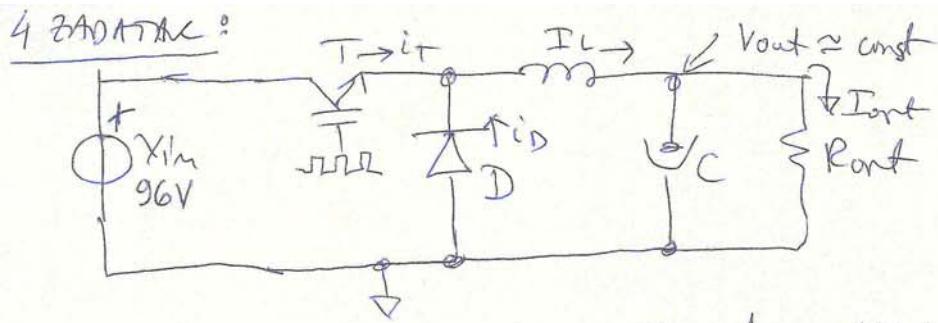


(7)

$$f_{sw} = 100 \text{ kHz} \quad t_{on} = 5 \mu\text{s} \quad T = \frac{1}{100 \text{ kHz}} = 10 \mu\text{s} \quad \delta = \frac{t_{on}}{T} = \frac{5 \mu\text{s}}{10 \mu\text{s}} = \frac{1}{2}$$

$$V_{in} = 96V \quad V_{out} = \delta V_{in} = 0.5 \cdot 96 = 48V \text{ DC}$$
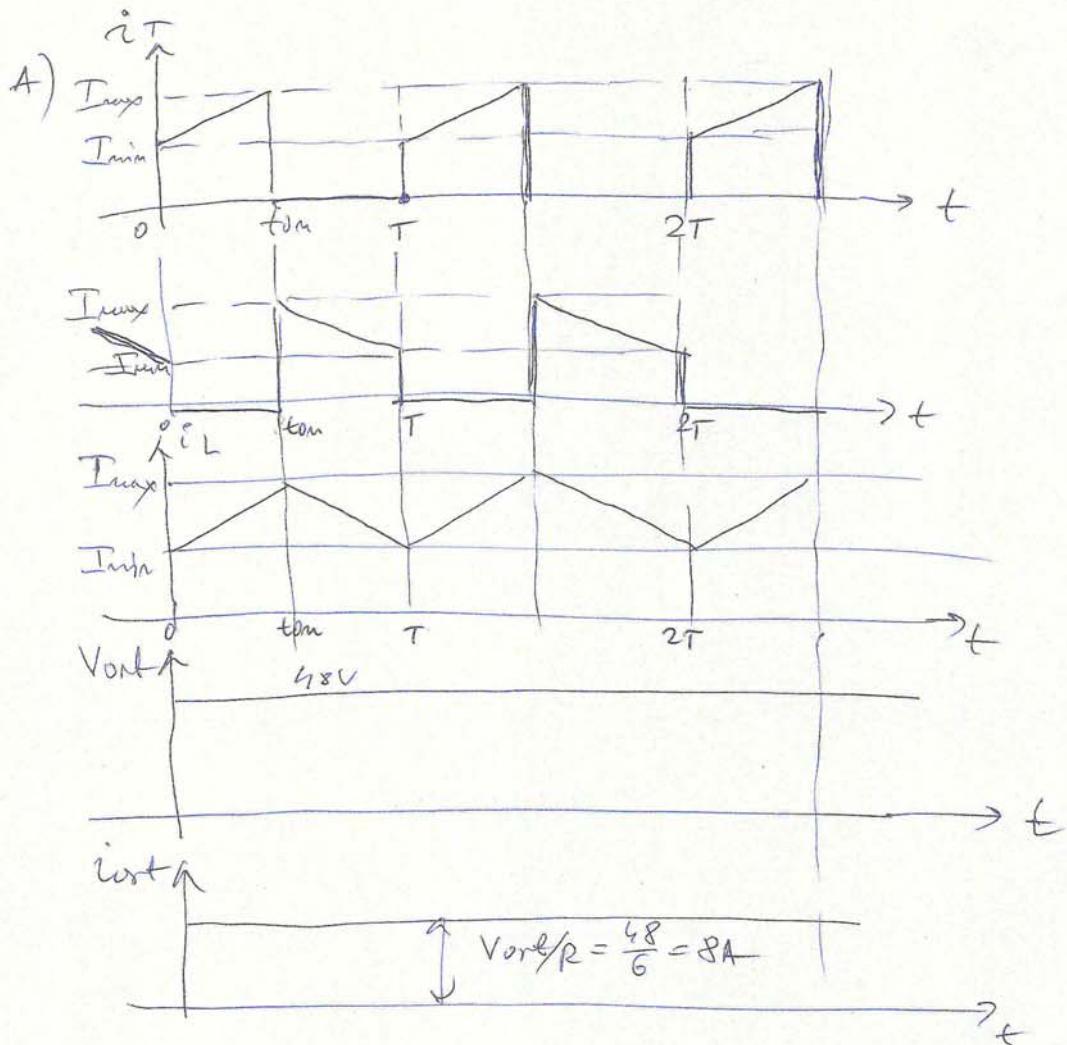
$$R_{out} = 6\Omega \Rightarrow I_{opt} = \frac{V_{out}}{R_{out}} = \frac{48V}{6\Omega} = 8A$$



(8)

B) $V_{out} \cdot I_{out} = 48V \cdot 8A = 384W$ $V_{out} I_{out} \approx V_{in} I_{in}$

$$V_{in} \cdot I_{in} = 384W$$

$$I_{in} = I_{inse} = \frac{384}{96} = 4A$$

c) $\Delta i \leq 10\%$ $I_{LSE} = I_{opt}$ $I_{CSR} = \emptyset$

$$I_{LSE} = I_{CSR} + I_{out} = I_{out} = 8A$$

$$\Delta i = 0,1 \cdot 8A = 0,8A = \Delta i_L$$

$$L \cdot \Delta i_L = (V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}$$

$$\Delta i_L = \Delta i \leq 0,8A$$

$$\frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}}{L} \leq 0,8A = \Delta i$$

$$L \geq \frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}}{\Delta i} = \frac{(96V - 48V) \cdot 5ms}{0,8A}$$

$$L \geq \frac{48V \cdot 5ms}{0,8A} = 300\mu H \rightarrow \text{max } L^* = 300\mu H$$

d) ~~zu~~ $L^* = 300\mu H$ ~~maximal~~ $\Delta i = 0,8A$

$$I_{max} + I_{min} = 2I_{LSE} = 16A$$

$$I_{max} - I_{min} = 0,8A$$

$$\frac{2I_{max} = 16,8A \Rightarrow I_{max} = 8,4A}{}$$

$$I_{min} = 16A - 8,4A = 7,6A$$

resultat: $I_{max} = 8,4A$, $I_{min} = 7,6A$, $\Delta i = 0,8A$