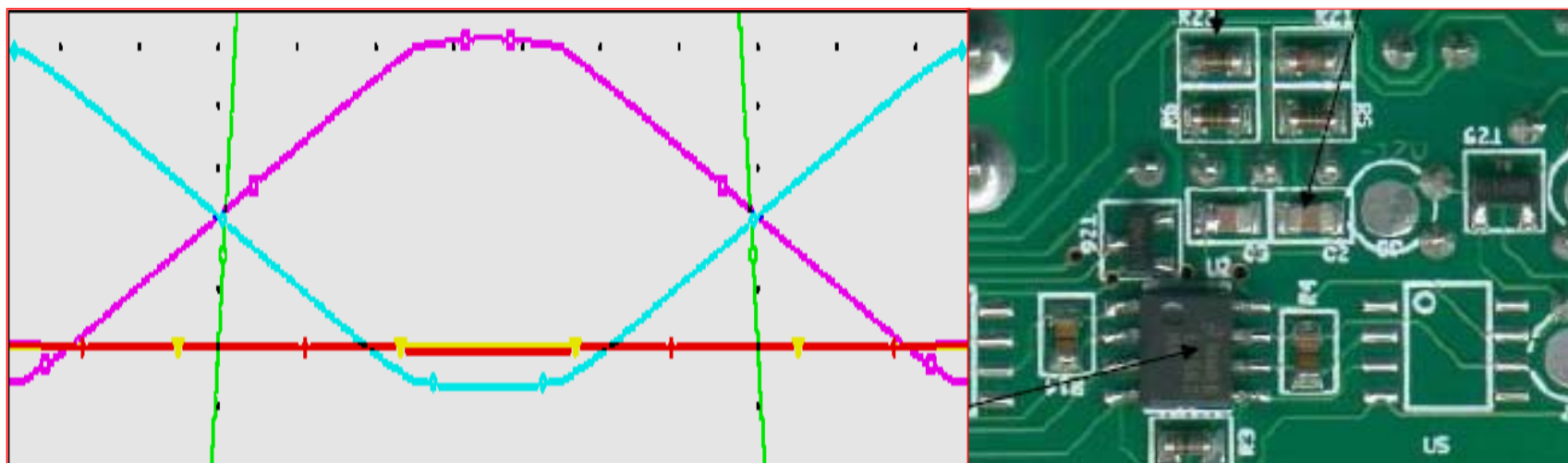


**VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH
STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD**
STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE
SPECIJALISTIČKE STUDIJE
PREDMET: UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA



OSNOVNA KONTROLNA ELEKTRONSKA KOLA



Predmetni profesor: Dr Željko Desptović, dipl.el.inž


UVOD

Biće date osnovne predstave o radu osnovnih elektronskih sklopova koji se najčešće koriste u upravljačkim kolima elektroenergetskih pretvarača:


1. Komparatori
2. Bistabilna kola
3. Pojačavači (invertujući i neinvertujući)
4. Generatori naponske rampe, PI regulatori
5. CMOS invertori
6. Šmit trigeri
7. Flip-flopovi
8. Monostabilna i bistabilna kola
10. Analogni prekidači
11. Analogni množači

KOMPARATORI

LM139/239/339


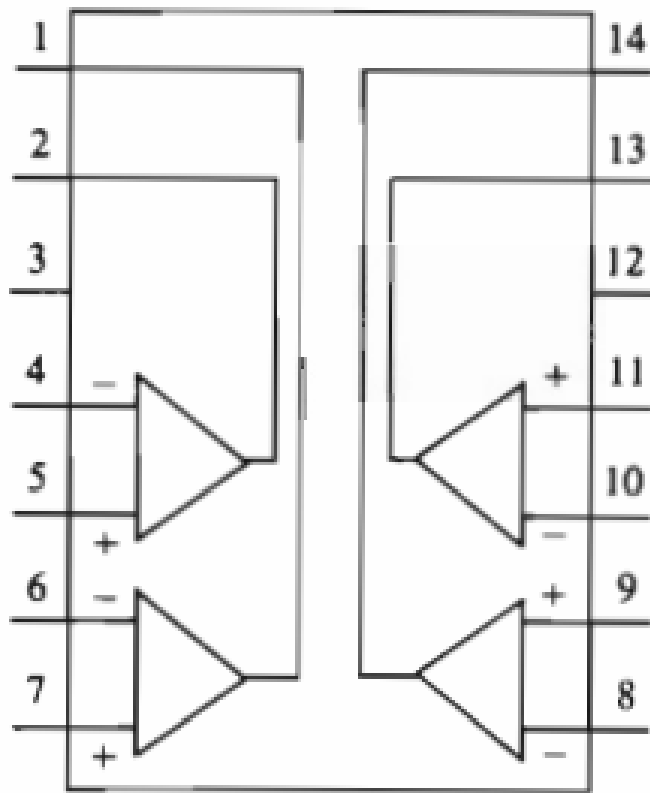


PIN out

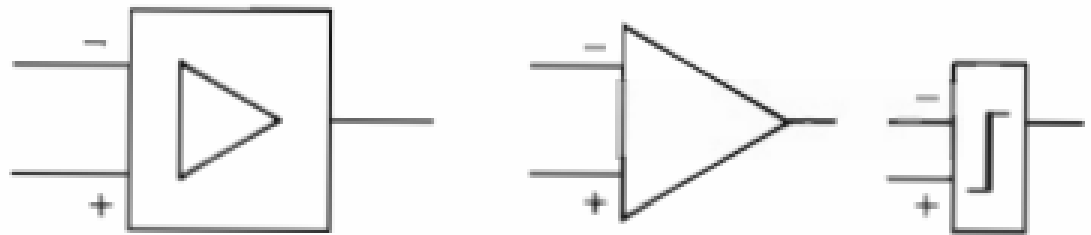





simboli

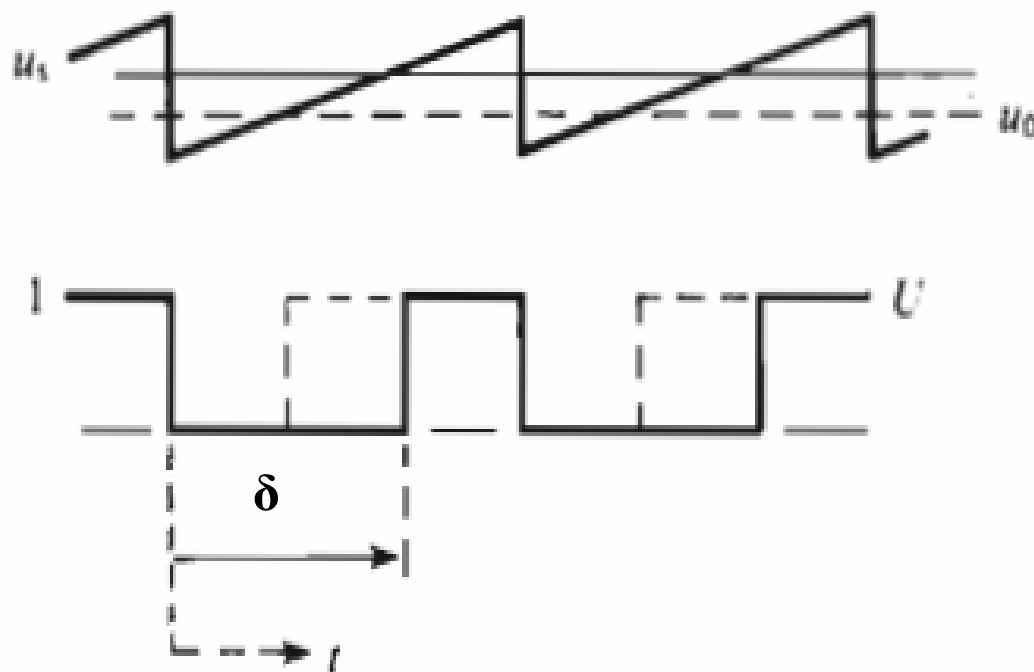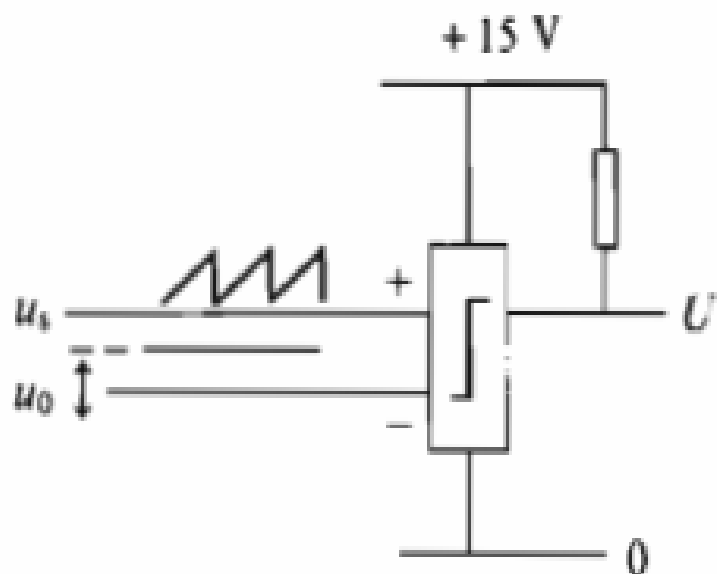
PWM (Pulse Width Modulator) sa komparatorom




Širinsko impulsni modulator: Promenom jednosmernog nivoa u_0 dobija se promena koeficienta radnog režima (duty-cycle) δ

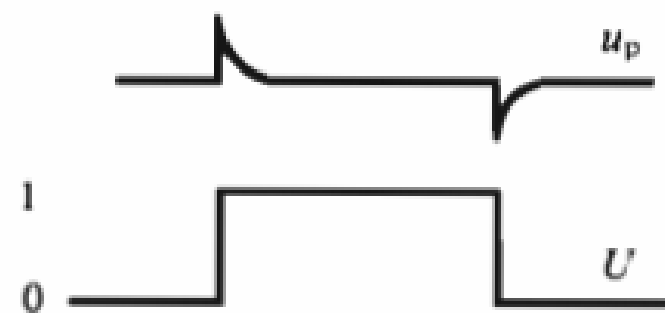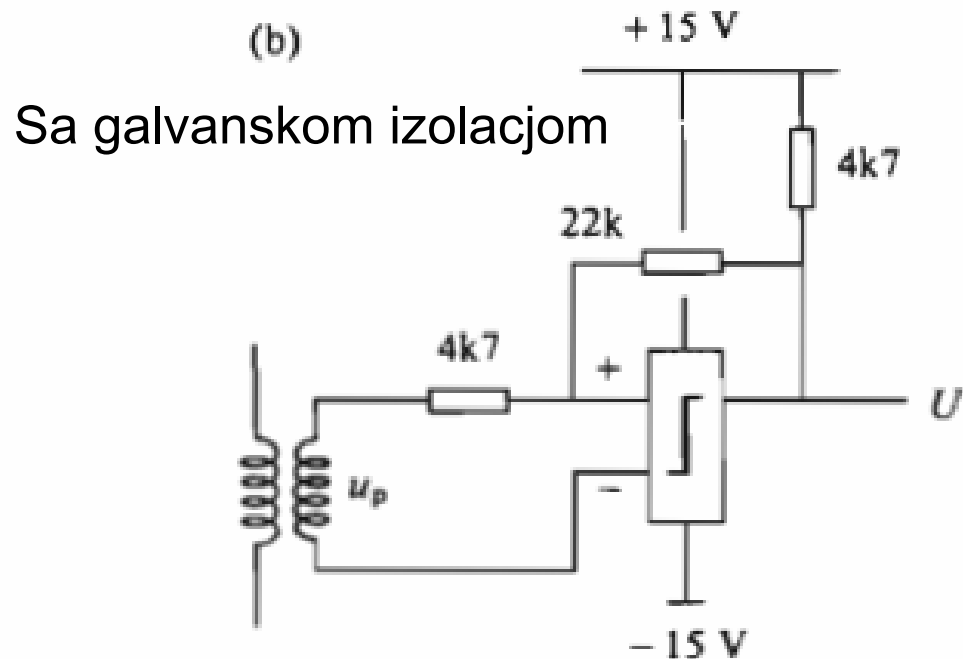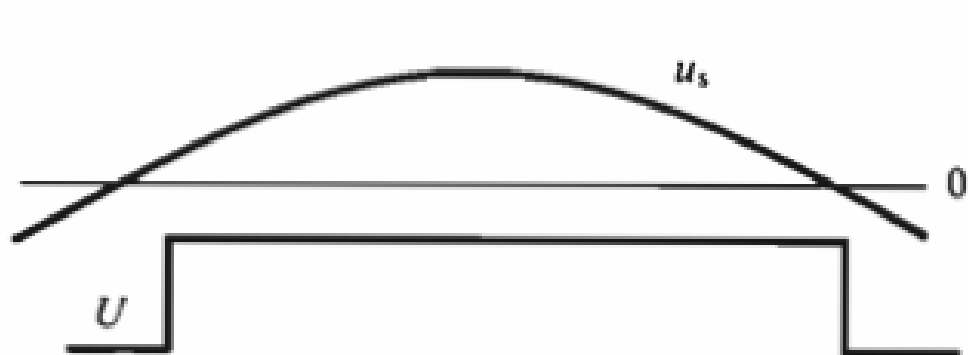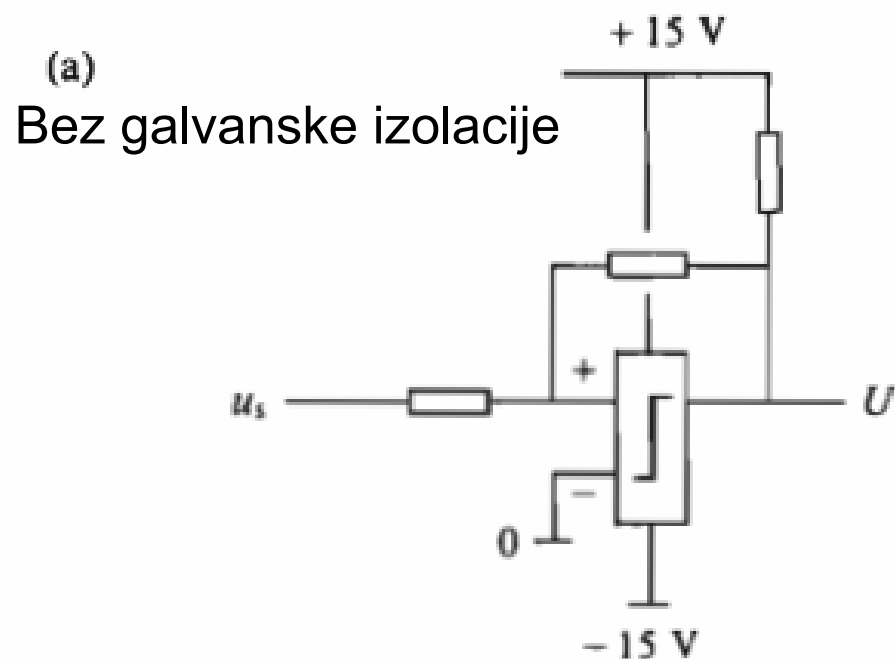ZCD (Zero Crossing Detector)/ Detektori prolaska napona kroz nultu vrednost



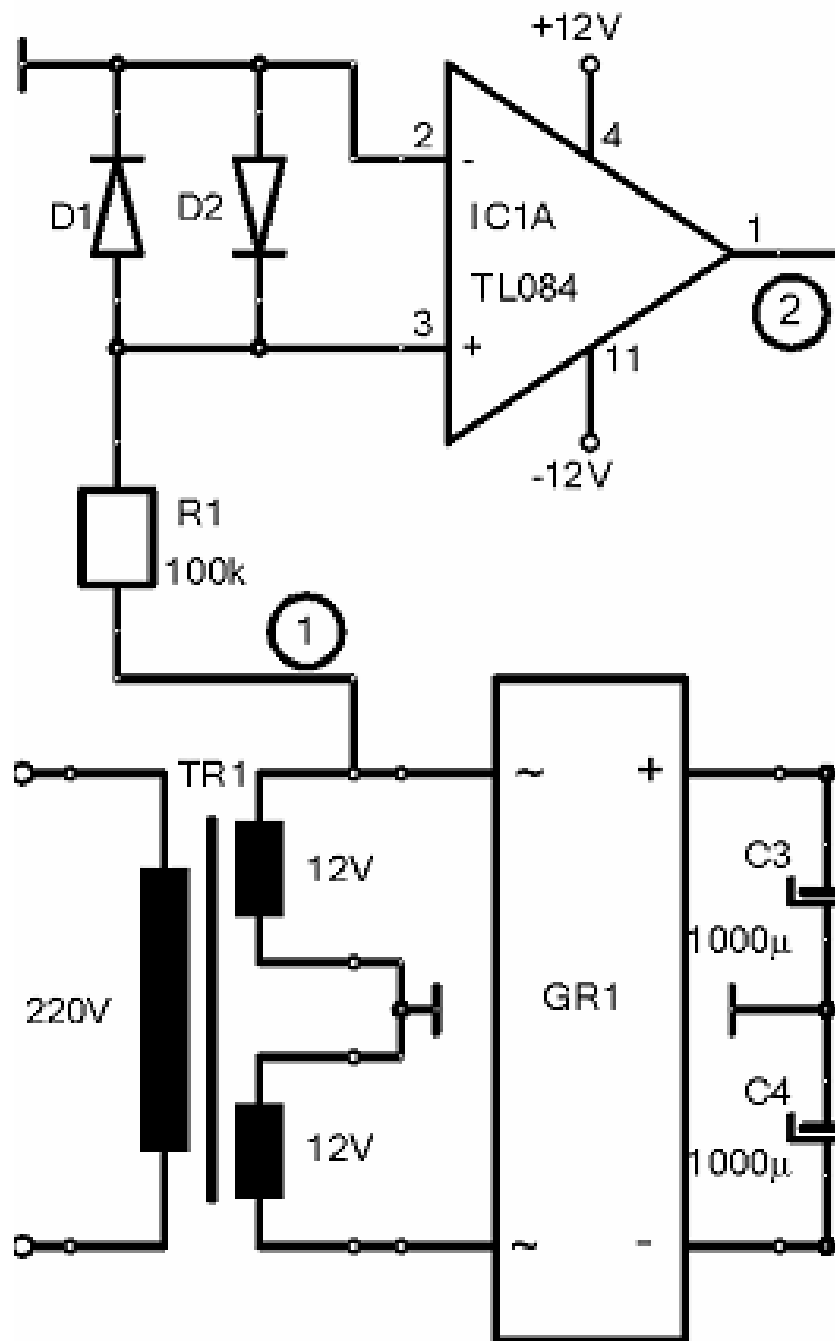


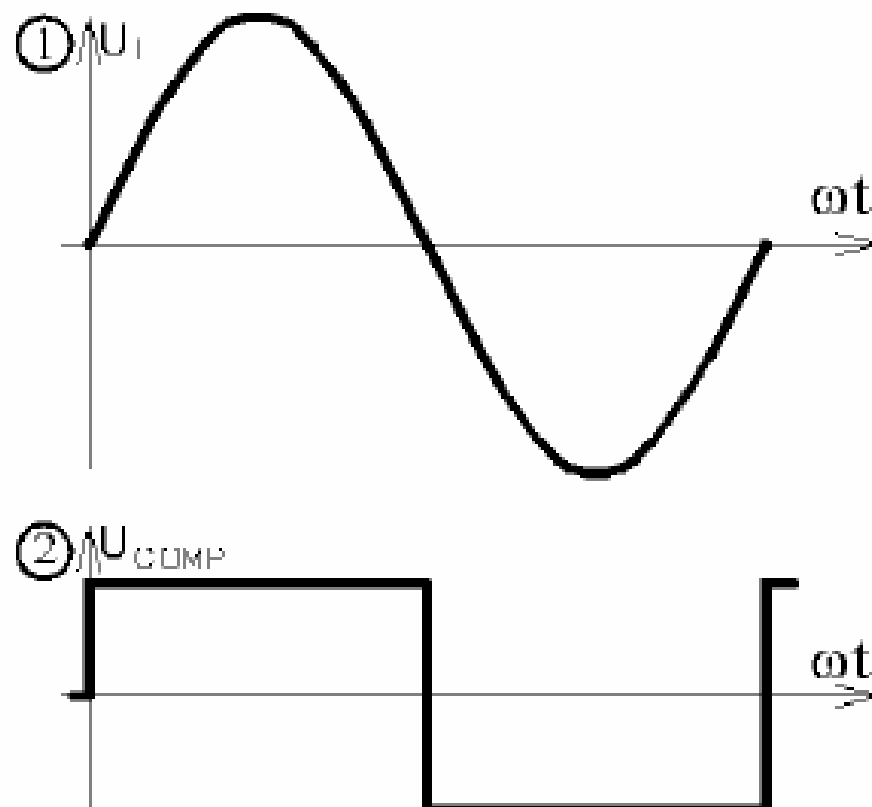TIPIČNA PRIMENA: SINHRONIZACIJA SA MREŽOM




Izobličenja koja unosi punjenje kondenzatora C3 i C4, ne unose smetnje jer se punjenje ostvaruje u vršnim vrednostima napona sekundara TR1

POVEZIVANJE KOMPARATORA I LOGIČKIH KOLA

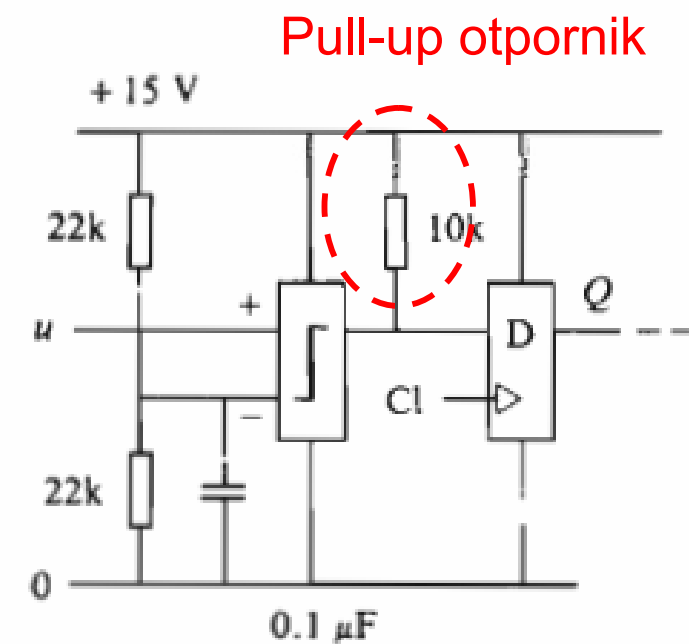

(a)


Povezivanje sa
TTL

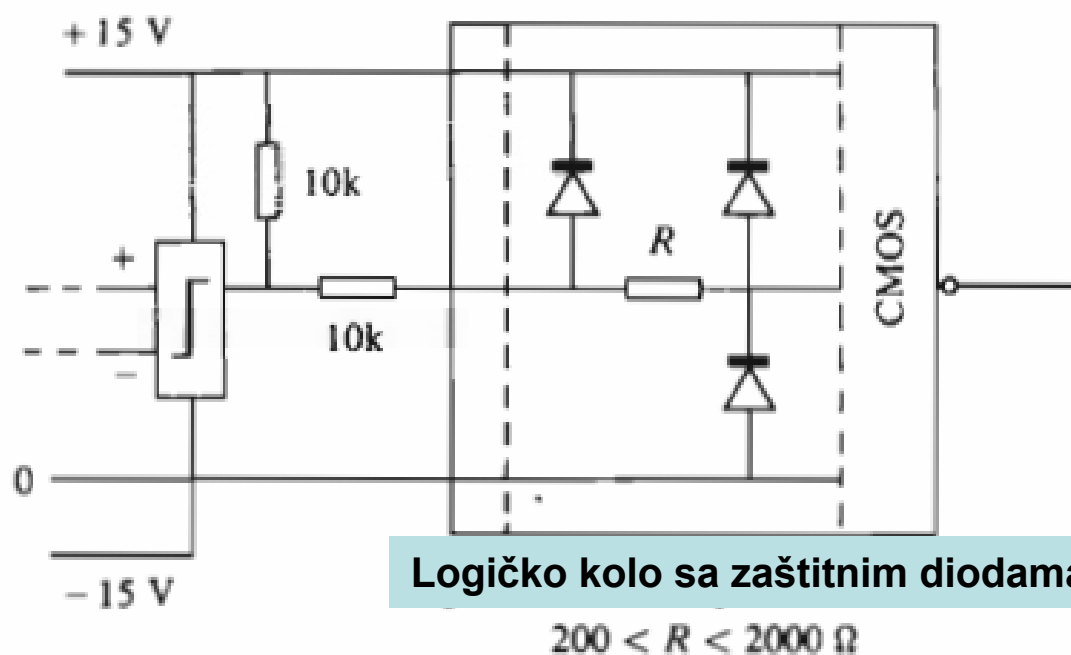

(b)


Povezivanje sa CMOS

TIPIČNA PRIMENA DVA KOMPARATORA

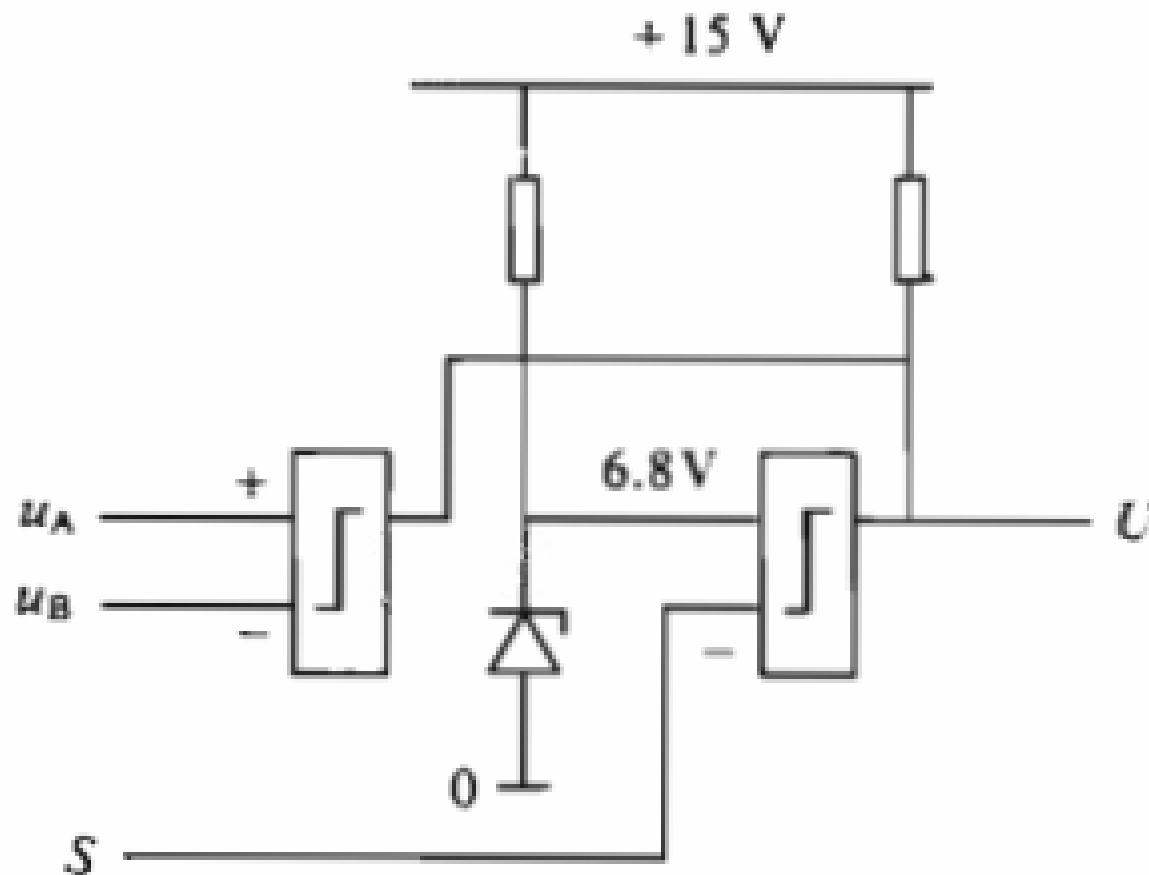

$U=1$ ako je $S=0$ i $u_a > u_b$

BISTABILNO KOLO

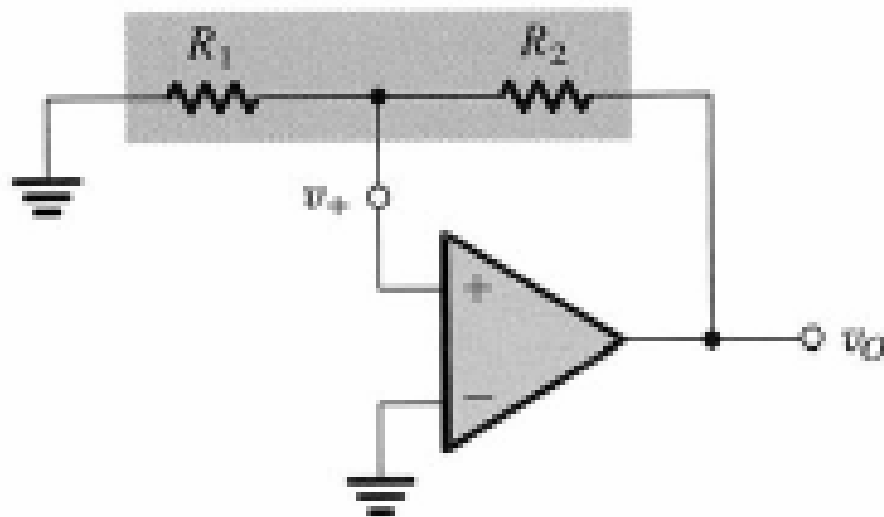

Stabilna stanja:


$$v_O = L_+$$

$$v_+ = L_+ R_1 / (R_1 + R_2)$$

Mehanička analogija

$$v_O = L_-$$

$$v_+ = L_- R_1 / (R_1 + R_2)$$


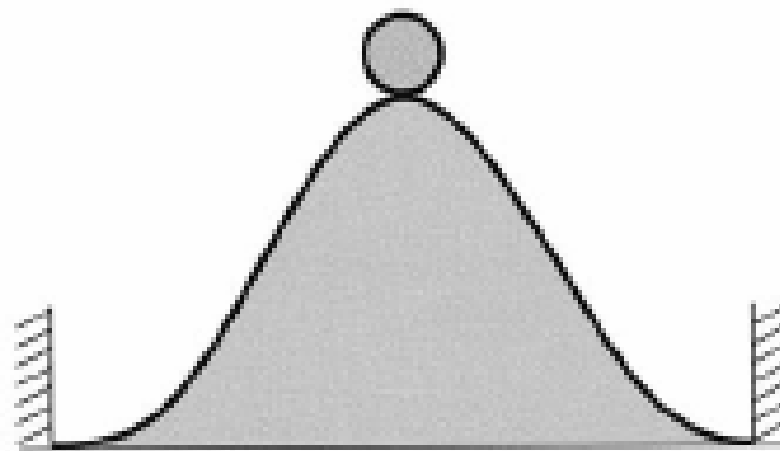


PRENOSNA KARAKTERISTIKA BISTABILNOG KOLO

Početno stanje:

$$v_O = L_+$$

$$v_+ = L_+ R_1 / (R_1 + R_2)$$

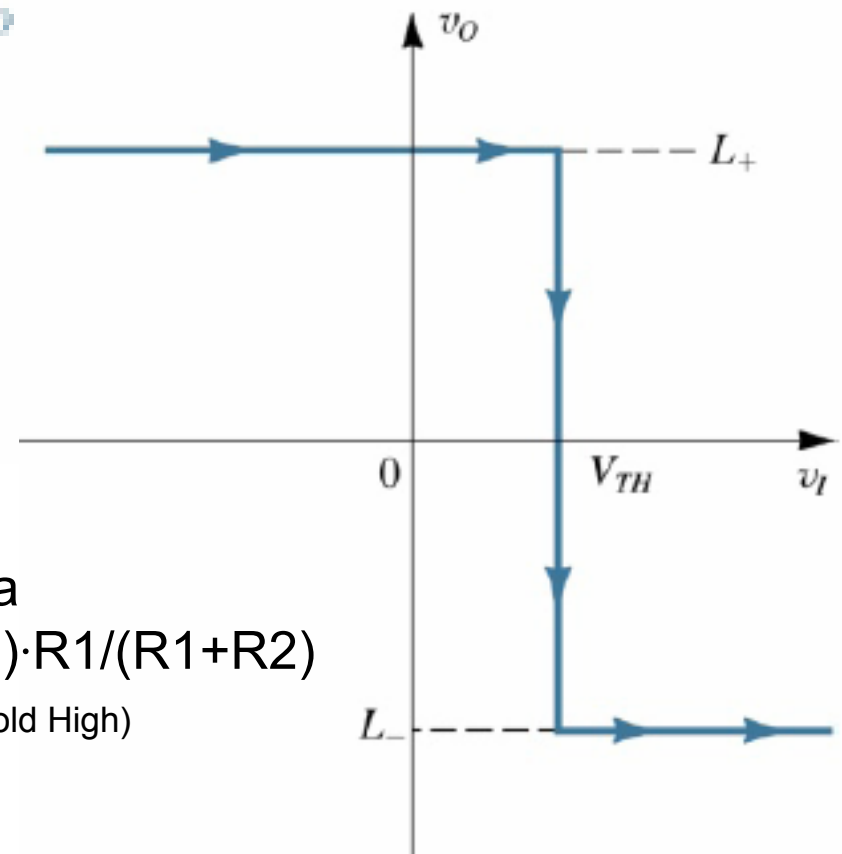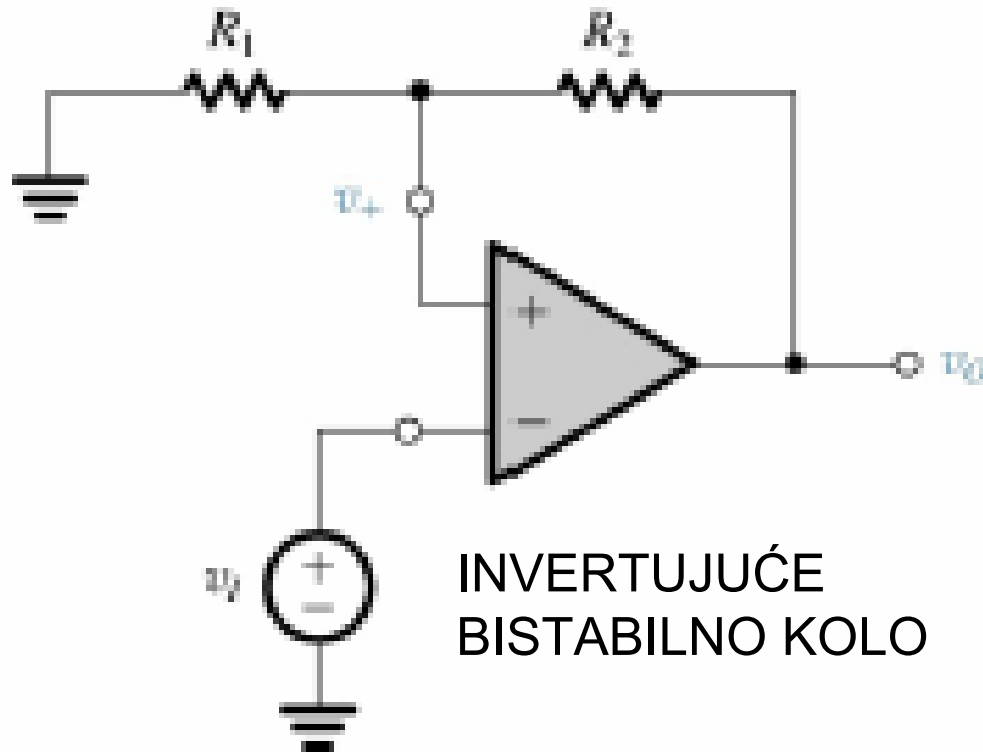


Izlazni napon menja stanje sa L_+ na L_- kada ulazni napon postane veći od vrednosti $(L_+) \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$. Ova vrednost se zove gornji prag ili V_{TH} (Threshold High).

Početno stanje:


$$v_O = L_-$$

$$v_+ = L_- R_1 / (R_1 + R_2)$$

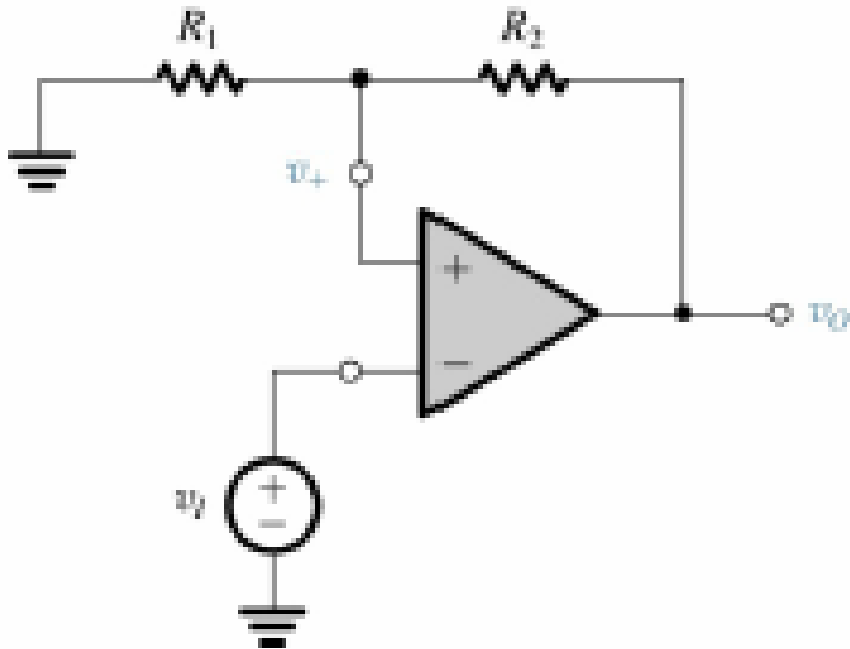

Izlazni napon menja stanje sa L- na L+ kada ulazni napon postanje manji od vrednosti $(L_-) \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$.


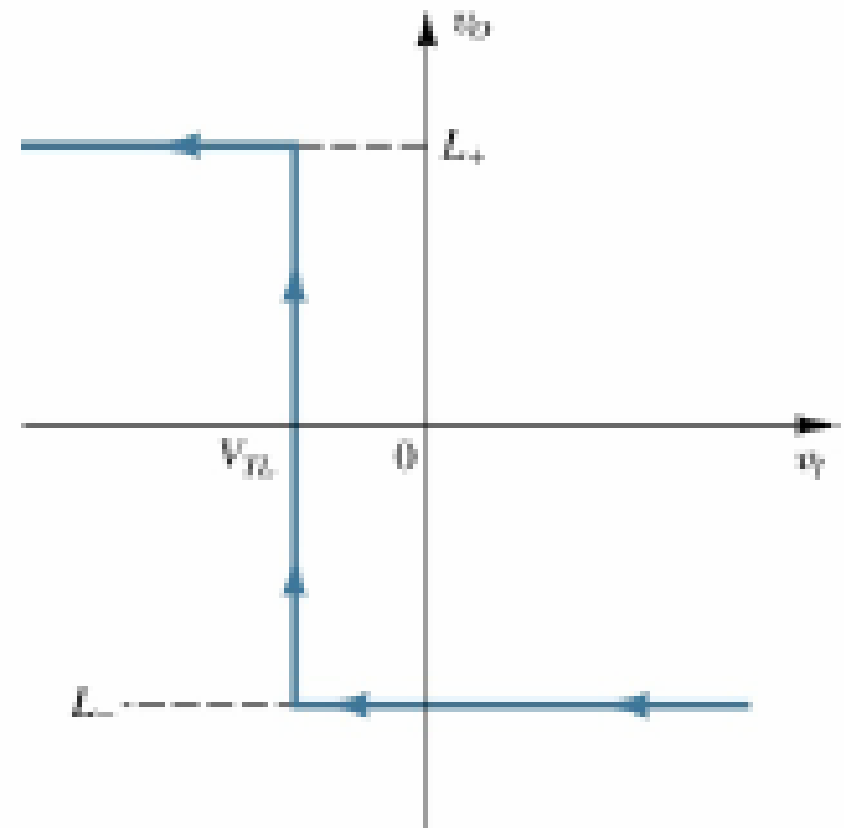
Ova rednost se zove donji prag ili V_{TL} (Thresold Low)



KOLO DAKLE IMA HISTEREZIS


ČIJA JE ŠIRINA:

$$(V_{TH} - V_{TL})$$

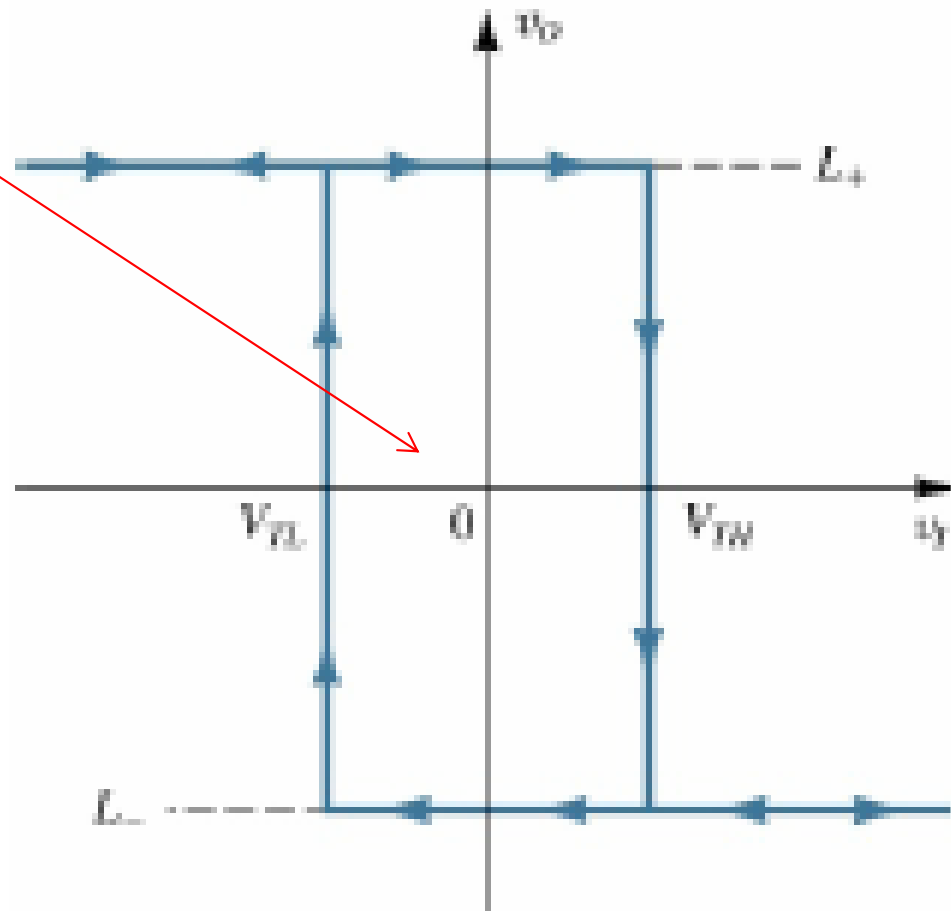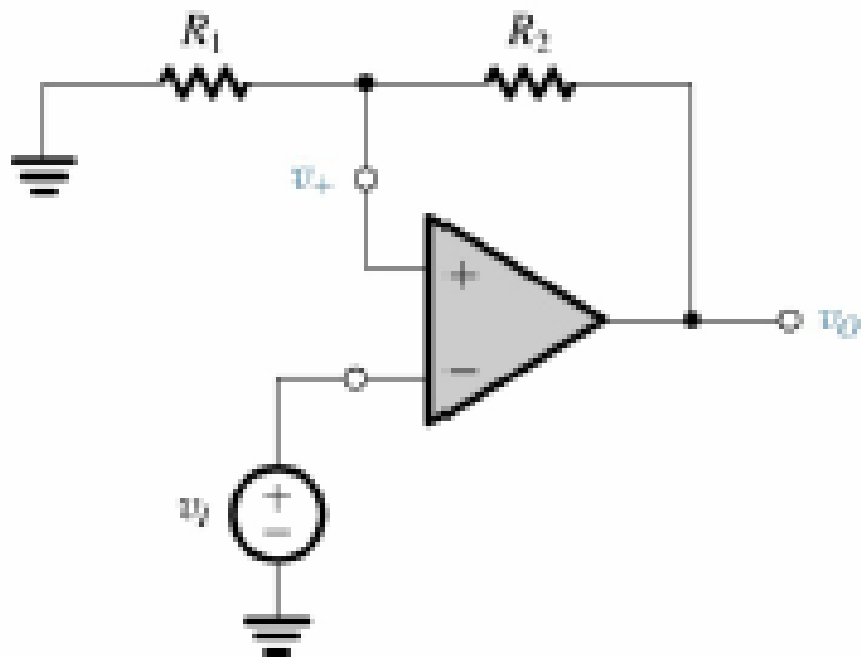


**PRENOSNA KARAKTERISTIKA
INVERTUJUĆEG BISTABILNOG KOLA**

NEINVERTUJUĆE BISTABILNO KOLO




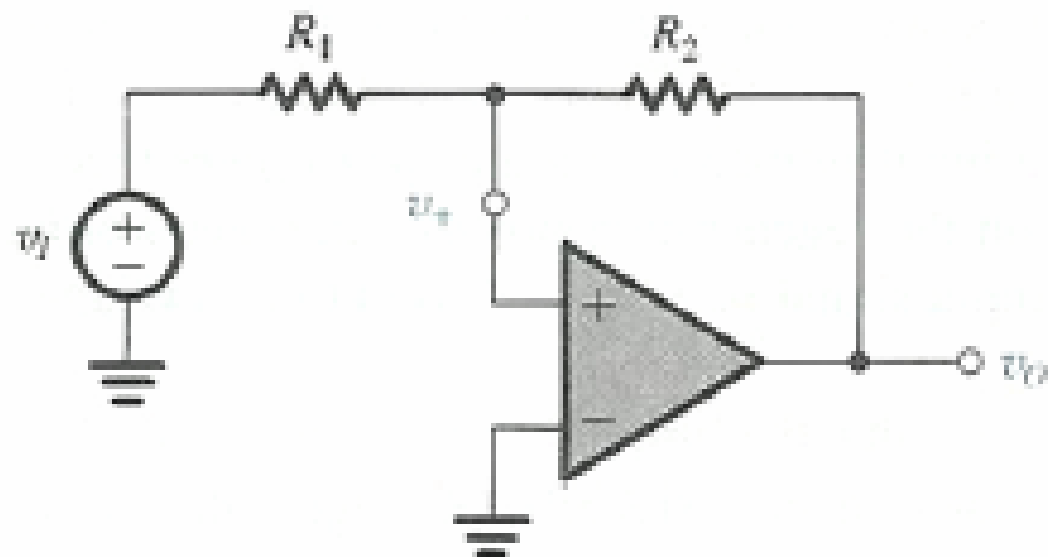


PRENOSNA FUNKCIJA

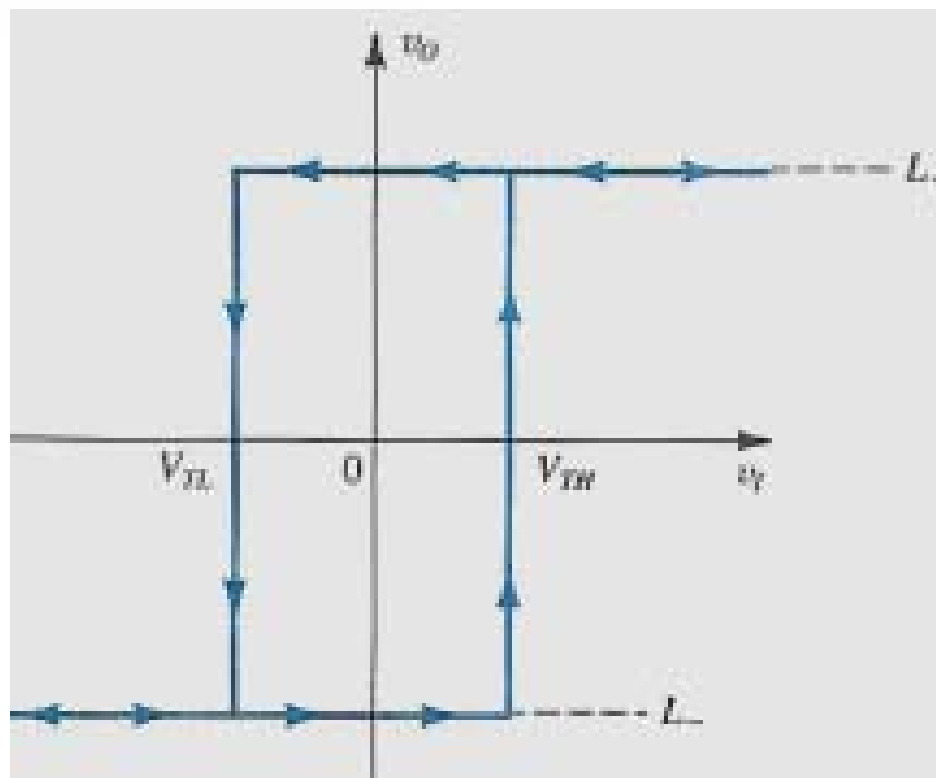


OPERACIONI POJAČAVAČ: DIL KUĆIŠTE, SIMBOLI


LM248

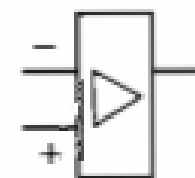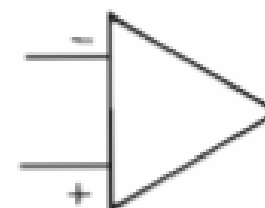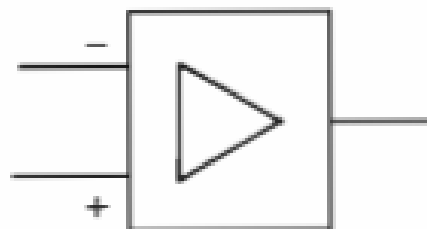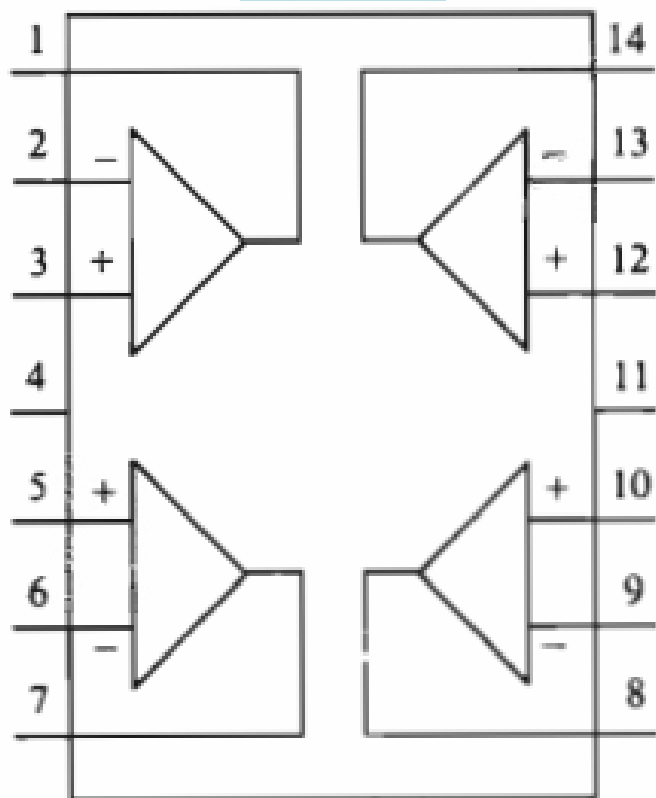


OSNOVNA POJAČAČKA KOLA

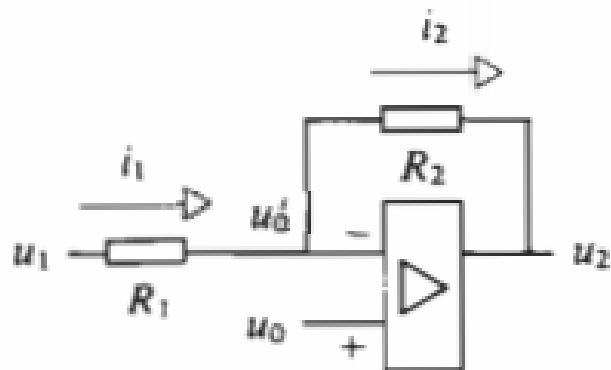
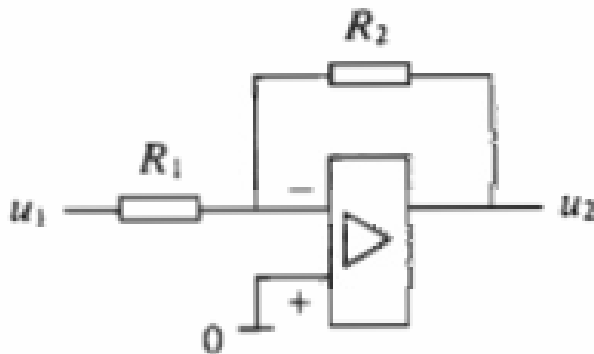
$$u_2 = -\frac{R_2}{R_1} u_1 + \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot u_0$$




$$u_2 = -\frac{R_2}{R_1} \cdot u_1$$

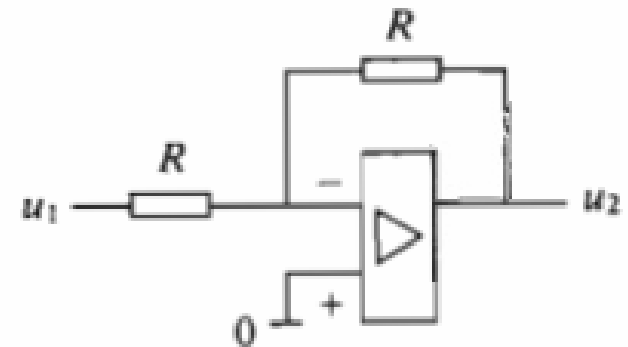

$$u_2 = -u_1$$


INVERTUJUĆA POJAČAČKA KOLA

POJAČAVAČKA KOLA

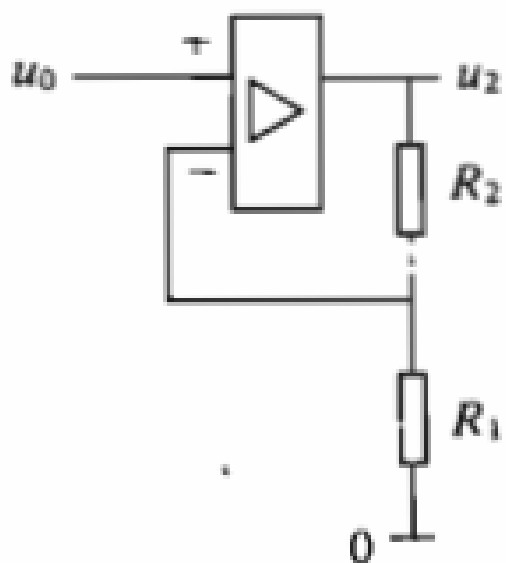


$$U_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot U_0$$

NEINVERTUJÚČI
POJAČAVAČ

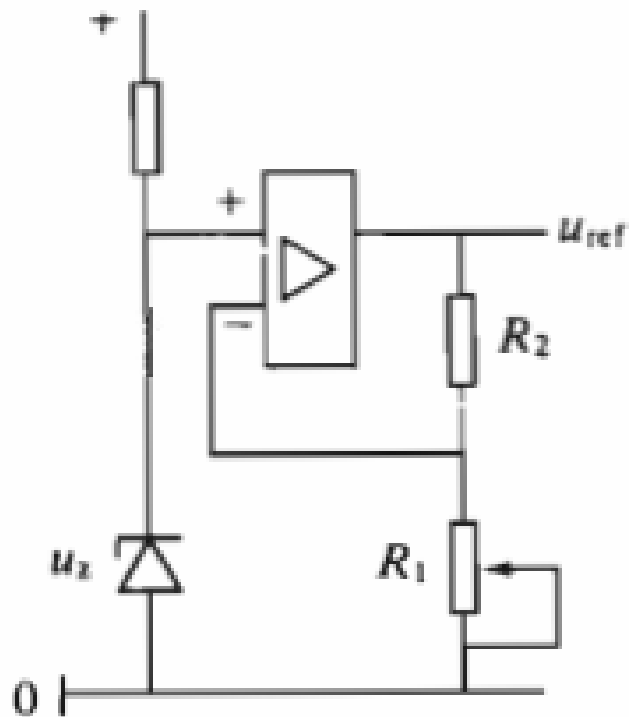

$$U_{ref} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot U_Z$$

PRECIZNA REFERENCA

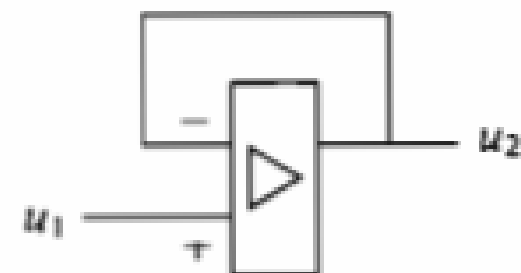


BAFERSKO KOLO

$$R_{in} = \infty$$


$$R_{out} = 0$$

$$U_1 = U_2$$

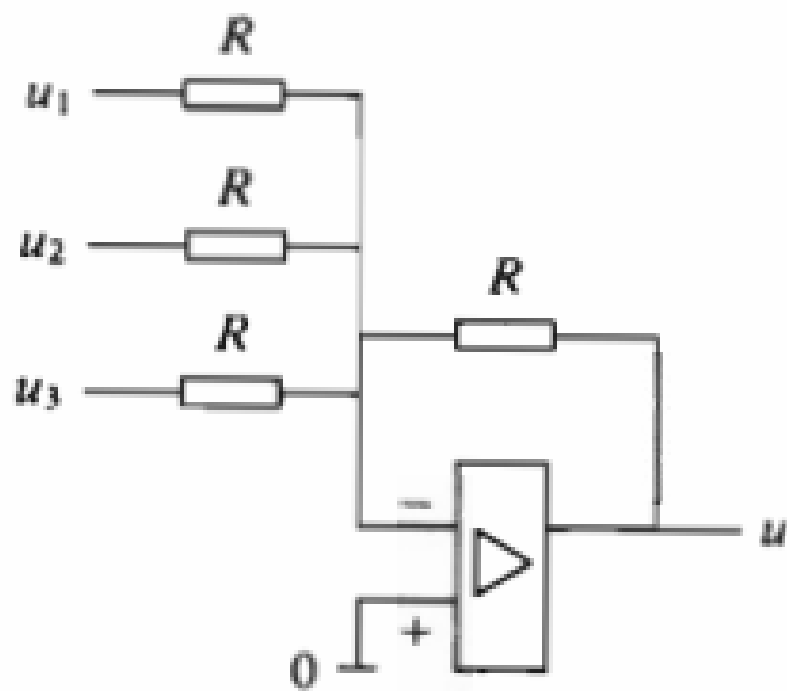SABIRAČI I ODUZIMAČI (kola za sabiranje i oduzimanje)




$$u = -(u_1 + u_2 + u_3)$$

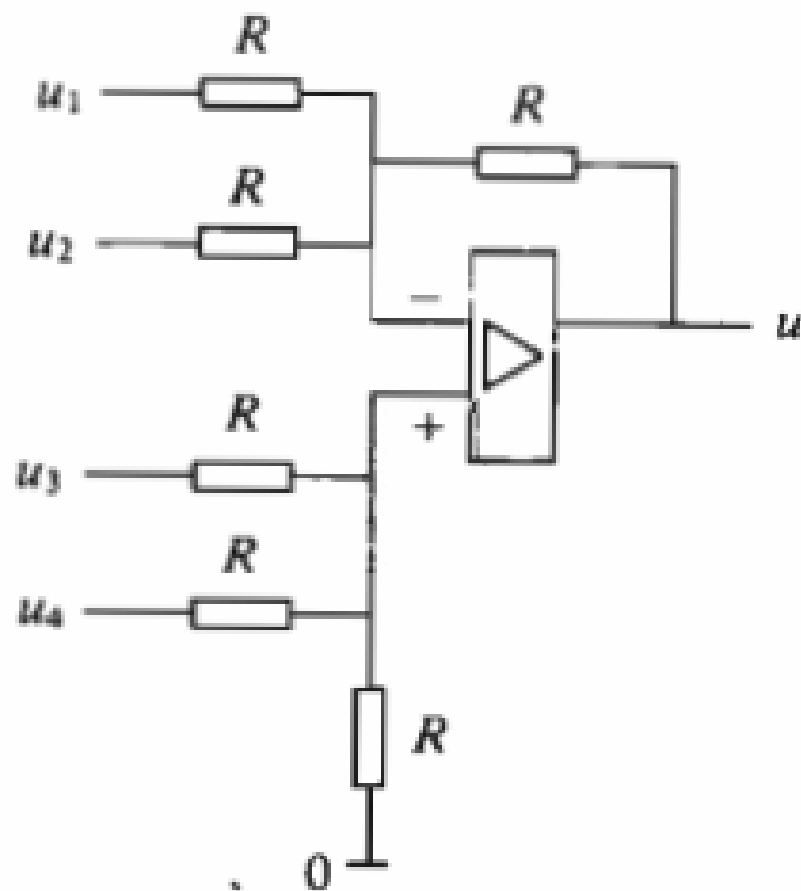


$$u = -(u_1 + u_2) + (u_3 + u_4)$$

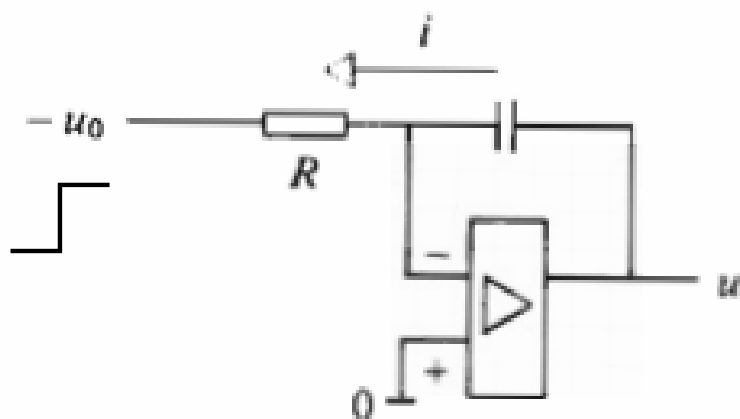JEDNOSTAVA INTEGRATOR SA OPERACIONIM POJAČAVAČEM



$$u = \frac{1}{C} \int_0^t i \, d\tau = \frac{1}{C} i t = \frac{u_0}{RC} \cdot t$$

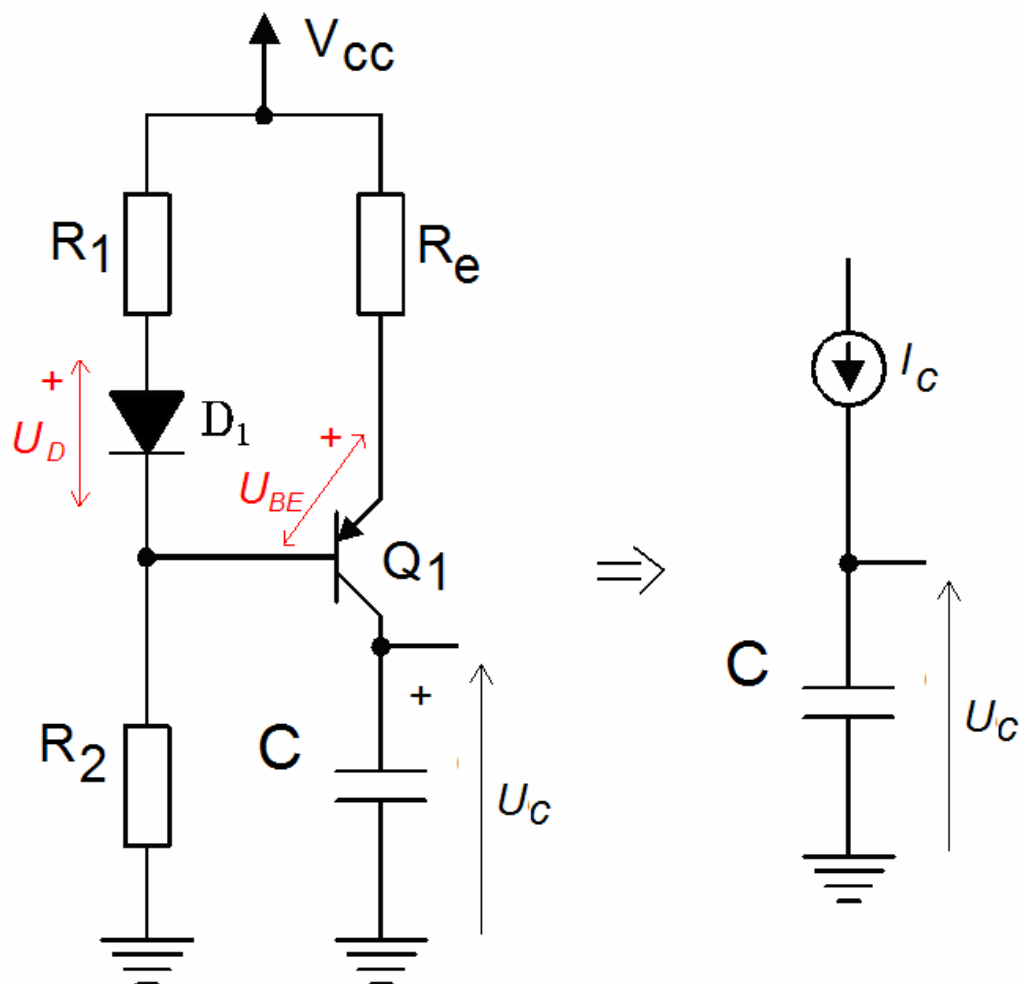DOBIJANJE LINEARNE RAMPE KORIŠĆENJEM STRUJNOG IZVORA



Ako je kolektorska struja tranzistora Q_1 relativno mala ($<1\text{mA}$) i ako je njegovo pojačanje relativno veliko ($\beta > 200$) njegova bazna struja se može zanemariti u odnosu ostatak kola. Takođe ako je $U_D = U_{BE} = 0.6 - 0.7\text{V}$ (realan slučaj) možemo na osnovu prethodno rečenog napisati da je napon na otporniku R_e jednak:

$$U_{Re} = \frac{V_{cc} - U_D}{R_1 + R_2} R_1$$


Jednosmerna (konstantna) struja strujnog generatora (kolektorska struja tranzistora Q_1) je jednaka:

$$I_C = \frac{U_{Re}}{R_e}$$


LINEARNA RAMPA

$$u_c(t) = \frac{I_C}{C} \cdot t$$


PI regulator

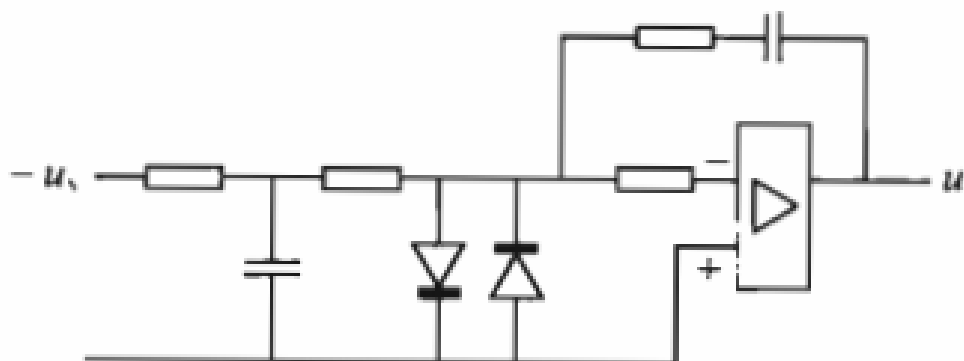

El. Šema bez ograničenja izlaza

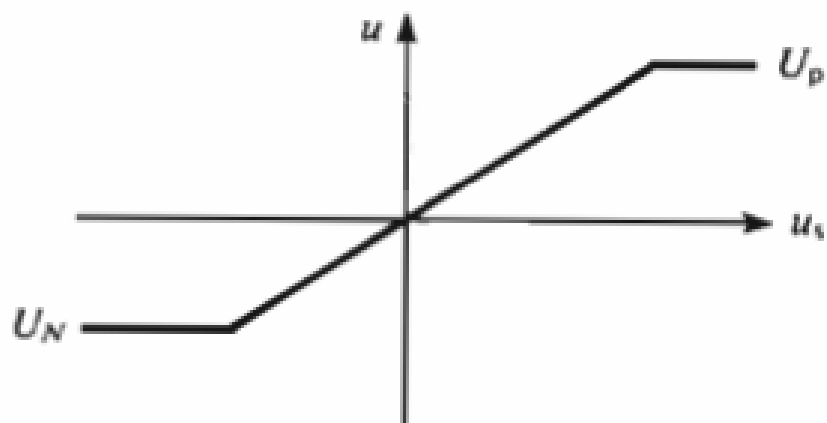


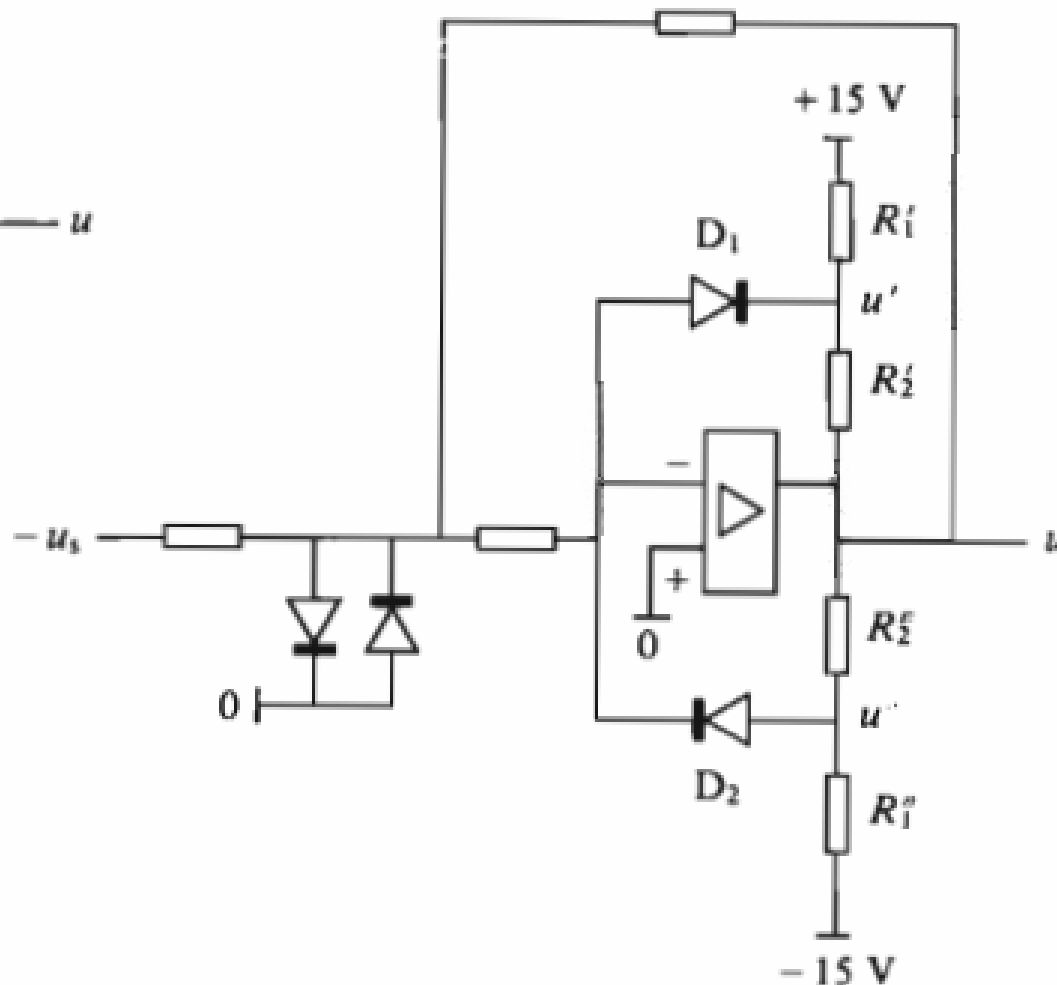Prenosna funkcija
(uočiti ograničenje nivoa)




PI regulator sa implementiranim
ograničenjem

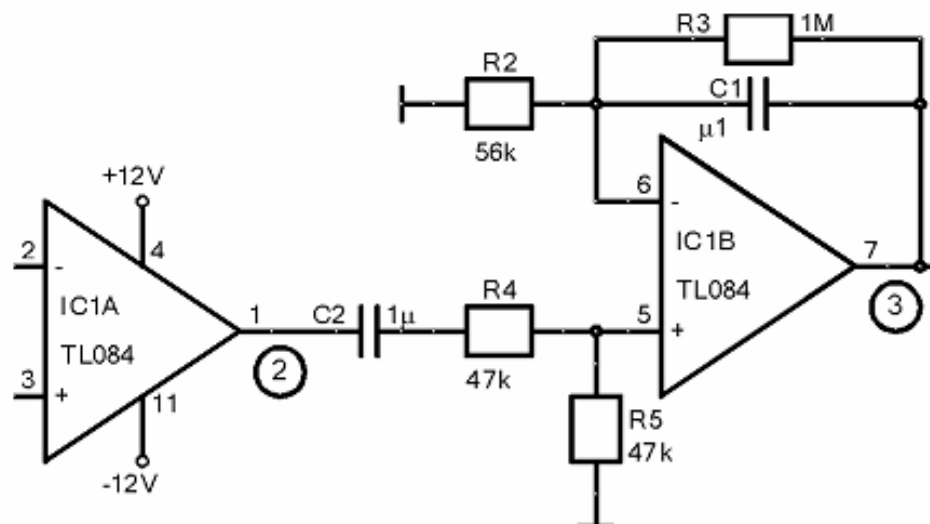
TIPIČNA PRIMEA INTERGRATORA U UPRAVLJAČKIM KOLIMA ENERGETSKIH PRETVARAČA: INTEGRACIJA SINHRONIZACIONOG NAPONA




NAPON SINHRONIZOVAN
SA MREŽOM

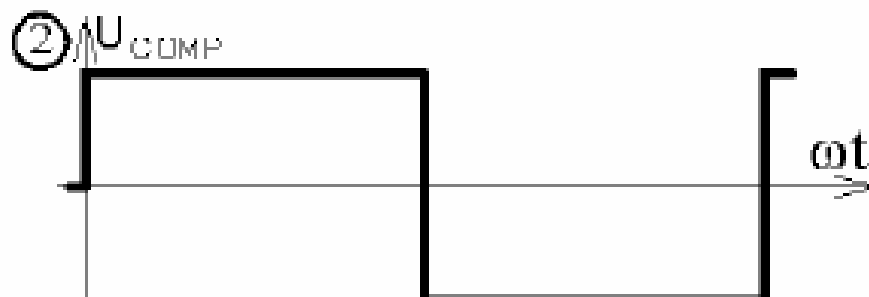



IZLAZ
INTEGRATORA

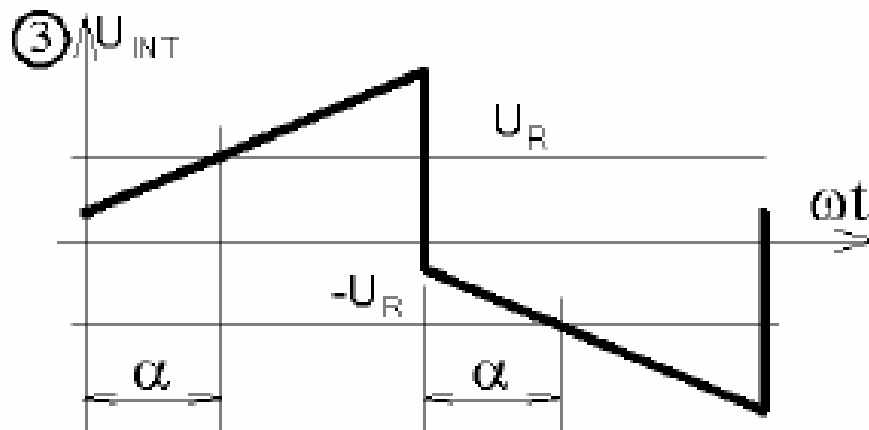


CMOS inverter

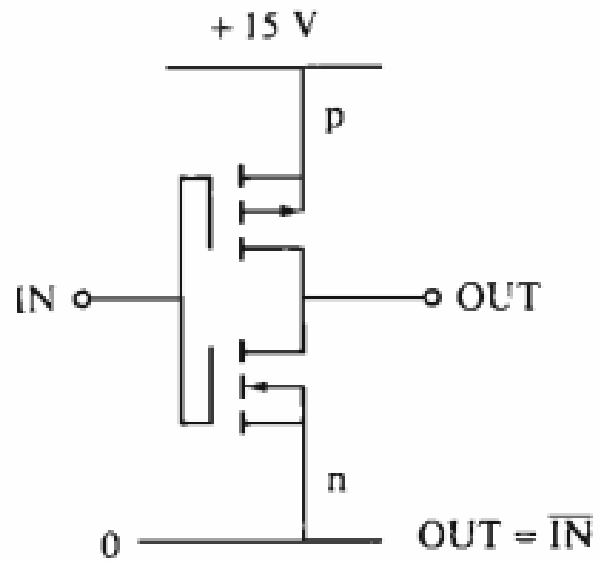

el.kolo

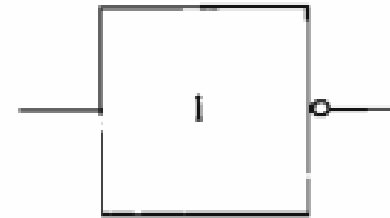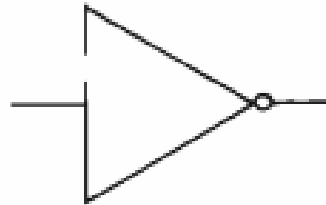



simboli

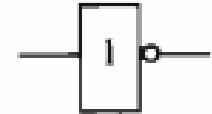




CMOS logičko NI kolo

TABLICA ISTINITOSTI



A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

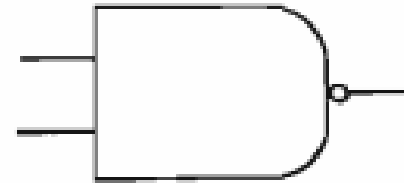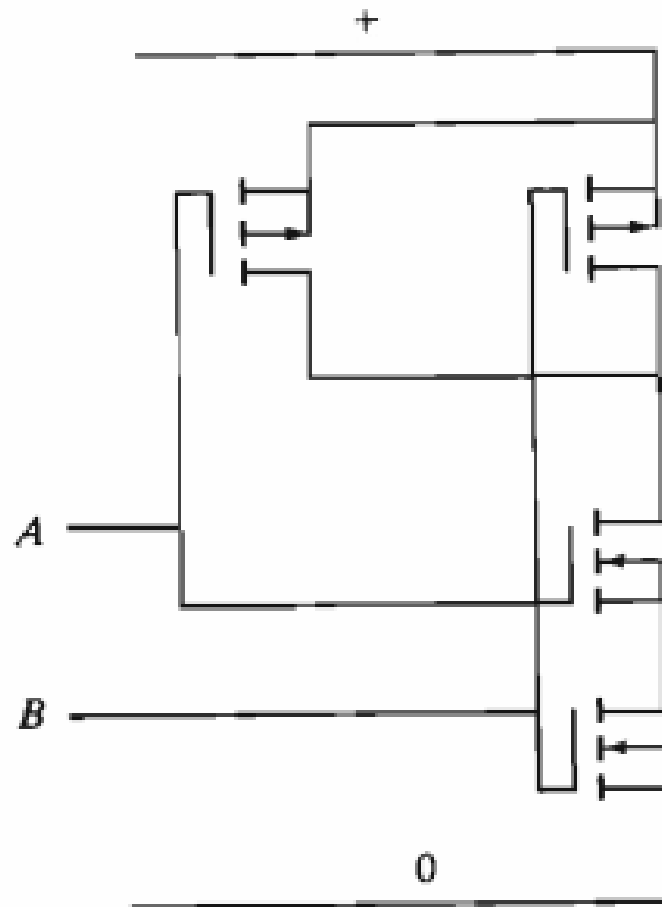


NAND

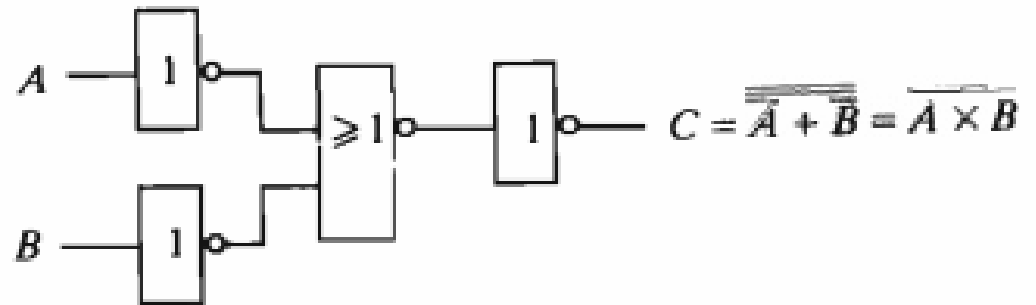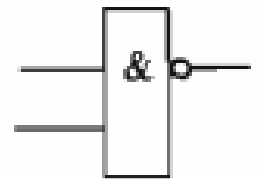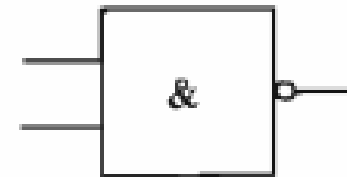

ŠMIT TRIGER (INVERTOR)

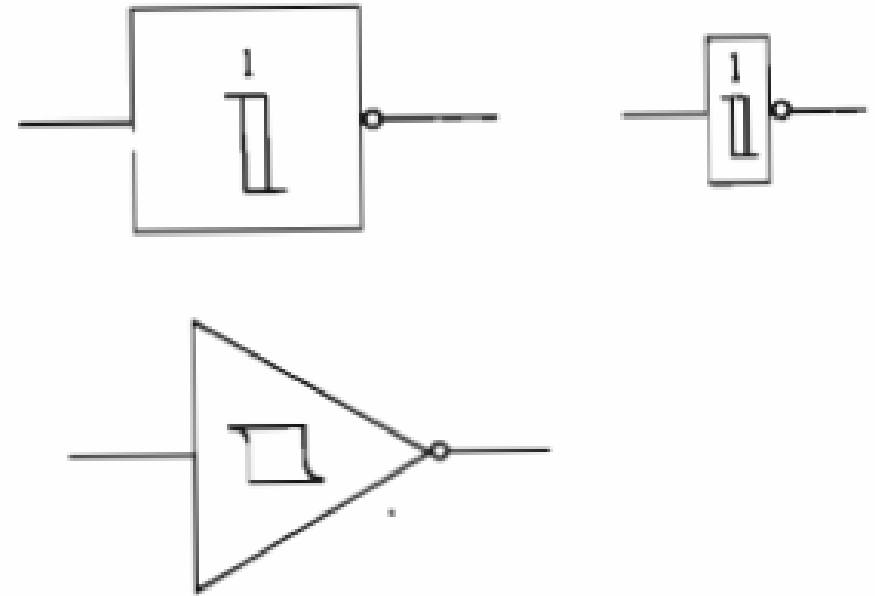
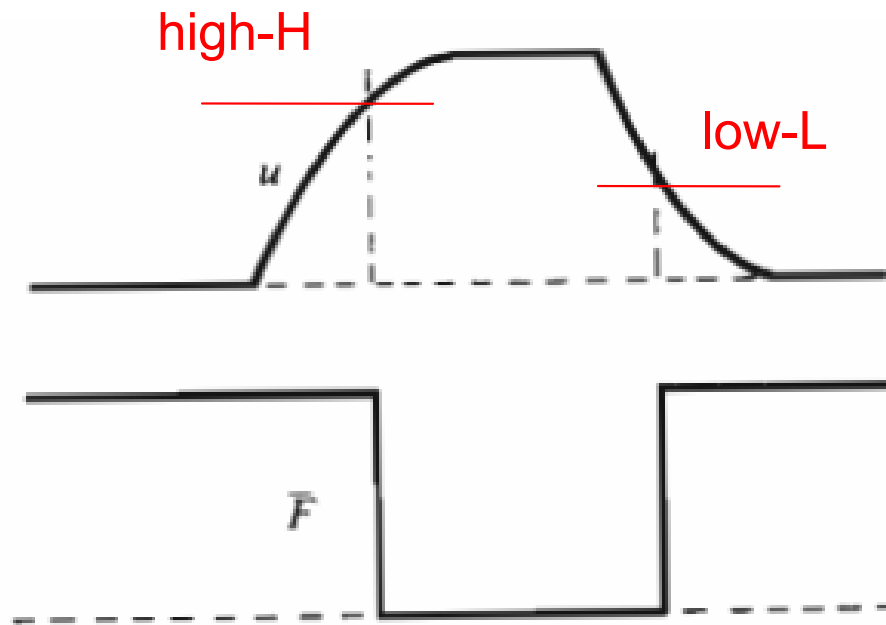


SIMBOLI



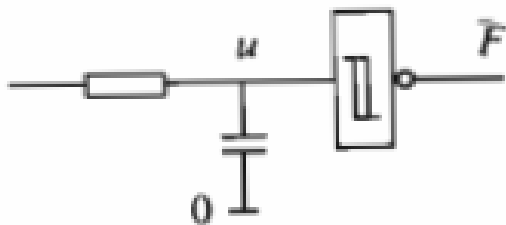


RC kolom se ostvaruje kašnjenje

FLIP-FLOP

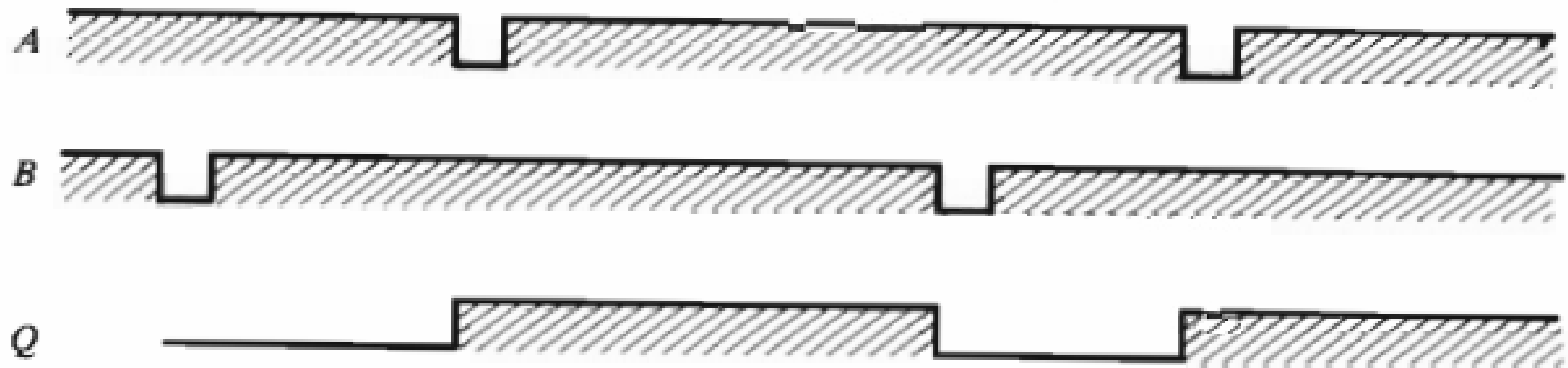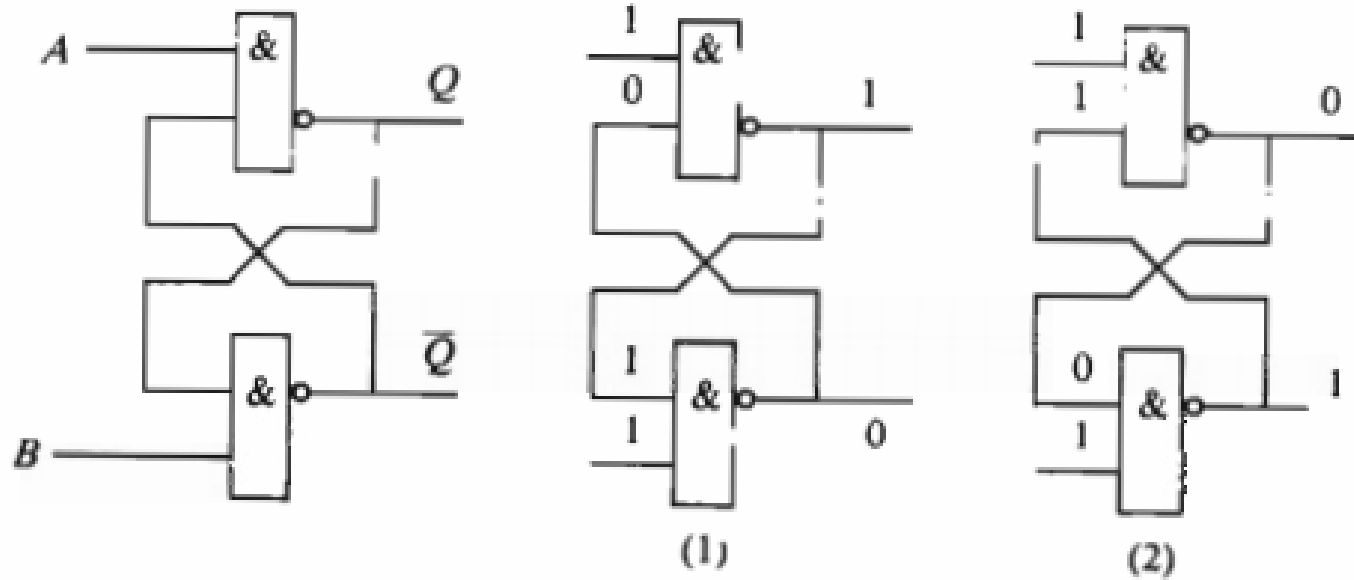

RS flip-flop

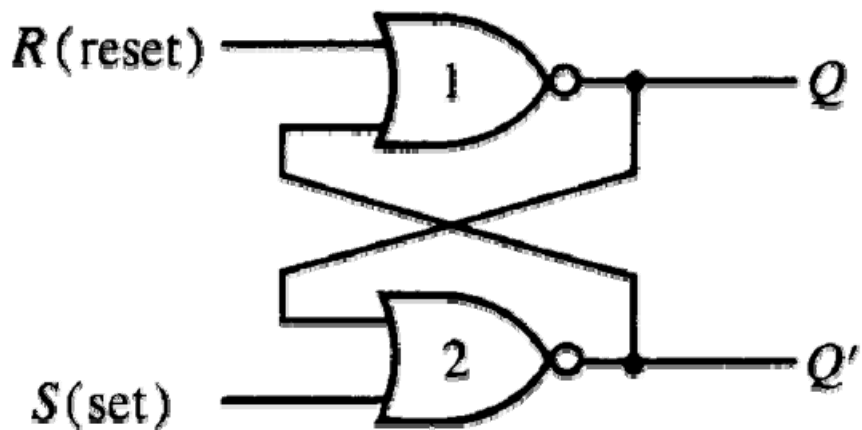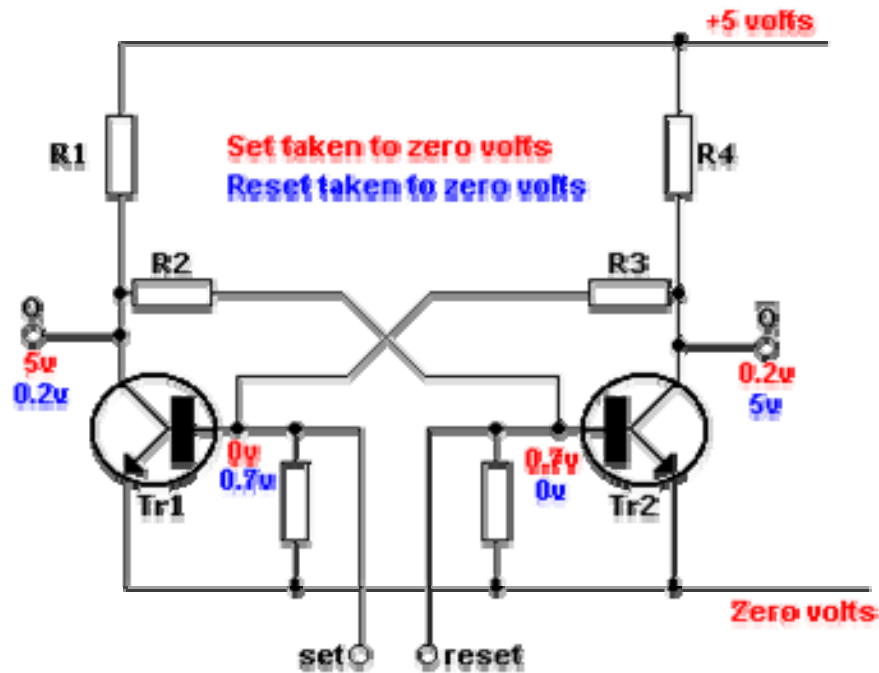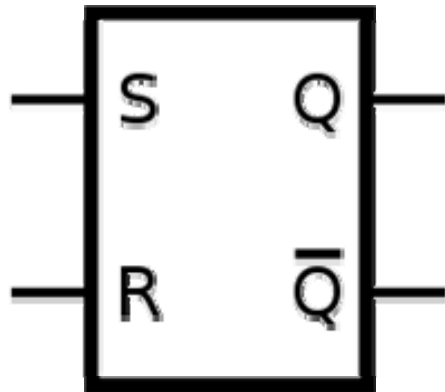

S	R	Q	Q'	
1	0	1	0	
0	0	1	0	(after $S = 1, R = 0$)
0	1	0	1	
0	0	0	1	(after $S = 0, R = 1$)
1	1	0	0	

LOGIČKO KOLO


TABLICA ISTINITOSTI

Princip rada CMOS MONOSTABILNOG KOLA



A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

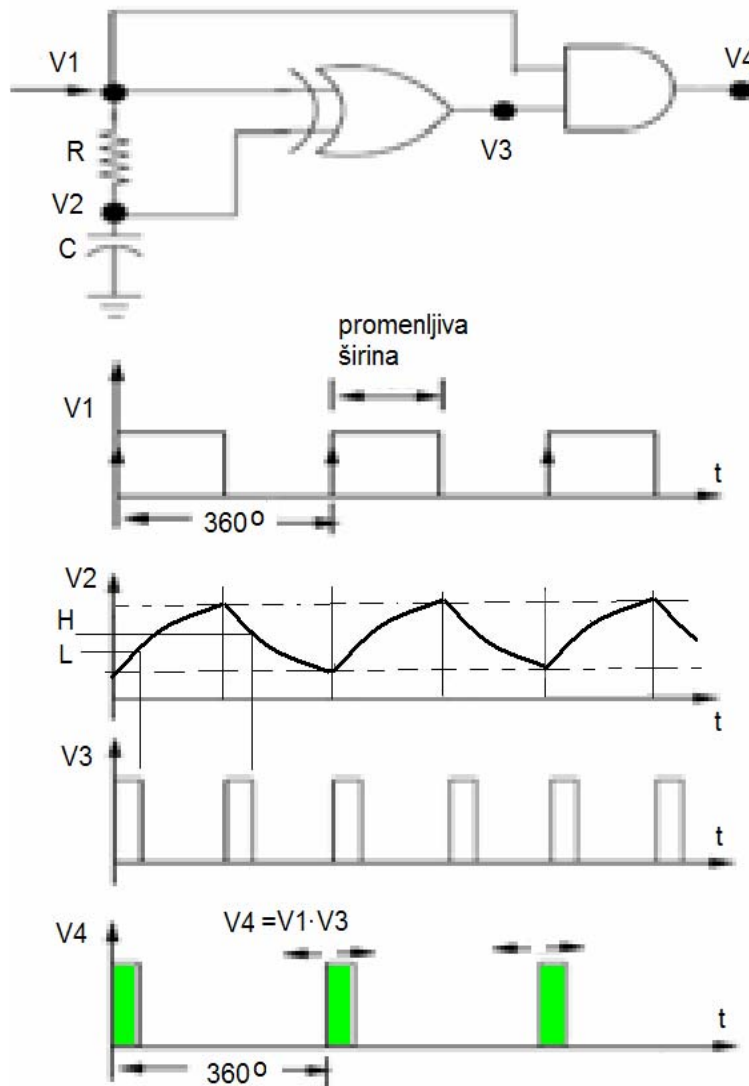Ekskluzivno ILI kolo i njegova tablica istinitosti




Predstavljeno monostabilno kolo uobličava impulse V1. Ovi impulsi su promenljive širine i recimo da su posledica poređenja referentnog signala i signala rampe (slajd 4)


Ulazno EX ILI kolo detektuje uzlaznu i silaznu ivicu signala V1 i na izlazu daje signal V3 čije je trajanje značajno kraće od širine Impulsa V1. Ovo trajanje je određeno vremenskom konstantom RC kola.

Korišćenjem "I" kola, odnosno formiranjem logičke funkcije $V1 \cdot V3$, dobija se signal V4 koji ustvari predstavlja signal detekcije uzlazne ivice signala V1.

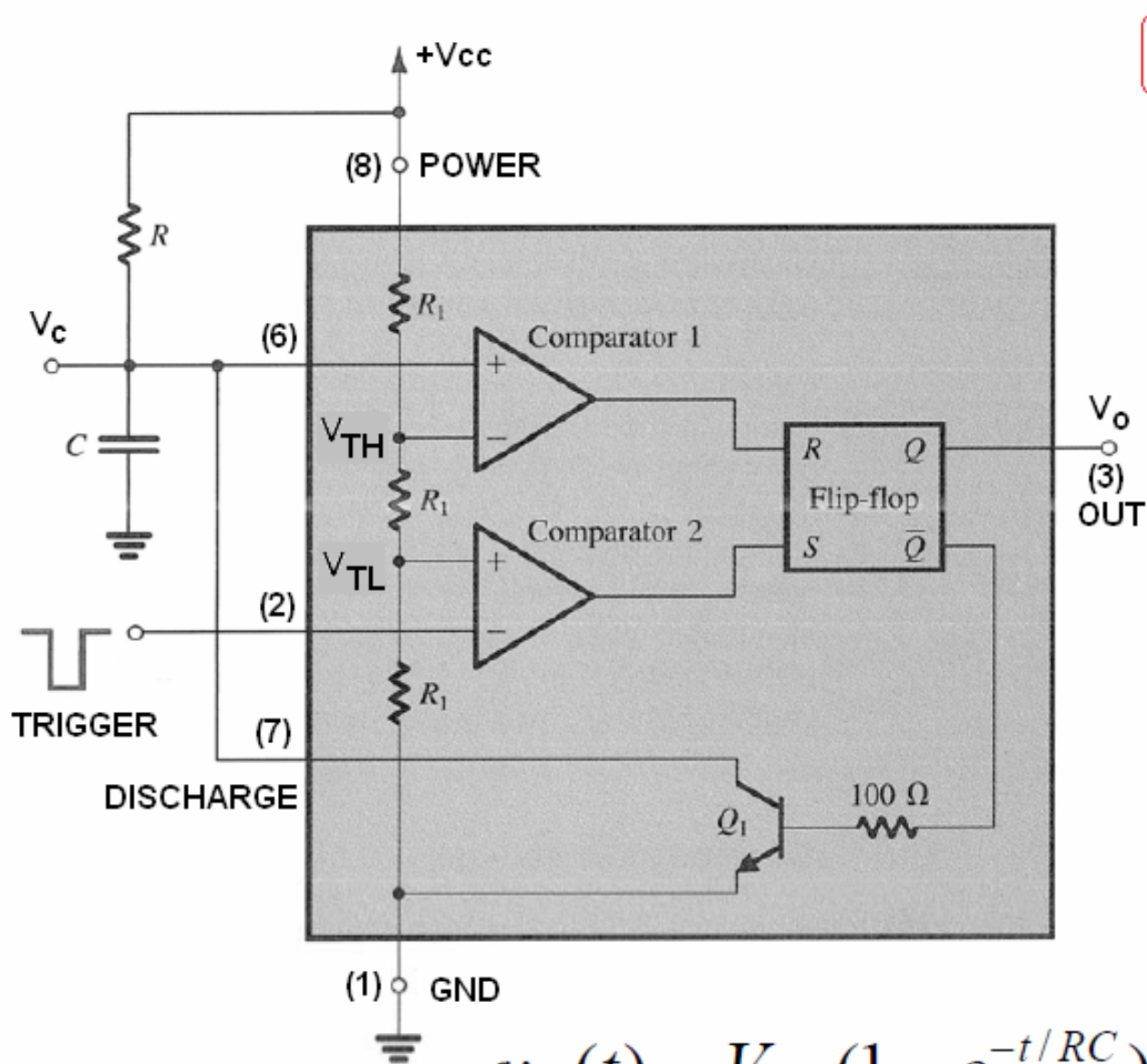TAJMER NE555 (kao monostabilni multivibrator)





S	0	1	0	$0 \rightarrow 0$
R	0	0	0	$1 \rightarrow 0$

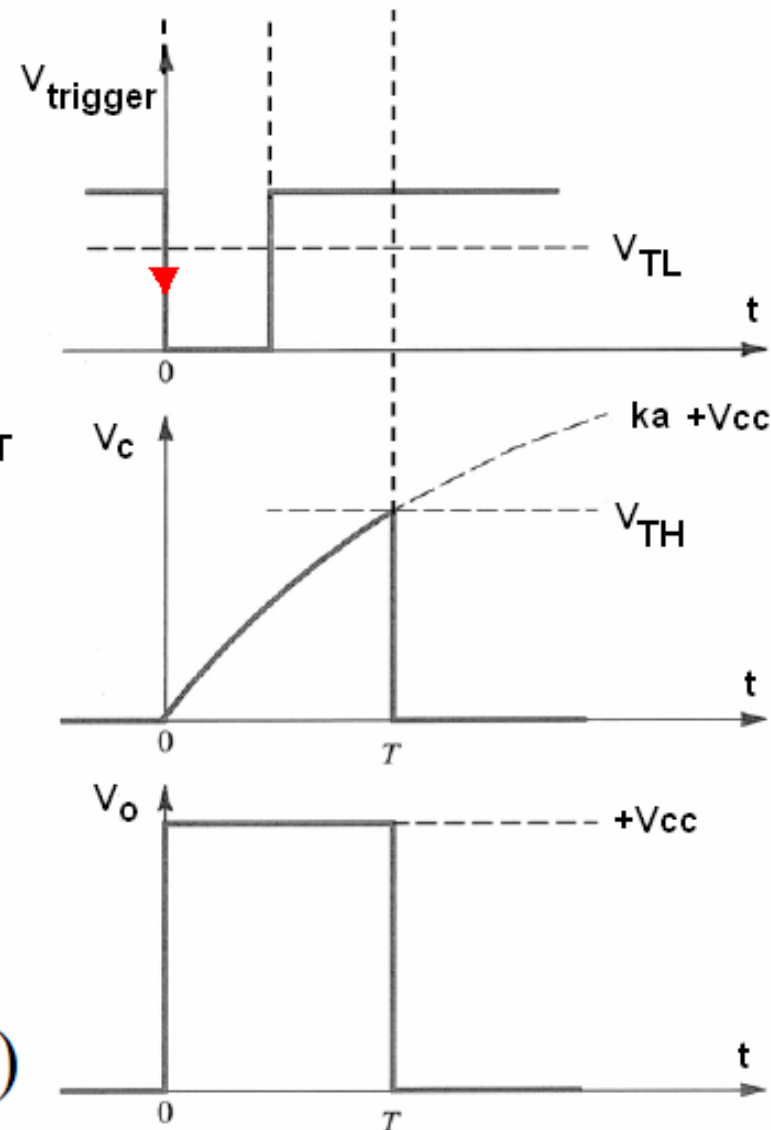

$$v_c(t) = V_{cc}(1 - e^{-t/RC})$$

$$T = RC \ln 3 \approx 1.1RC$$

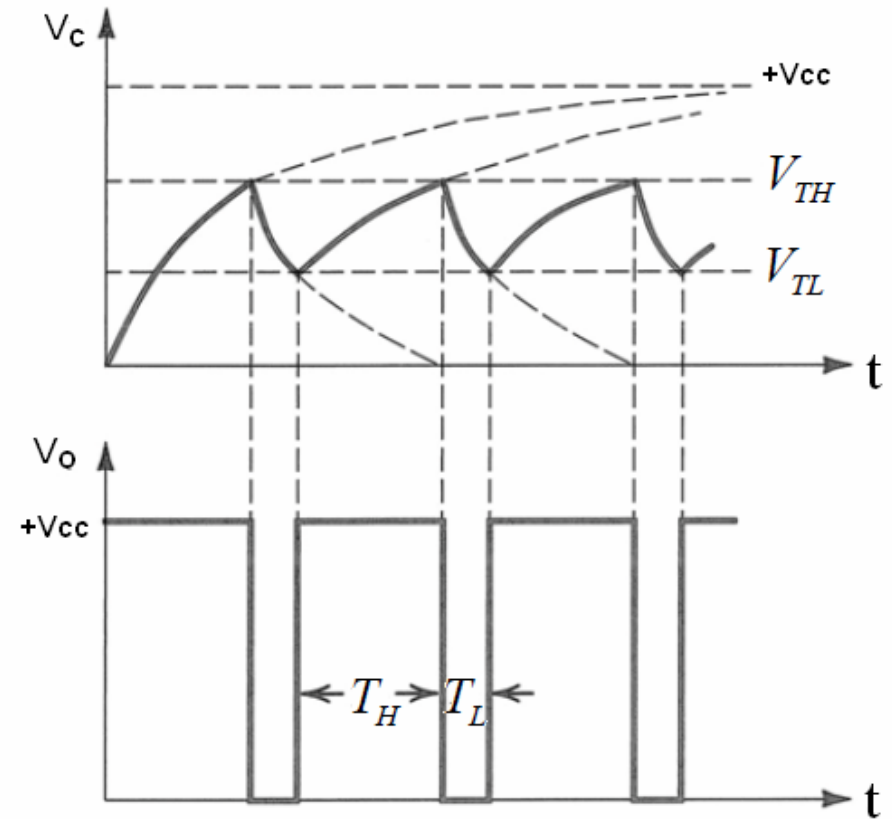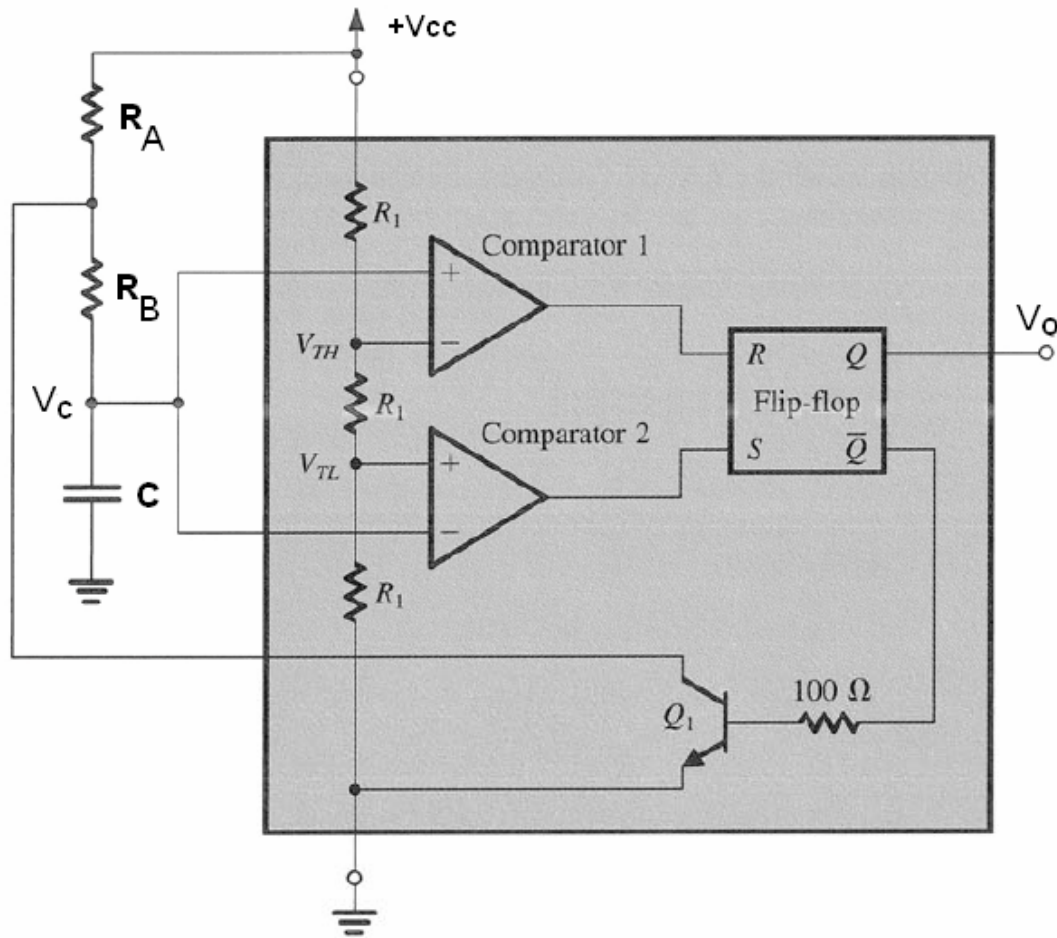TAJMER NE555 (kao astabilni multivibrator)



$$v_c(t) = V_{CC} - (V_{CC} - V_{TL})e^{-t/C(R_A + R_B)}$$



$$T_H = C(R_A + R_B) \ln 2 \approx 0.69C(R_A + R_B)$$

$$v_c = V_{TH}e^{-t/CR_B}$$


$$T_L = CR_B \ln 3 \approx 0.69CR_B$$

$$T = T_H + T_L = 0.69CR_B$$

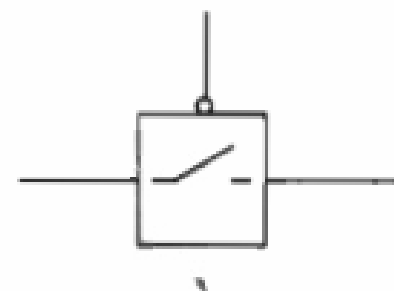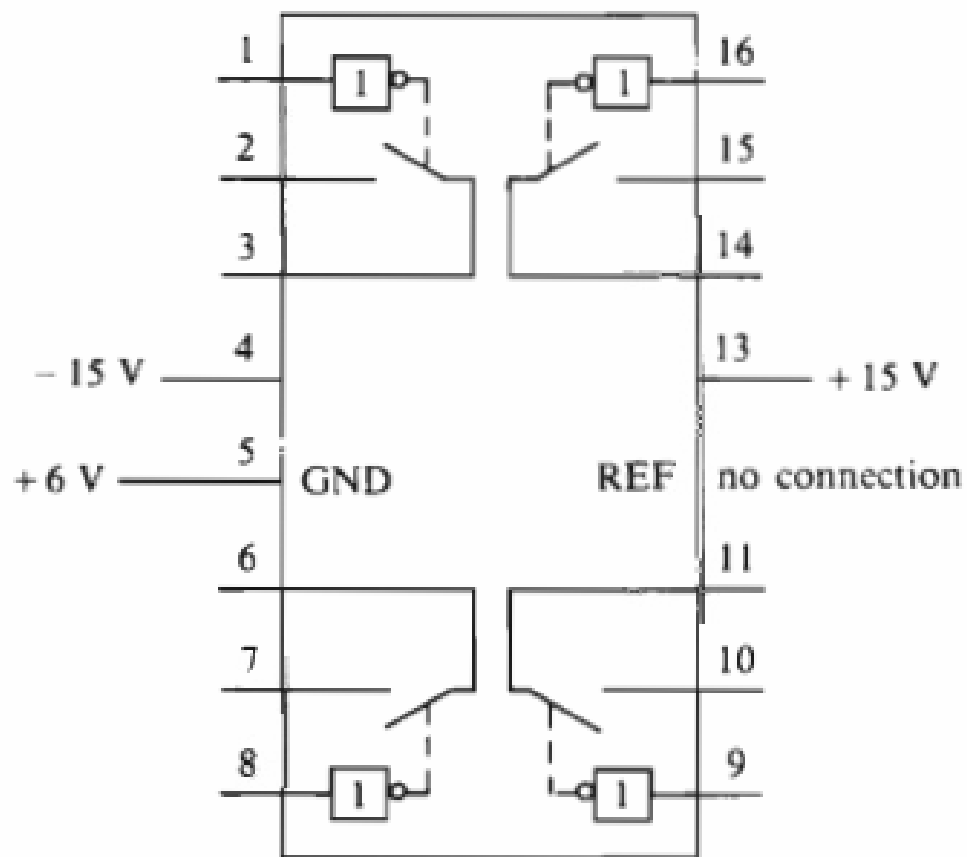
$$D \equiv \frac{T_H}{T_H + T_L} = \frac{R_A + R_B}{R_A + 2R_B}$$



ANALOGNI PREKIDAČ

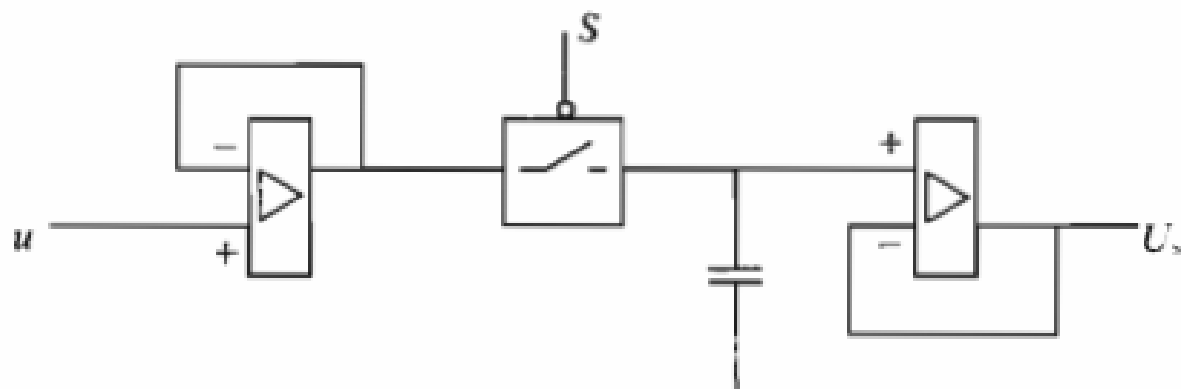


FET KAO ANALOGNI PREKIDAČ

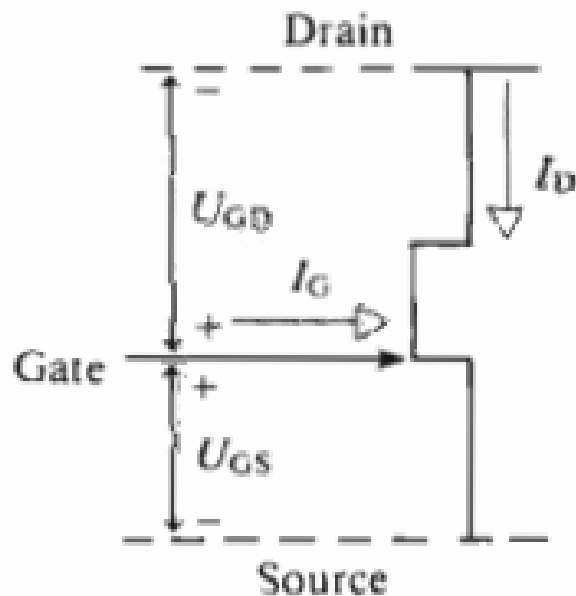

Maximum voltage $-U_{GS} = -U_{GD} = 40 \text{ V}$
Maximum gate current $I_G = 50 \text{ mA}$
Maximum pinch-off voltage $-U_p = 10 \text{ V}$
 $R_{DS} \leq 30 \Omega$ for $U_{GS} = 0$ and $I_D = 1 \text{ mA}$
 $I_D = 50 - 150 \text{ mA}$ for $U_{DS} = 20 \text{ V}$ and $U_{GS} = 0$


Tipični parametri FET-a

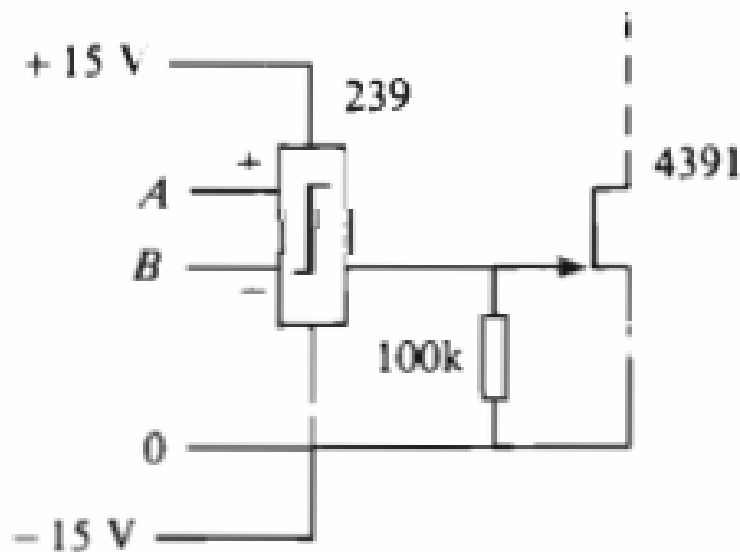



za $A > B$: ON

za $A < B$: OFF

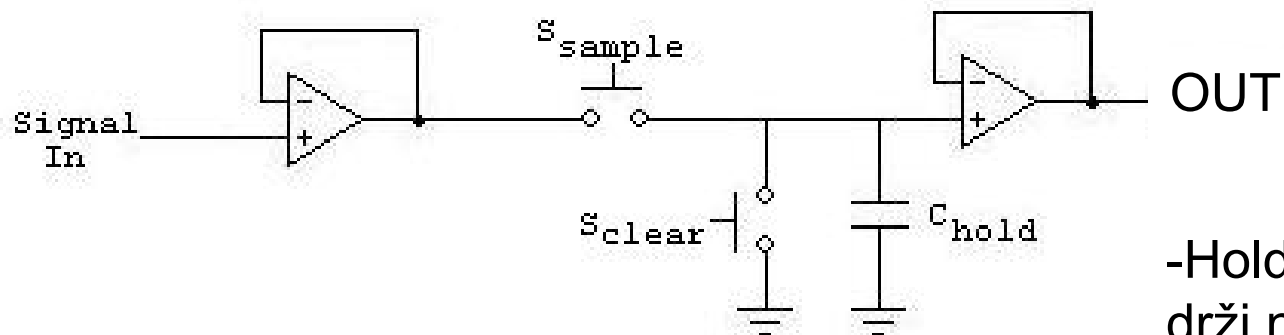
TIPIČNA PRIMENA ANALOGNOG PREKIDAČA: SAMPLE & HOLD koło



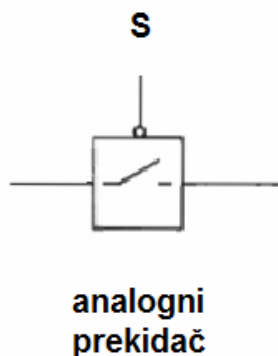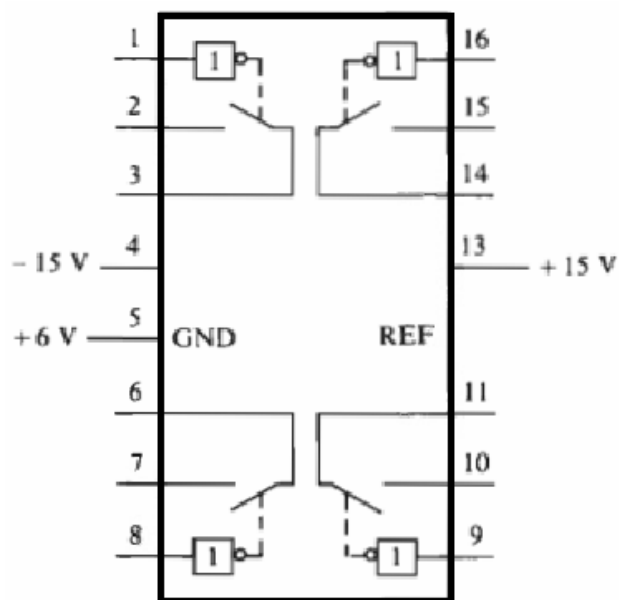- Hold kondenzator drži napon čak i kada
- S_{sample} deluje kratkotrajno!!!
- Pražnjenje hold kondenzatora se ostvaruje sa S_{clear}



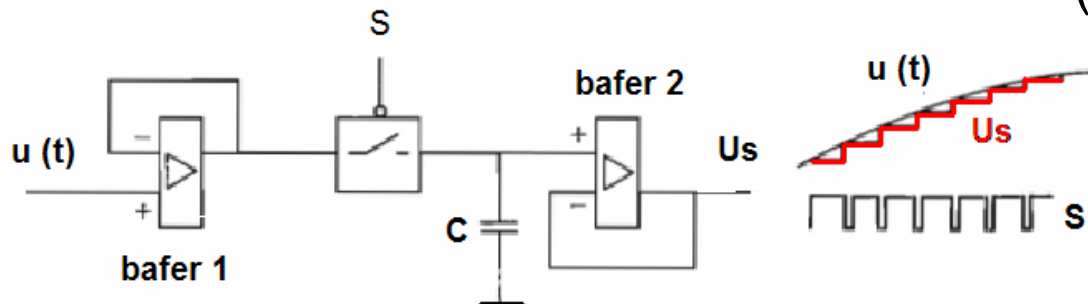
- Korišćenje analognog prekidača umesto mehaničkih.
- ANALOG SWITCH (kontrolisan je naponom)



ANALOGNI MNOŽAČ


$$V_0 = \frac{1}{T} \int^T u'_{R-S} i'_{R-S} dt + \frac{1}{T} \int^T u'_{T-S} i'_{T-S} dt$$

$$V_0 = \frac{x_1 y_1}{10} + z_2$$

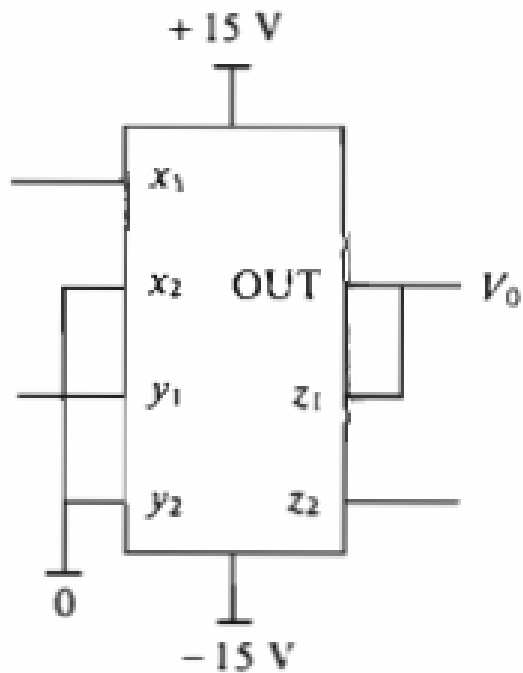


(a)

SIMBOL

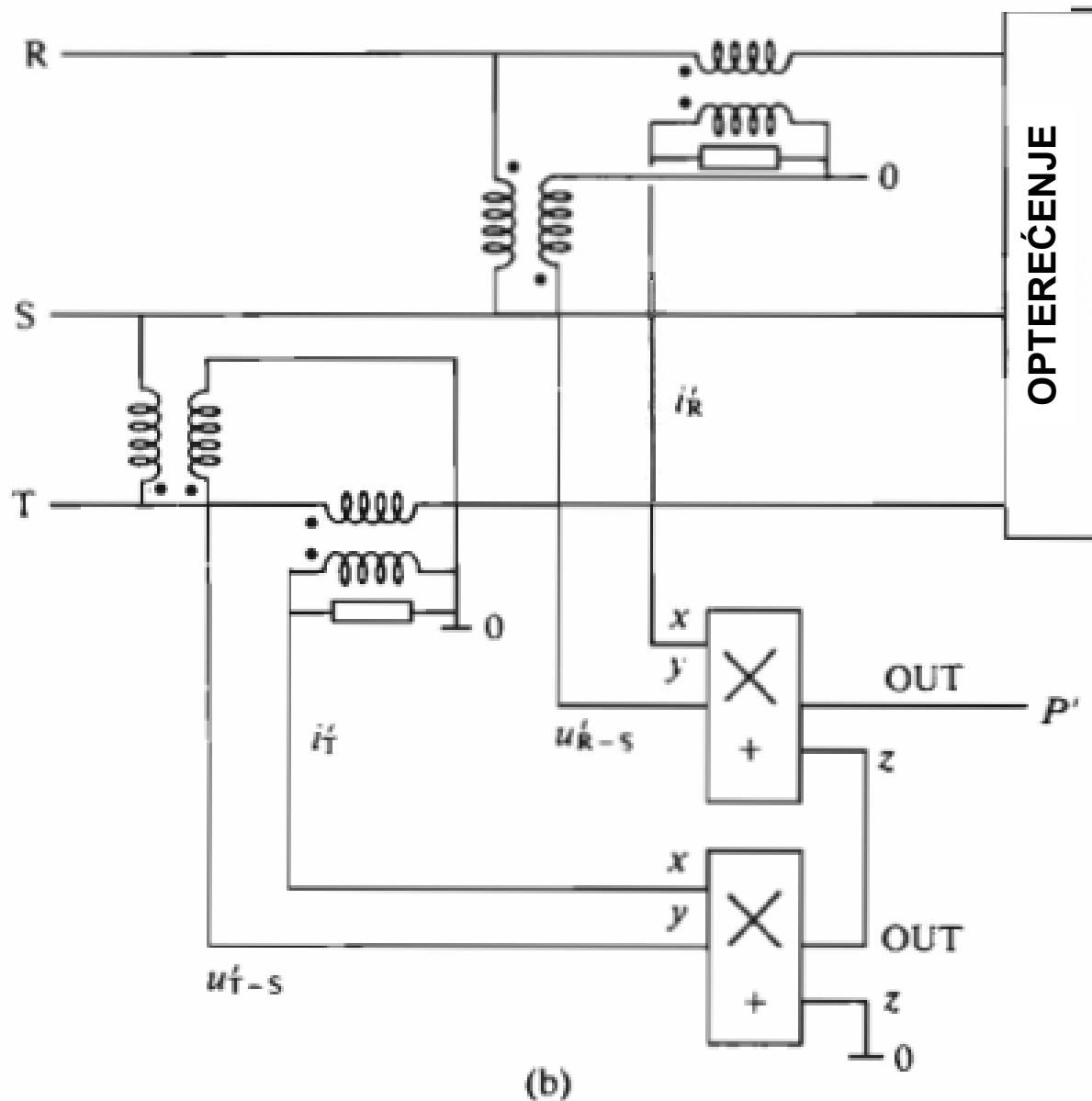



ANALOGNI MNOŽAČ: TROFAZNO MERENJE SNAGE

OSNOVNA OPTIČKA KOLA ZA PRENOS SIGNALA

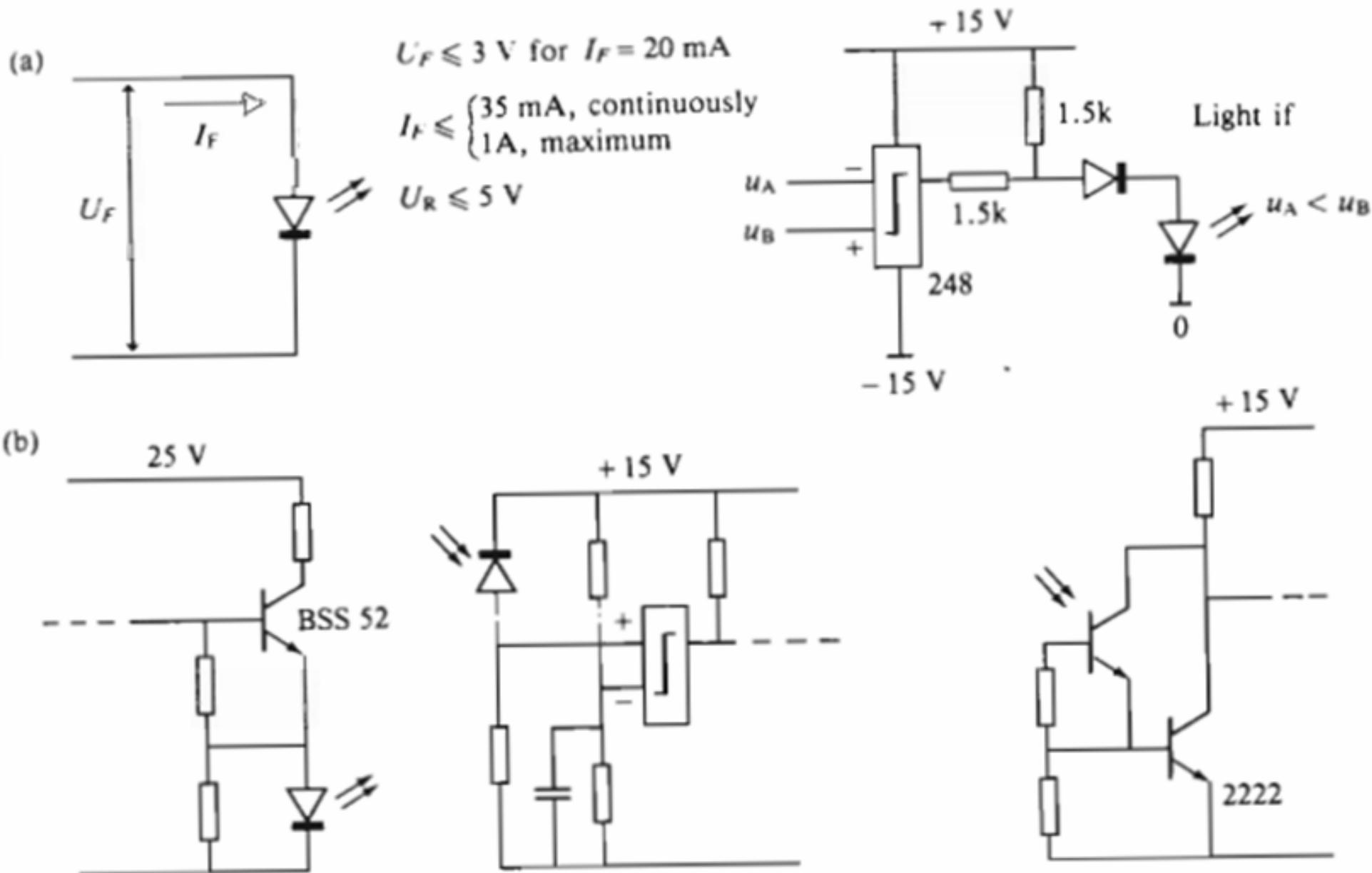

Transmitter (predajnik) sa LED i prijemnik sa foto diodom ili foto tranzistorom

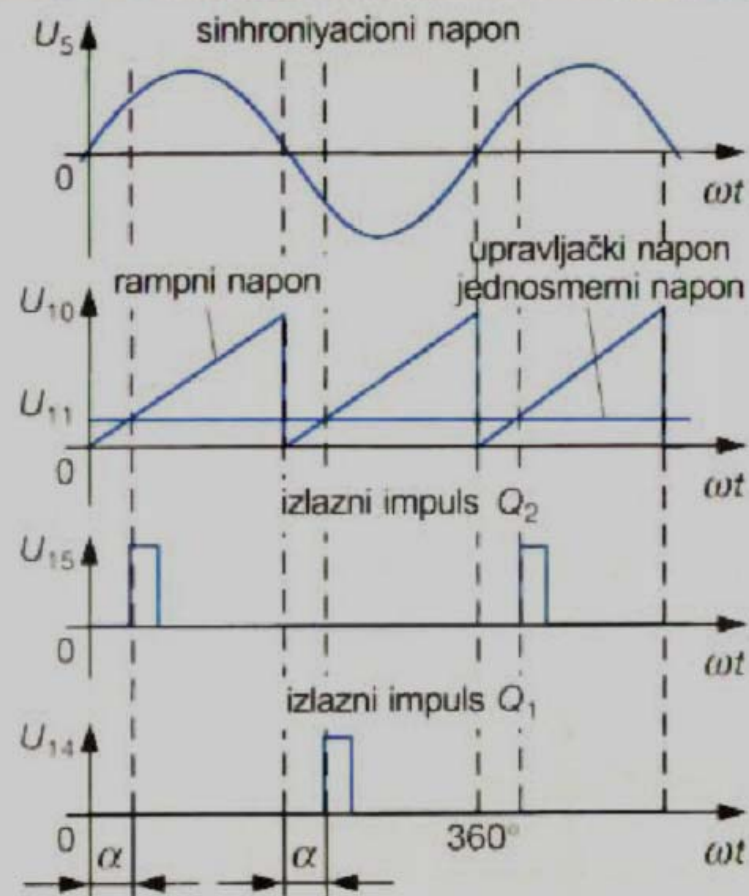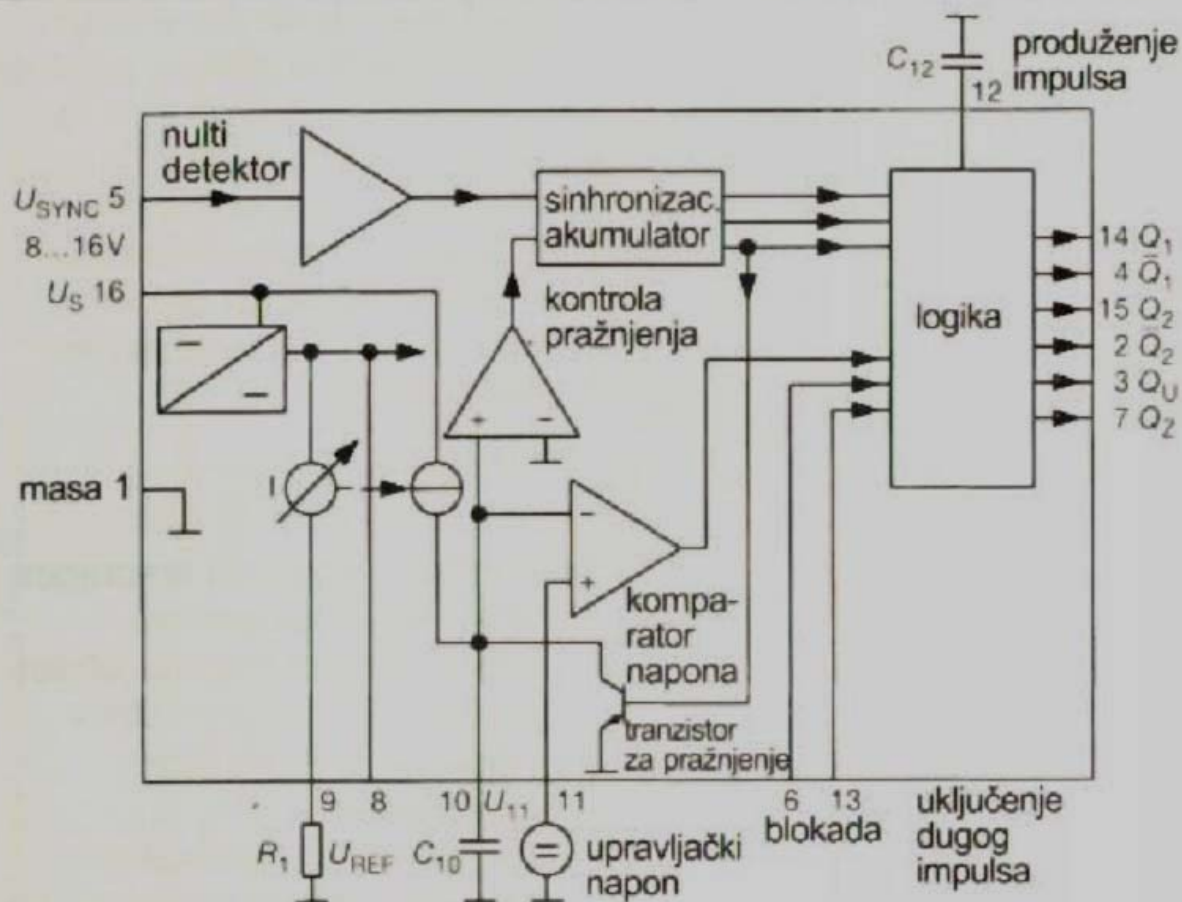Integrisana kola (sklop) za fazno upravljanje (upravljanje otsecanjem faze) npr. TCA 785



Primena




- Fazno upravljanje ventilima u ispravljačkim sklopovima i pozicionerima.
- Moguć je trofazni pogon sa 3 integrisana kola.
- Može se koristiti kao nulta sklopka kod upravljanja paketom titraja.

Opis

- Dobijanje sinhronizacionog napona iz mrežnog napona.
- Izvor konstantne struje I puni C_{10} vremenski linearno.
- Kada je $U_{10} > U_{11}$, onda se deblokiraju izlazni impulsi Q_1 i Q_2 .
- Produženje trajanja impulsa preko C_{12} .

HVALA NA PAŽNJI!!

PITANJA?

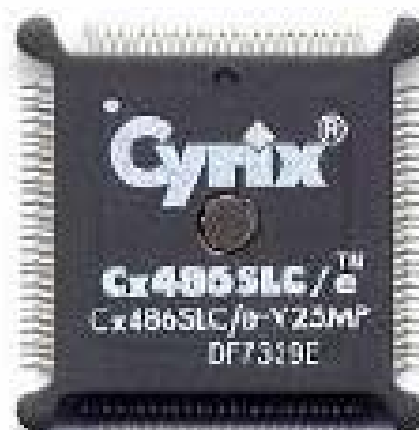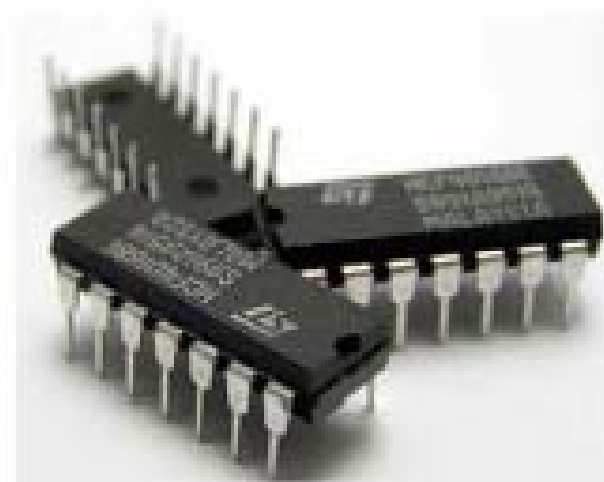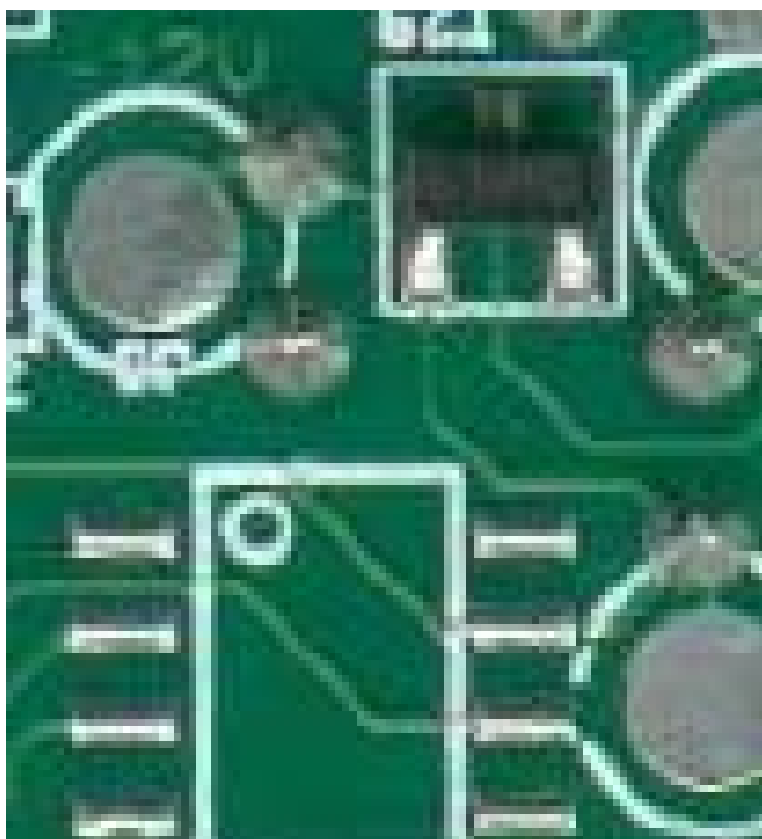

JANUAR 2014