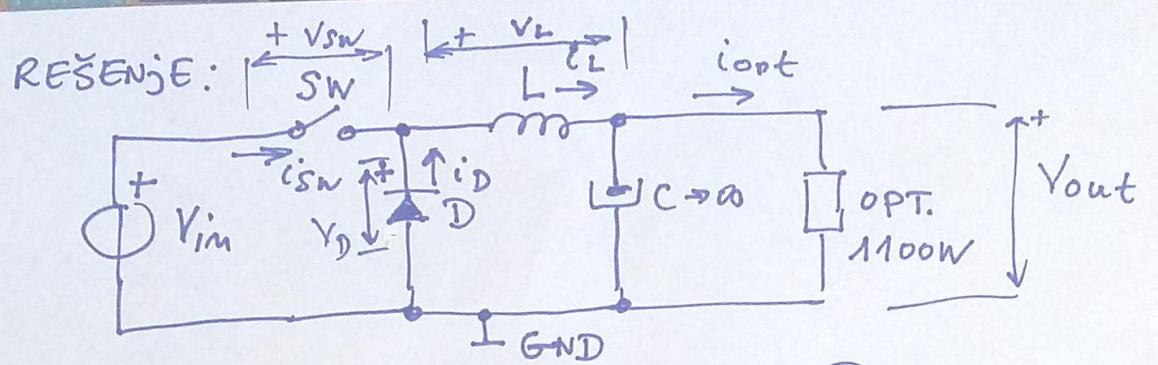


DOMAĆI ZADATAK 7- REŠENJE

Ulazni napon DC/DC spuštača napona se menja u opsegu 270VDC....350VDC.

Potrebno je dobiti stabilisan izlazni napon od 110VDC.Radna učestanost pretvarača je 50KHz.Izlazna snaga pretvarača je 1100W.Smatrati da je izlazni kondenzator dovoljno veliki da je napon na njemu praktično konstantan. Pretvarač radi u kontinualnom režimu. Svi prekidački elementi su idelani. U zadatku je potrebno:

- A) Nacrtati električnu šemu pretvarača i karakteristične talasne oblike (struje i napone prekidačkih elemenata)
- B) Projektovati prigušnicu (odrediti potrebno L i MAX struju prigušnice) pod prepostavkom da se zahteva da je talasnost njene struje $<10\%$.
- C) Izračunati efektivne i srednje vrednosti struja prekidačkih elemenata (tranzistora i diode)
- D) Koliki je maksimalni napon koji se može javiti na tranzistoru, a koliki na diodi?



$$270V \leq V_{in} \leq 350V$$

$$f_{SW} = 50\text{kHz}$$


$$T = \frac{1}{f_{SW}} = \frac{1}{50\text{K}} = 20\text{ms}$$

$$P_{out} = 1100W$$





$$V_{out} = 110V = \text{const}$$

$$I_{out} = \frac{P_{out}}{V_{out}} = \frac{1100}{110} = 10A$$
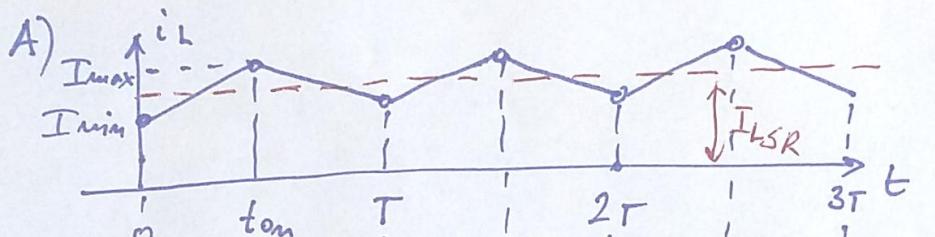
$$R_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}} = 11\Omega$$



$$I_{LSR} = I_{out} = 10A$$

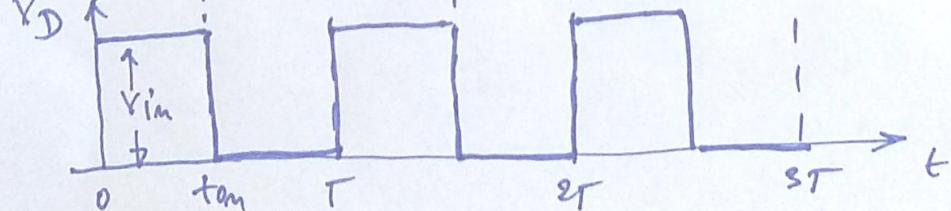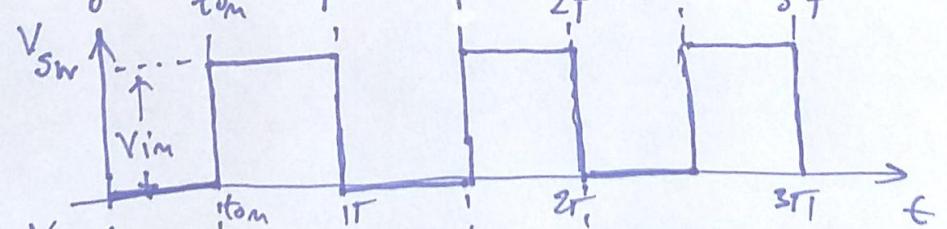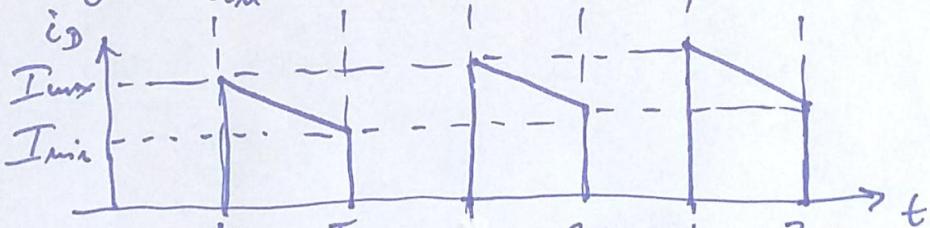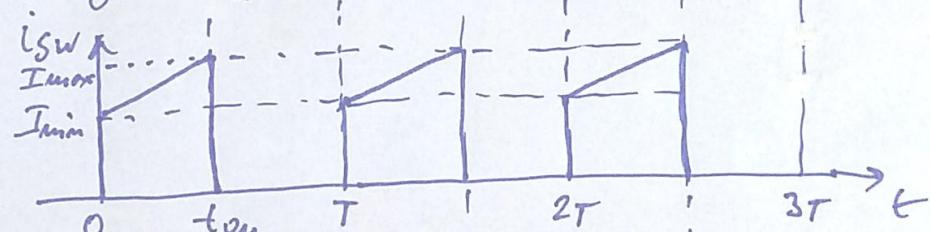


(2)

$$B) \Delta i_L \leq 10\% \quad \Delta i_L = \frac{10}{100} \cdot I_{LSR}$$

$$\Delta i_L = 0,1 \cdot I_{LSR} = 0,1 \cdot I_{out} = 1A$$

$$\Delta i_L \leq 1A$$

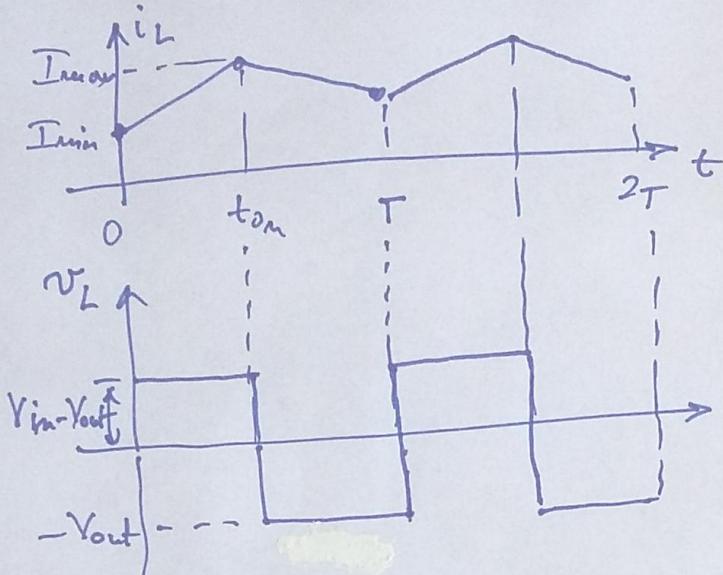

$$(V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on} = L \Delta i$$

$$\Delta i = I_{max} - I_{min}$$

$$\Delta i = \frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}}{L}$$

$$\Delta i \leq 1A$$

$$\frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot t_{on}}{L} \leq 1A$$

$$V_{in_{min}} \leq V_{in} \leq V_{in_{max}}$$

$$270V \leq V_{in} \leq 350V$$

$$V_{out} = D \cdot V_{in}$$

$$D = \frac{t_{on}}{T} \quad (\text{DUTY CYCLE})$$

$$V_{out} = \frac{t_{on}}{T} \cdot V_{in} = \text{const} = 110V$$

$$V_{out} = V_{in_{min}} \cdot D_{max} = V_{in_{max}} \cdot D_{min}$$

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in_{min}}} = \frac{110}{270} = 0,408 \quad \left. \right\} 0,314 \leq D \leq 0,408$$

$$D_{min} = \frac{V_{out}}{V_{in_{max}}} = \frac{110}{350} = 0,314$$

$$t_{on_{max}} = D_{max} \cdot T = 0,408 \cdot 20\mu s = 8,16\mu s$$

$$t_{on_{min}} = D_{min} \cdot T = 0,314 \cdot 20\mu s = 6,28\mu s$$

$$6,28\mu s < t_{on} < 8,16\mu s$$

(3)

$$\frac{(V_{in\max} - V_{out}) \cdot t_{on\max}}{L_1} \leq 1A$$

$$L_1 \geq \frac{(V_{in\max} - V_{out}) \cdot t_{on\max}}{1A} = \frac{(270 - 110) \cdot 8,16\mu s}{1A}$$

$$L_1 \geq 1305,6 \mu H$$

$$\frac{(V_{in\max} - V_{out}) \cdot t_{on\min}}{L_2} \leq 1A$$

$$L_2 \geq \frac{(V_{in\max} - V_{out}) \cdot t_{on\min}}{1A} = \frac{(350 - 110) \cdot 6,78\mu s}{1A}$$

$$L_2 \geq 1507,2 \mu H$$

Uzutkující si obzor obrazu následuje sledi' DA

$$L \geq 1507,2 \mu H \rightarrow \text{usvádzeno } L^* = 1520 \mu H$$

$$\boxed{L^* = 1,52 mH}$$

za uvažováno $L^* = 1,52 mH$ i za min. výkonu ulazního zdroje
záťažnosť správne je:

$$\Delta i_1 = \frac{(V_{in\max} - V_{out}) \cdot t_{on\max}}{L^*} = \frac{(270 - 110) \cdot 8,16\mu s}{1520 \mu H}$$

$$\Delta i_1 = 0,859 < 1A \quad \checkmark$$

za uvažováno $L^* = 1,52 mH$ i za max. výkonu ulazního zdroje
záťažnosť správne je:


$$\Delta i_2 = \frac{(V_{in\max} - V_{out}) \cdot t_{on\min}}{L^*} = \frac{(350 - 110) \cdot 6,78\mu s}{1520 \mu H}$$

$$\Delta i_2 = 0,99A < 1A \quad \checkmark$$

Máximálna vrednosť smerovej priájnice

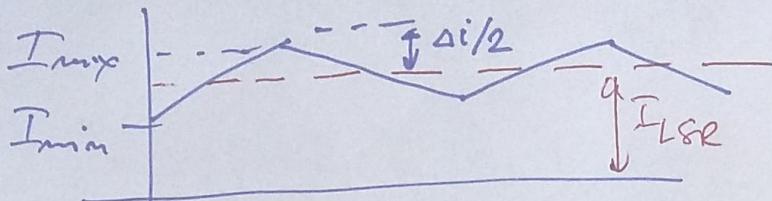(4)


$$I_{\max} = I_{LSR} + \frac{\Delta i_{\max}}{2} = 10A + \frac{1A}{2} = 10,5A$$



$$I_{\max} = 10,5A$$

$$L^*: 1,52 \text{ mH} / 10,5A$$

c). tranzistor (SW):

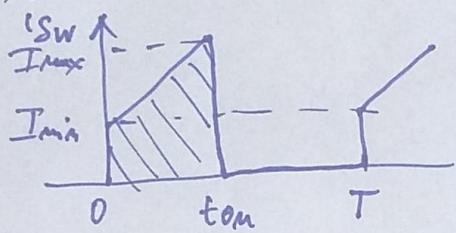

$$t_{on} \rightarrow t_{onmax}$$

$$I_{\max} = 10,5A$$

$$I_{\min} = 9,5A$$


$$I_{SW_{SR}} = \frac{I_{\min} + I_{\max}}{2} \cdot \frac{t_{onmax}}{T}$$

$$I_{SW_{SR}} = \frac{9,5 + 10,5}{2} \cdot \frac{8,16 \text{ ms}}{20 \mu\text{s}} = 4,08A$$

$$I_{SW_{eff}} = I_{LSR} \sqrt{\frac{t_{onmax}}{T} \cdot \left(1 + \frac{\Delta i_L}{2 I_{LSR}}\right)}$$

$$I_{SW_{eff}} = 10A \sqrt{\frac{8,16 \text{ ms}}{20 \mu\text{s}} \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 10}\right)} = 6,54A$$

dióda (D):

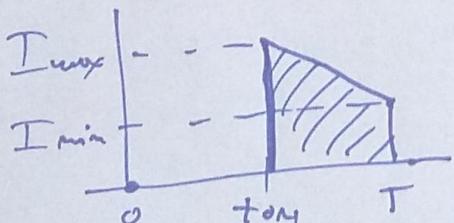

$$I_{DSR} = \frac{I_{\min} + I_{\max}}{2} \cdot \frac{T - (t_{onmin})}{T}$$

$$I_{DSR} = \frac{9,5 + 10,5}{2} \cdot \frac{20 \mu\text{s} - 6,28 \mu\text{s}}{20 \mu\text{s}}$$

$$I_{DSR} = 6,86A$$

$$I_{D_{eff}} = \sqrt{\frac{1 - D_{\min}}{3} (I_{\max}^2 + I_{\min}^2 + I_{\max} \cdot I_{\min})} = \sqrt{\frac{1 - 0,314}{3} (10^2 + 9^2 + 90)} = 7,08$$

ODPÁDIT!
PAŽENKY!!

(5)

D) iz razasmit oscilator nim DATI pop A)

je viši DA JE MAX NAPON UZI TE MOZE MIN
NA PRECIJETEN SW (IZMJEŠAVANJE) $V_{im, max} = 350V \rightarrow * 600V$

Uzimajući FATOR SIGURNOSTI 1,5, DATI PRECIJETENI

ELEMENATI TRAŠTA ODABRANI SU NAPON OD $600V_{max}$

* SWČNO UZI I SU DIONI D OBZIROM DA JE IMA
NJOJ MAX INVERZNI NAPON ZEĐNIKE $V_{im, max} = 350V$

DIONI NEGA TRAŠTE ODABRANI SU $600V_{max}$

NAPOMENA:

Pri proracunu prenaredi TREBA uzeri:

- TRANSISTOR $20A/600V$ ($I_{max} = 11A \times \text{Faktor sigurnosti } 1,8$)
- DIONI $20A/600V$ ($I_{max} = 11A + \text{Faktor sigurnosti } 1,8$)