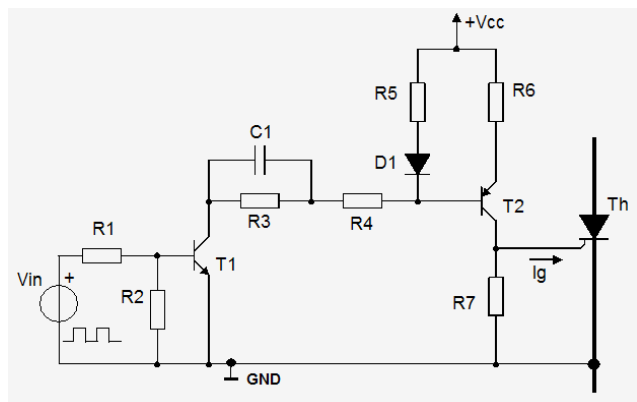



REŠENJA ZADATAKA:VISER-SNET- UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA I KOLOKVIJUM 08.12.2014 god.

1.Zadatak (4 poena)



Za impulsni pojačavač, prikazan na slici potrebno je odrediti talasni oblik struje gejta tiristora Th. Pojačanje tranzistora T1 je $\beta_1 = 200$, pojačanje tranzistora T2 je $\beta_2 = 400$. Karakteristični naponi za tranzistore su $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ i $V_{CES} = 0.2\text{ V}$. Napon napajanja pojačavača je $V_{CC} = 15\text{ V}$. Ulazni signal (V_{in}) je impulsni amplitude 10 V i učestanosti f . Maksimalni napon gejta je $U_{gmax} = 3\text{ V}$. Pri uslovima datim u zadatku izračunati maksimalnu učestanost "češlja" pobudnih strujnih impulsa tiristora Th. Vrednosti otpornosti u kolu su: $R_1 = 4\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$, $R_3 = 1\text{ k}\Omega$, $R_4 = 1\text{ k}\Omega$, $R_5 = 100\Omega$, $R_6 = 2\Omega$ i $R_7 = 100\Omega$. Vrednost kondenzatora $C_1 = 100\text{ nF}$. Napon diode $V_{D1} = 0.7\text{ V}$

2.Zadatak (4 poena)

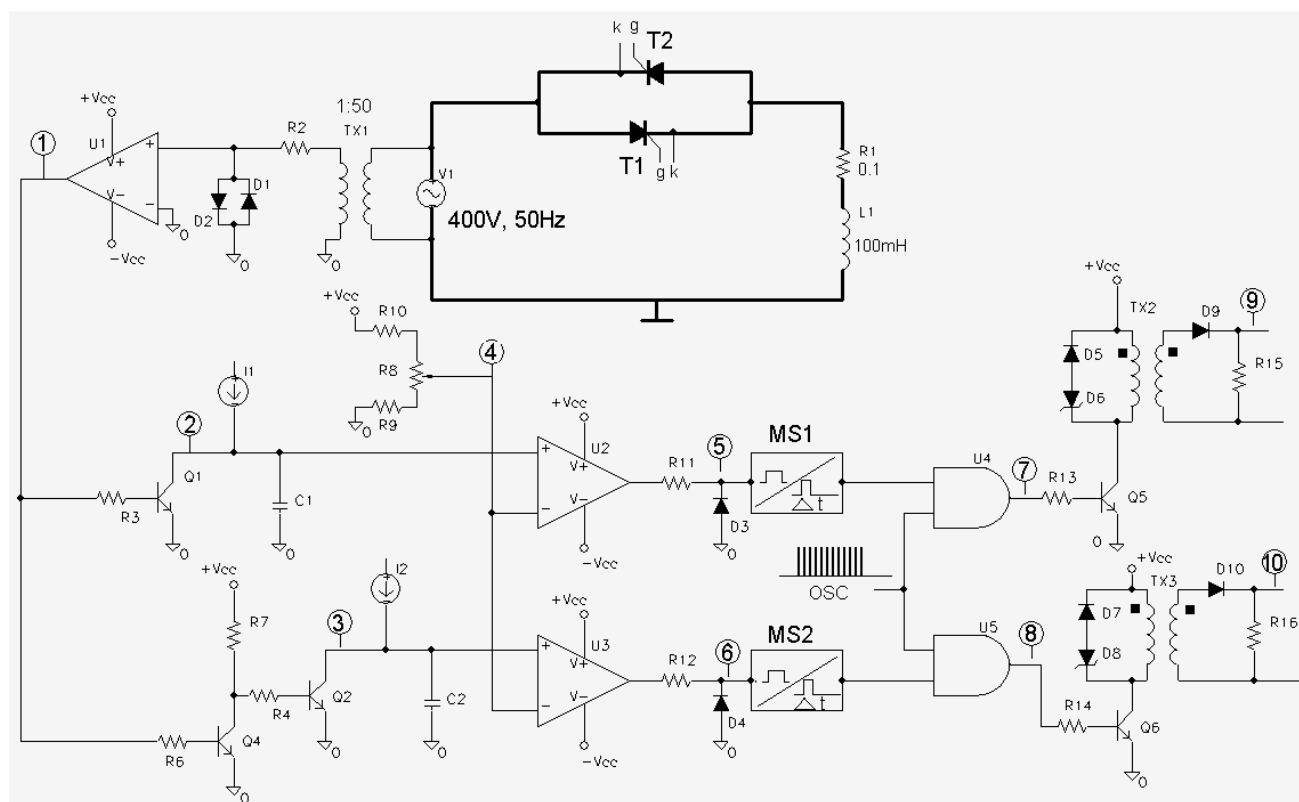

Za upravljačko kolo tiristorskog pretvarača na slici nacrtati karakteristične talasne oblike u tačkama 1-10. Odrediti koji od upravljačkih kanala odgovara pojedinačnom tiristoru. Monostabilna kola MS1 i MS2 koji detektuju uzlaznu ivicu ulaznog signala imaju mogućnost programiranja trajanja monostabilnog intervala Δt . Projektovati razdelnik R_8 - R_9 - R_{10} i kondenzatore C_1 i C_2 da bi se imao upravljački opseg pretvarača. Usvojiti da je maksimalni upravljački ugao $\alpha = 160^\circ$. Vrednosti struja strujnih izvora su $I_1 = I_2 = 0.5\text{ mA}$. Odrediti na koliko treba postaviti trajanje monostabilnog intervala za ovaj pretvarač. Napajanje upravljačkog kola je $\pm 12\text{ V}$. Struja „hvatanja” (*latching current*) tiristora je 200 mA .


3.Zadatak (2 poena)

Antiparalelna veza tiristora se upotrebljava za uključenje grejača snage 10 kW na mrežni napon 400 V , 50 Hz . Potrebno je odrediti minimalnu vrednost induktivnosti koju je potrebno vezati na red sa tiristorima, a da se prilikom uključanja tiristora ne prekorači maksimalna dozvoljena brzina porasta struje od $100\text{ A}/\mu\text{s}$. Odrediti minimalno potrebno trajanje okidnih impulsa tiristora ukoliko se umesto grejača na red sa tiristorom veže induktivnost od 10 kVar . Struja „hvatanja” (*latching current*) tiristora je 200 mA . Maksimalni ugao upravljanja u ovom slučaju je $\alpha_{max} = 160^\circ$.


1

1 ZADATAK

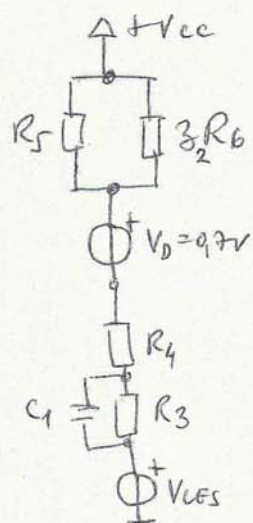
a) Konačno tranzistor T_1 mogući (D. u. zatvaranje) elementarni
svega poznatog voda je:



(=)

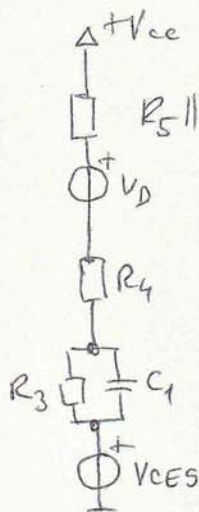

=>

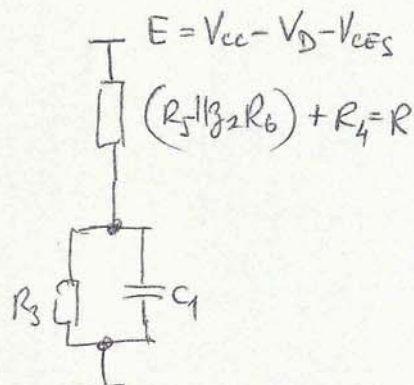


$$R = 1k\Omega + \{100 \parallel (400 \cdot 2)\} = 1400 + \left(\frac{100 \cdot 800}{900} \right) = 1489\Omega$$

$$R_3 = 1k\Omega$$

$$C_1 = 100\mu F$$

* Vremenska konstanta τ_1

$$\tau_1 = (R \parallel R_3) \cdot C_1$$

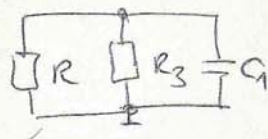

$$\tau_1 = \frac{R \cdot R_3}{R + R_3} \cdot C_1 = \frac{1800 \cdot 1489}{1800 + 1489} \cdot 100\mu F = 81,48\mu s$$

* Vremenska konstanta τ_2 (C_1 se prazni kroz R_3 kada se T_1 - OFF)

$$\tau_2 = R_3 \cdot C_1 = 1800\Omega \cdot 100\mu F = 180\mu s$$

U trenutku uključivanja $M_{C1}(0) = 0$ struja tranzistora

$$I_{T1} = \frac{E}{R} = \frac{V_{cc} - V_D - V_{CE_S}}{R} = \frac{15 - 0,7 - 0,2}{1489} = 9,47mA$$

$$\text{Napona na } V_{R5 \parallel 3R6} = (R_5 \parallel 3R_6) \cdot I_{T1} = 88,88 \cdot 9,47mA = 0,8417V$$

$$\text{Struja kolektora } I_{C2 \max} = \frac{0,8417V}{2\Omega} = 0,42A$$

(2)

У стационарном стању напон на C_1

$$U_{C1}(\infty) = \frac{R_3}{R_3 + R} \cdot E = \frac{1800}{1800 + 1489} \cdot (15 - 0,7 - 0,2)$$

$$U_{C1}(\infty) = 7,716V$$

Страна кроз R на овом стању је: $I_R = \frac{14,1 - 7,716}{1489}$

$$I_R = 4,287mA$$


напон

$$V_{R5||R6} = 88,88 \cdot 4,287mA = 0,381V$$

Страна напон T_2 (микрон)

$$I_{C2min} = \frac{0,381}{2} = 0,190A$$

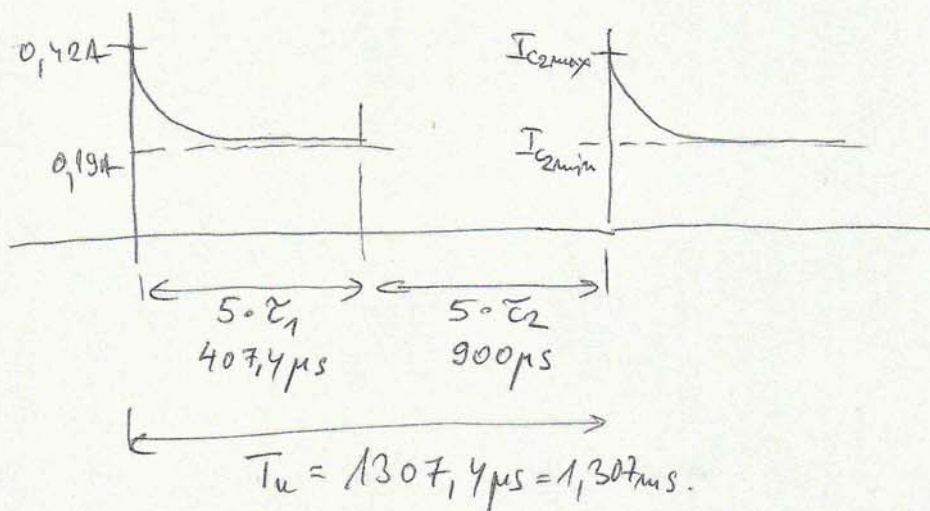Трети облик графика је I_T транзистора T_h




Максимална вредност „дегта“ може изнети се $f_{max} = \frac{1}{1,307ms}$

$$f_{max} = 765Hz \rightarrow \text{максимална вредност } f_{\text{дегта}} = 700Hz$$

(3)

Стрелке I_{C2max} и I_{C2min} ze max i min vrednosti i
pomoću stranice generatora

Primer: neposredno po ulazu na T_1 !

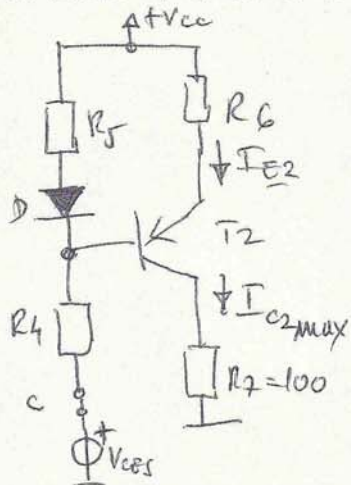


$$I_{E2max} = I_{C2max} = \frac{V_{CC} - V_D - V_{CES}}{R_4 + R_5} \cdot \frac{R_5}{R_6}$$

$$I_{E2max} = \frac{15 - 0,7 - 0,2}{1500} \cdot \frac{100}{2}$$

$$I_{E2max} = I_{C2max} = 0,47A$$

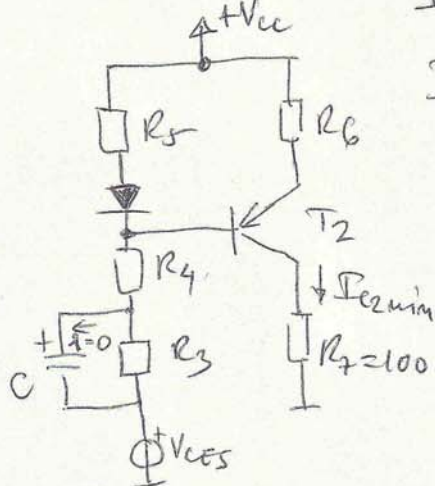Primer: napunjenog $C=100\mu F$ Ekviv. rent ze
($i_C=0$)



$$I_{E2min} = I_{C2min} = \frac{V_{CC} - V_D - V_{CES}}{R_3 + R_4 + R_5} \cdot \frac{R_5}{R_6}$$


$$I_{E2min} = I_{C2min} = \frac{15 - 0,7 - 0,2}{1800 + 1400 + 100} \cdot \frac{100}{2}$$

$$I_{C2min} = 0,213A$$

2 ZADANIE

(4)

transmisijski oscilator

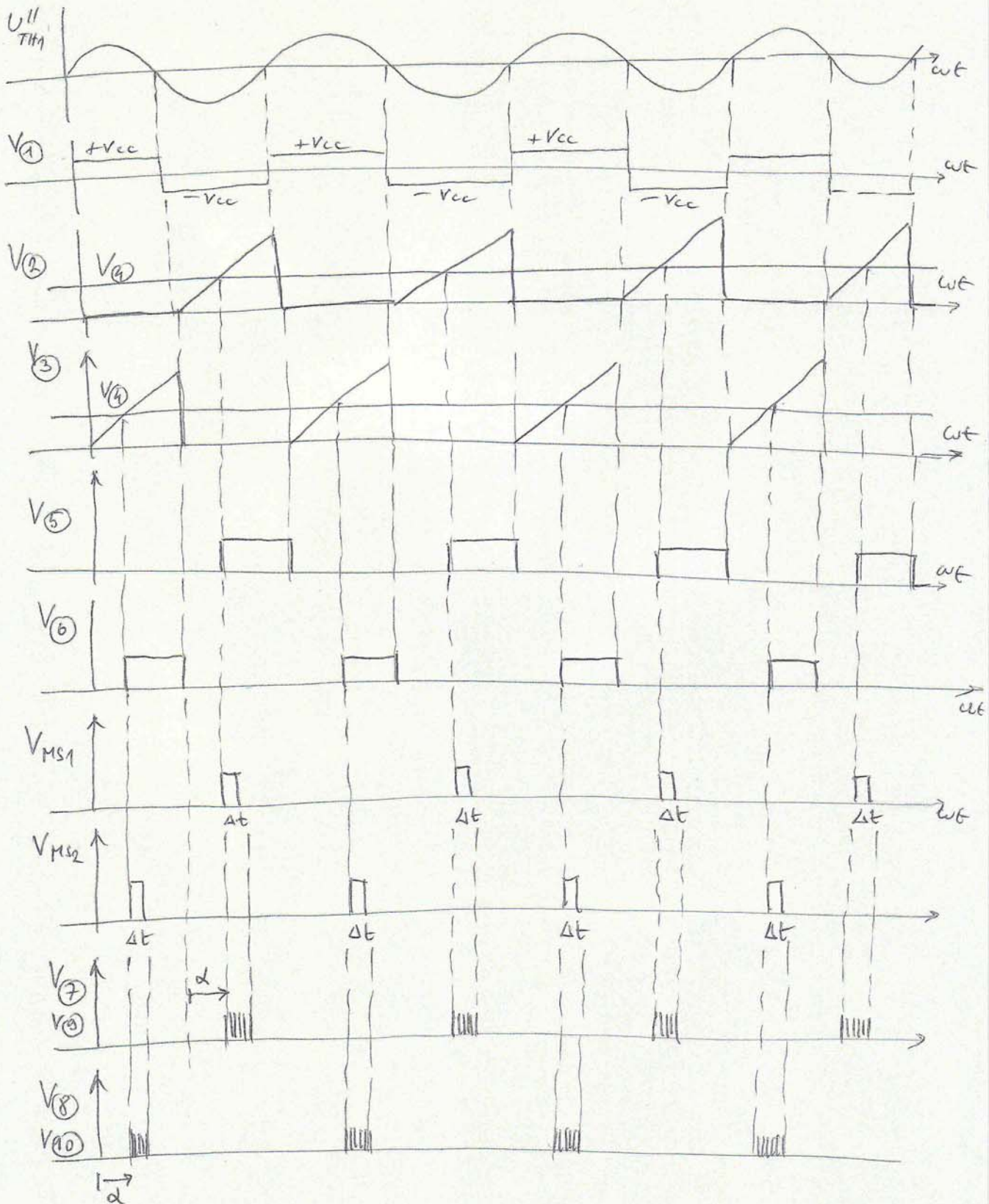

Signal V_9 output transistor T_2

Signal V_{10} output transistor T_1

Dimensioniranje C_1 i C_2

5

$$I_1 = C_1 \frac{\Delta U_C}{\Delta t} \quad \Delta U_C \text{ memorano} = 10V$$

$$\Delta t = 10\mu s$$

$$C_1 = \frac{I_1}{\frac{\Delta U_C}{\Delta t}} = \frac{0,5\mu A}{\frac{10V}{10\mu s}} = \frac{0,5\mu A}{1\frac{V}{\mu s}} = 0,5\mu F \rightarrow \text{memorano}$$



$$C_1^* = C_2^* = 0,47\mu F \Rightarrow \Delta U_C^* = \frac{I_1}{C_1^*} \Delta t$$

$$\Delta U_C^* = \frac{0,5\mu A \cdot 10\mu s}{0,47\mu F}$$

$$\Delta U_C^* = 10,64V$$

$$10\mu s : 180^\circ = X_{\mu s} : 160^\circ$$

$$X(\mu s) = 88\mu s$$

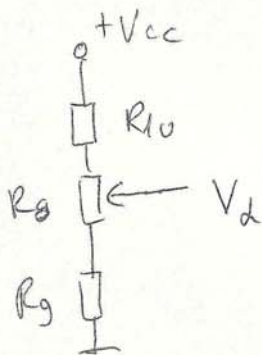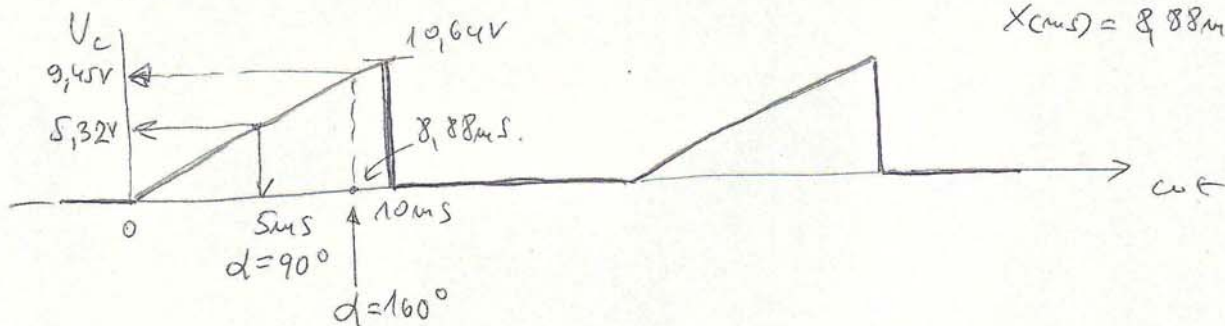

Uslovicno da je $R_g = 5k$.

$$V_d^+ = \frac{R_g + R_g}{R_g + R_g + R_{10}} \cdot V_{cc} = 9,45V$$

$$V_d^- = \frac{R_g}{R_g + R_g + R_{10}} \cdot V_{cc} = 5,32V$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{R_g + R_g}{R_g + R_g + R_{10}} &= 0,7875 \\ \frac{R_g}{R_g + R_g + R_{10}} &= 0,443 \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{R_g + R_g}{R_g} = 1,77$$


$$\frac{R_g}{R_g} = 1,77 - 1 = 0,77$$

$$\boxed{\begin{aligned} R_g &= 5k(\text{pot}) \\ R_g &= 6k49 \\ R_{10} &= 3k \end{aligned}} \quad \begin{aligned} R_g &= \frac{R_g}{0,77} = 6,49k \\ R_{10} &= 3,02k \end{aligned}$$

$$1 + \frac{R_{10}}{R_g + R_g} = 1,269$$

$$\frac{R_{10}}{R_g + R_g} = 0,269$$

⑥

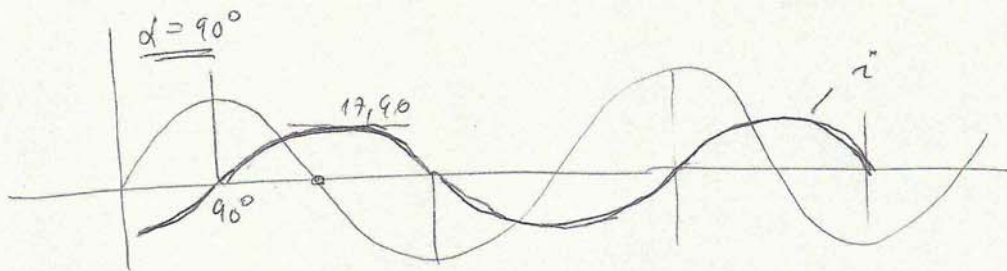

$$U_{(t)} = U_m \sin \omega t$$

$$i(t) = -\frac{U_m}{\omega L} \cos \omega t$$

$$i(t) = I_L$$

$$M = L \frac{di}{dt} \Rightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int u dt$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \int U_m \sin \omega t dt$$

$$i(t) = -\frac{U_m}{\omega L} \cos \omega t$$

$$0,2 = -\frac{400\sqrt{2}}{314 \cdot 9,1} \cos \omega t \Rightarrow \cos \omega t = -0,0111$$


$$\omega t = \arccos(-0,0111) = 1,58 \text{ rad}$$

$$\omega t = 1,58 \text{ rad} \Rightarrow t_1 = 32,8 \mu s$$

$$2t_1 = \Delta t_1 \Rightarrow \Delta t_1 = 65,62 \mu s \rightarrow \text{measure } 100 \mu s$$

$$\alpha = 160^\circ$$

$$U_{(t)} = U_m \sin \omega t$$

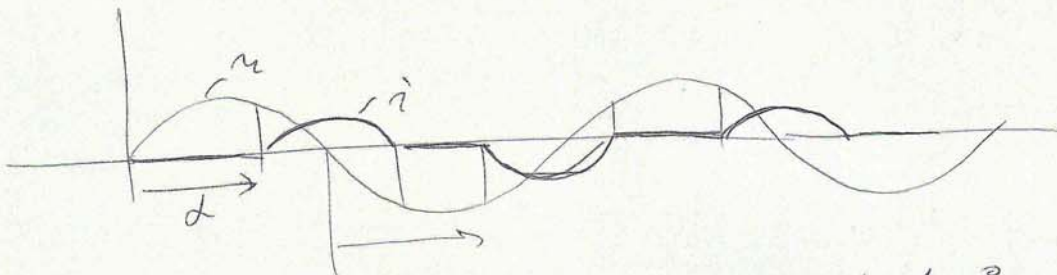

$$i(t) = \frac{U_m}{\omega L} (\cos \alpha - \cos \omega t)$$

$$\alpha = 160^\circ$$

$$\cos 160^\circ = -0,9396$$

$$i(t) = \frac{400\sqrt{2}}{314 \cdot 9,1} (\cos \alpha - \cos \omega t)$$

$$i(t) = 17,96 \text{ (A)} (\cos \alpha - \cos \omega t) = 17,96 (-0,9396 - \cos \omega t)$$

$$0,2 = 17,96 (-0,9396 - \cos \omega t) \Rightarrow \cos \omega t = -0,95$$

$$\omega t = \pi - \arccos(0,95) = 2,82 \text{ rad}$$

⑦

$$t^* = \frac{2,82 - 2,70}{314} = 92 \mu\text{s}$$

$$2t^* = \Delta t_2 \Rightarrow \Delta t_2 = 184 \mu\text{s} \rightarrow \text{measure } 200 \mu\text{s}$$



⑧

3. Brücke

$$U = 400V, \text{ 50Hz}$$

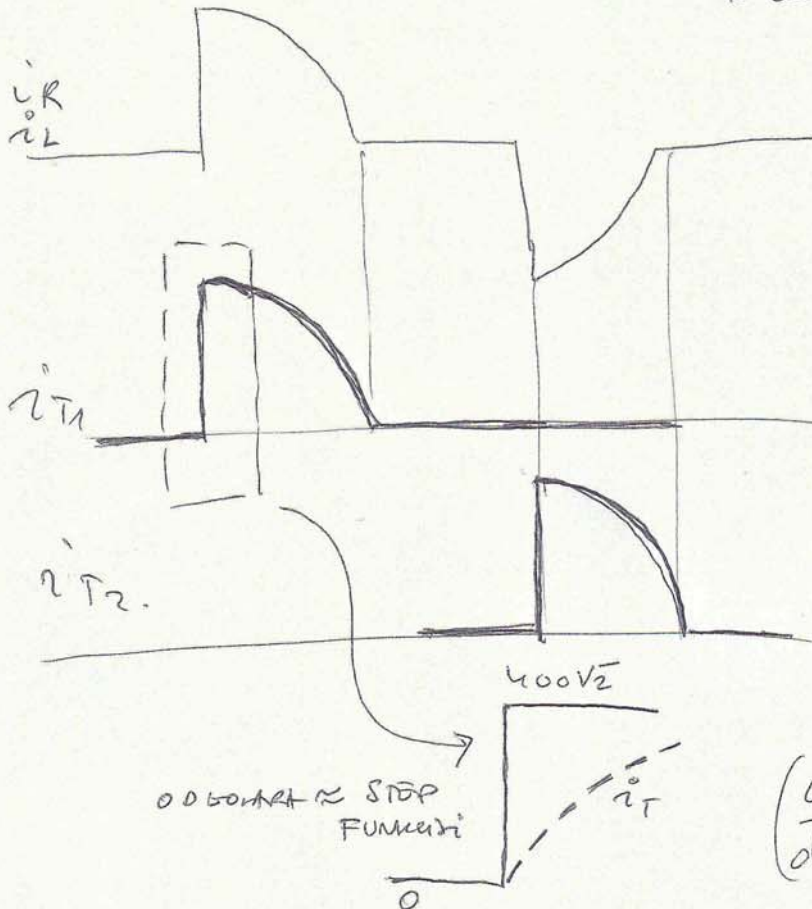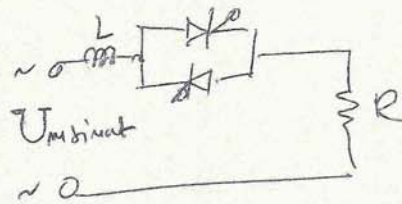a) $P = 10 \text{ kW}$

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{160000}{10000} = 16 \Omega$$



$$i_T(t) \approx \frac{U_m}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\left(\frac{di_T}{dt} \right)_{\text{max}} = 100 \frac{A}{\mu s}$$

$$\left(\frac{di_T}{dt} \right)_{\text{snv}} \leq \left(\frac{di_T}{dt} \right)_{\text{max}}$$

$$\left(\frac{di_T}{dt} \right)_{\text{snv}} = -\frac{U_m}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(-\frac{1}{\tau} \right)$$

$$\left(\frac{di_T}{dt} \right)_{\text{snv}} = \frac{U_m}{L} = \frac{400\sqrt{2}}{L} \leq 100 \frac{A}{\mu s}$$

$$L \geq \frac{400\sqrt{2} V}{100 \frac{A}{\mu s}} = 5.64 \mu H \rightarrow \text{Nächstes } L^* = 10 \mu H$$


b) Inductive opt.

$$Q = 10 \text{ kVar}$$

$$L = 51 \text{ mH}$$

$$Q = \frac{U^2}{X_L} = \frac{U^2}{\omega L} \Rightarrow L = \frac{U^2}{\omega Q} = \frac{400^2}{314 \cdot 10000} \quad (9)$$

$$\alpha = 90^\circ$$

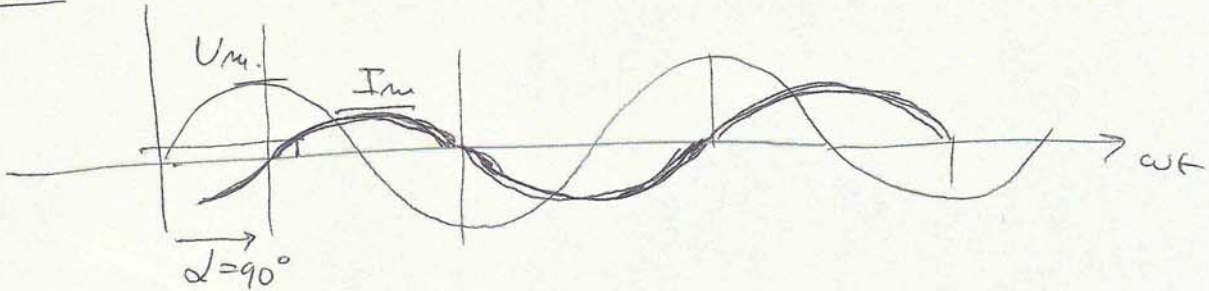

$$i(t) = -\frac{U_m}{\omega L} \cos \omega t$$

$$i(t) = I_L = 0,2 \text{ A}$$

$$-\frac{U_m}{\omega L} \cos \omega t^* = 0,2 \Rightarrow \cos \omega t^* = -\frac{0,2 \cdot 314 \cdot 51 \cdot 10^{-3}}{400\sqrt{2}}$$

$$\cos \omega t^* = -0,005678$$

$$\omega t^* = \pi - \arccos(0,005678) = 3,14 - 1,565$$


$$\omega t^* = 1,5748 \Rightarrow t^* = 5,0155 \text{ ms}$$

$$\Delta t_{\text{con}} = 5,0155 \text{ ms} - 5 \text{ ms} = 15,55 \mu\text{s}$$

$$\text{in snage } \Delta t_{\text{con}}^* = 2 \Delta t_{\text{con}} = 30 \mu\text{s}$$

$$\alpha = 160^\circ$$
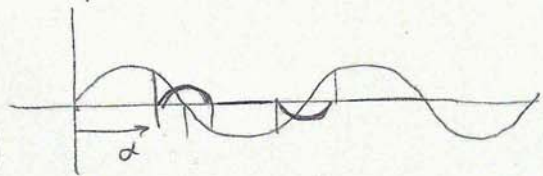
$$i(t) = \frac{U_m}{\omega L} (\cos \alpha - \cos \omega t)$$



$$i(t) = I_L = 0,2 = \frac{400\sqrt{2}}{314 \cdot 51 \cdot 10^{-3}} (\cos 160^\circ - \cos \omega t)$$

$$0,2 = 35,22(-0,9397 - \cos \omega t)$$

$$\cos \omega t^* = -0,9453 \Rightarrow \omega t^* = \pi - \arccos(0,9453)$$

$$\omega t^* = 2,808 \text{ rad} \quad t^* = 8,94 \text{ ms}$$

$$\Delta t_{\text{verz}} = 8,94\mu\text{s} - 8,88\mu\text{s}$$

$$160^\circ \rightarrow t = 8,88\mu\text{s}.$$

(10)

$$\Delta t_{\text{verz}} = 0,06\mu\text{s} \rightarrow 60\mu\text{s}$$

$$2 \Delta t_{\text{verz}} = \Delta t_{\text{verz}}^* = \underline{\underline{120\mu\text{s}}}$$